

●●● معماری کامپیوتر (۱۳۹۱-۱۱-۱۳)

جلسه‌ی نهم



دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر
بهار ۱۳۹۱
احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب

- ضرب

– ضرب‌کننده‌های آرایه‌ای

– الگوریتم Booth

- تقسیم



ضرب

مضروب

multiplicand

multiplier

1000
x 1001

1000
0000
0000
1000


product

1001000

حاصل ضرب

مضروب فيه (ضرب کننده)

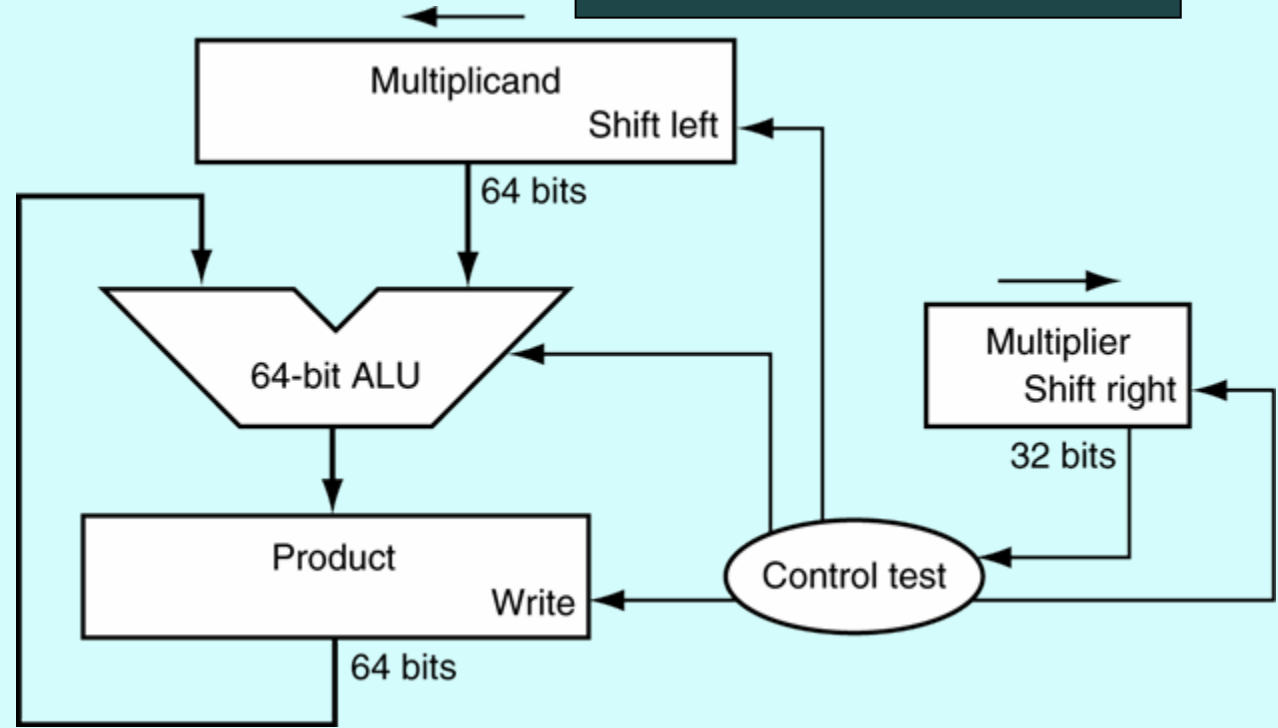
طول حاصل ضرب
برابر است با جمع
طول عملوندها



تراشگاه
تسهیل
بهشتی

Dot Notation

ضرب (ادامه...)


 


$$z^{(j+1)} = (z^{(j)} + y_j x 2^k) 2^{-1} \quad \text{with } z^{(0)} = 0 \text{ and } z^{(k)} = z$$


|— add —|
|— shift right —|



سفت افزار ضرب

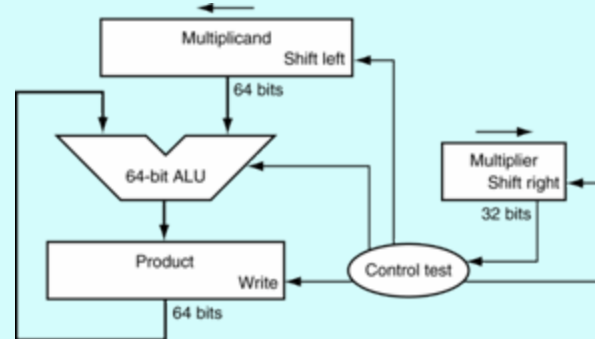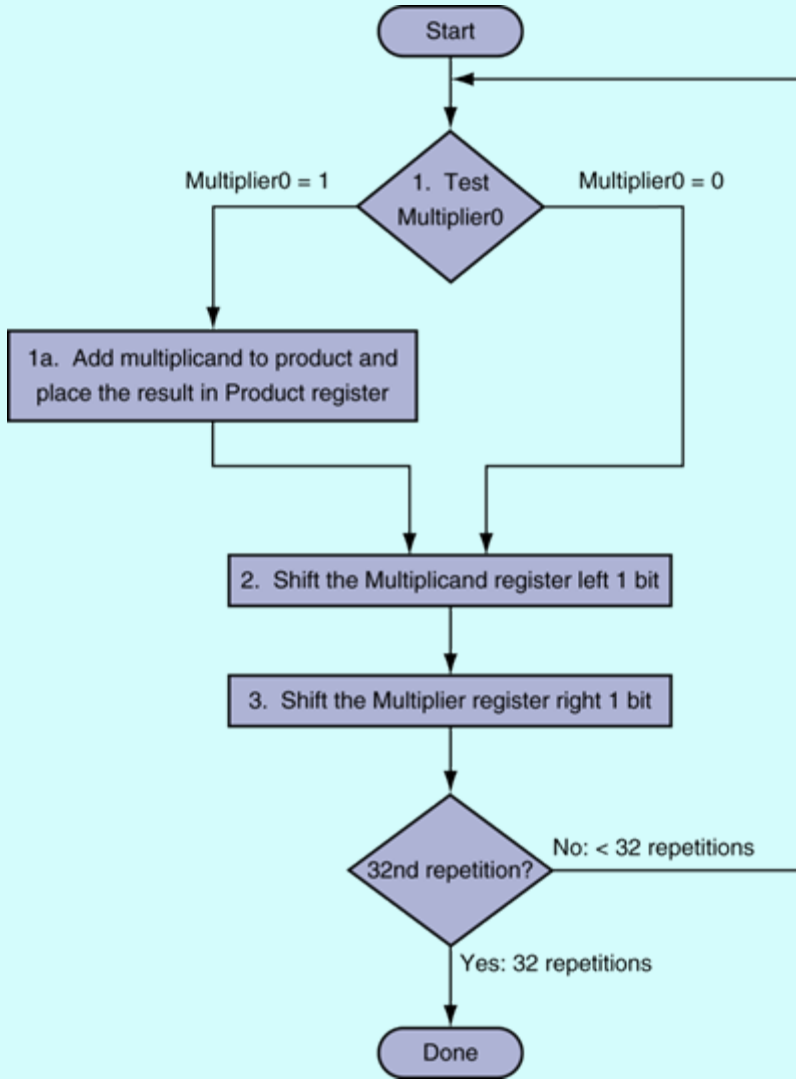


ضرب بهینه‌سازی شده

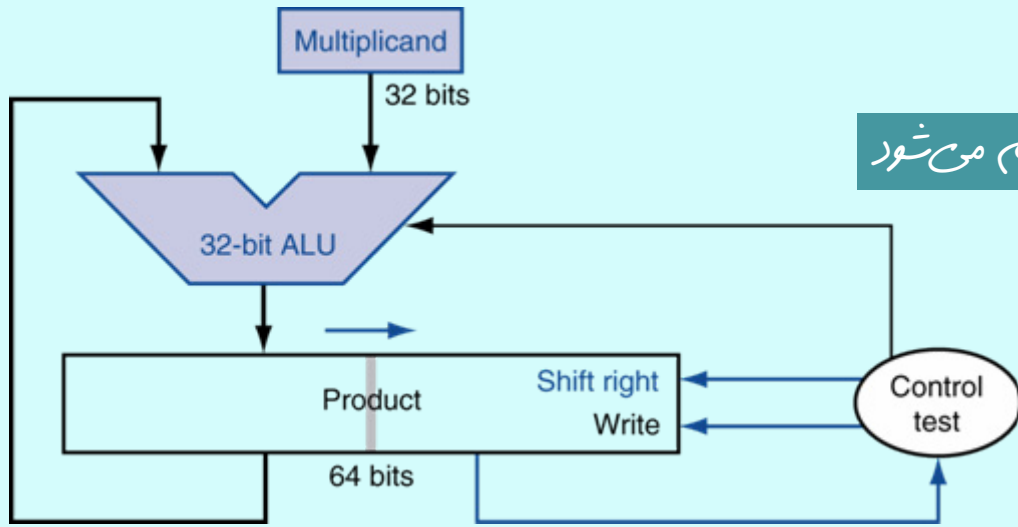


جمع و ضرب به صورت سری انجام می‌شود

 
در صورتی که تعداد عملیات ضرب کم باشد، چنین مداري كفايت می‌کند.



مثال:

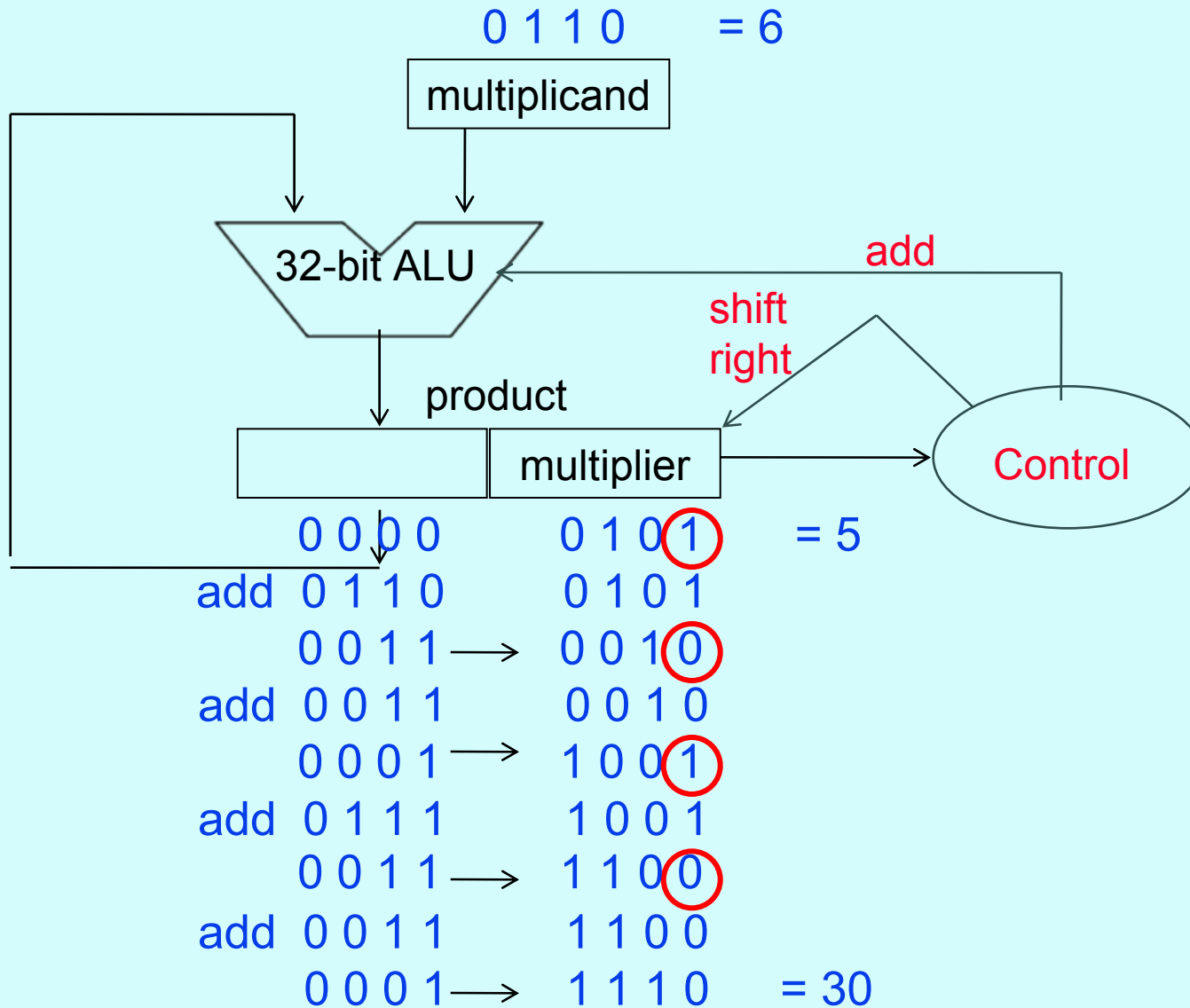


ضرب‌کننده‌های سریع

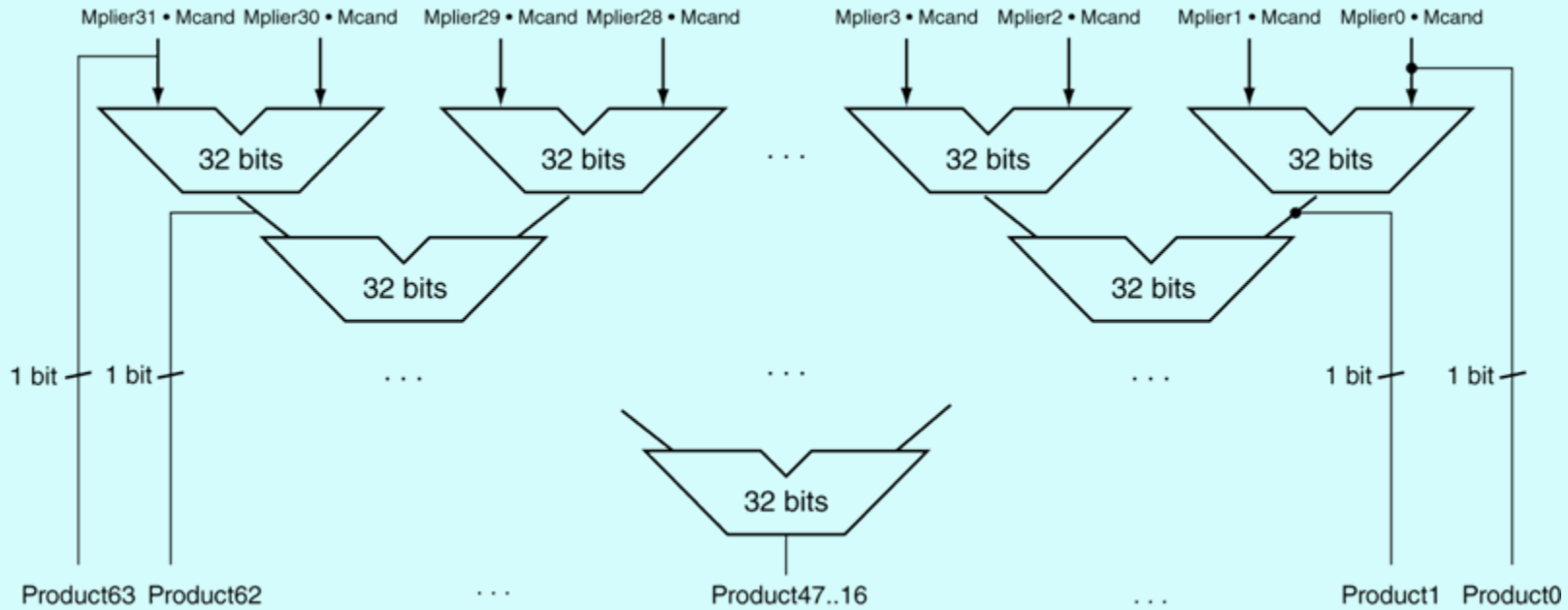

به صورت خط لوله قابل استفاده می‌باشد





ضرب‌کننده‌های سریع (ادامه...)

 


partial products



ضرب‌کننده‌ی آرایه‌ای

 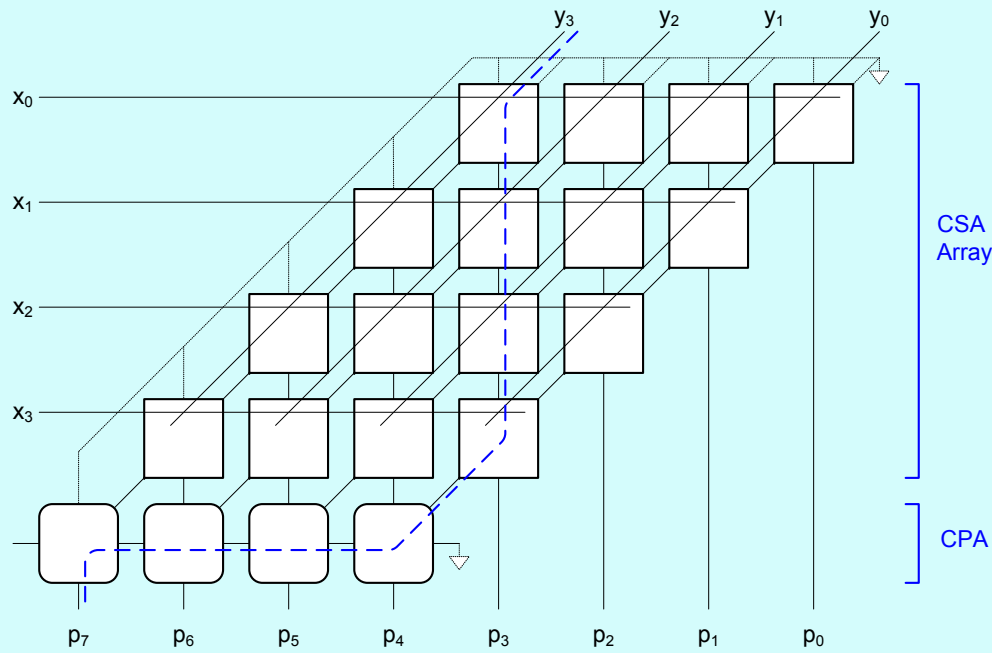


ضرب‌کننده‌ی آرایه‌ای (ادامه...)

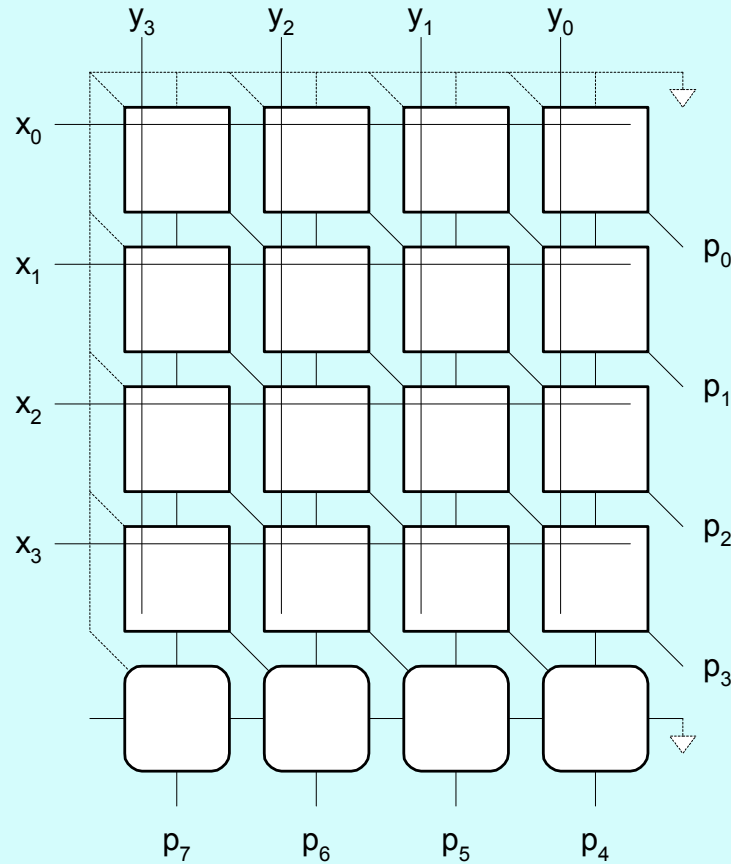

ضرب‌کننده‌های آرایه‌ای (ادامه...)

 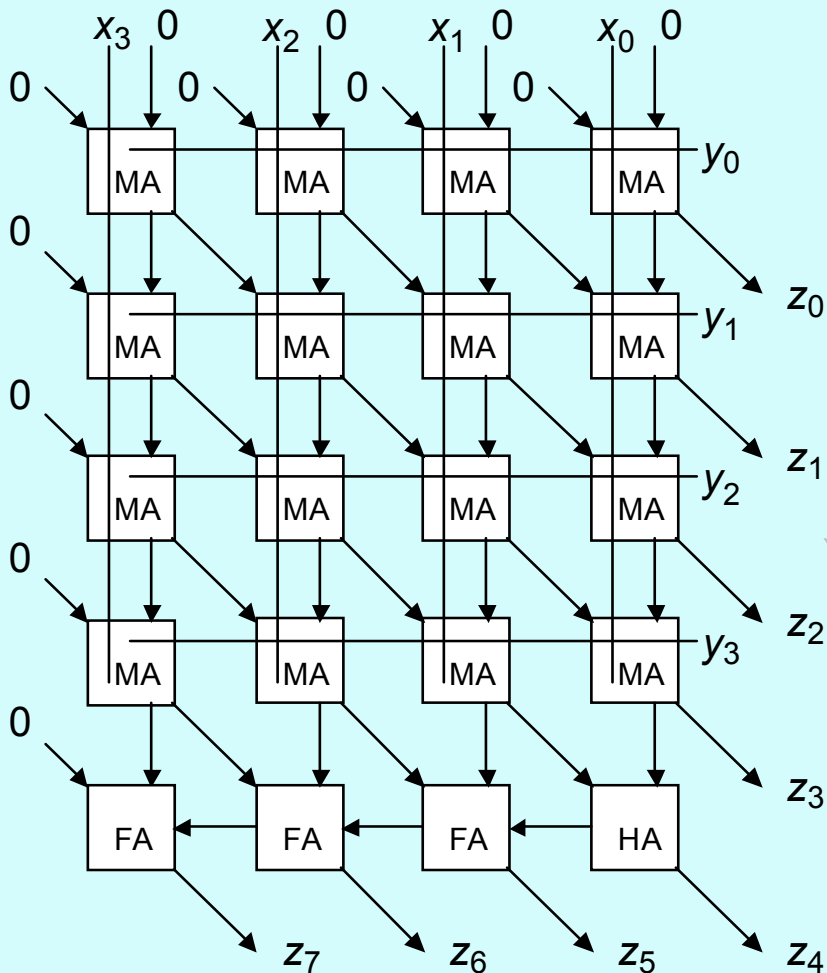

 Our original dot-notation representing multiplication




Straightened dots to depict array multiplier to the left




ضرب‌کننده‌ی آرایه‌ای

مدار محاسبه‌ی تبدیل فوریه

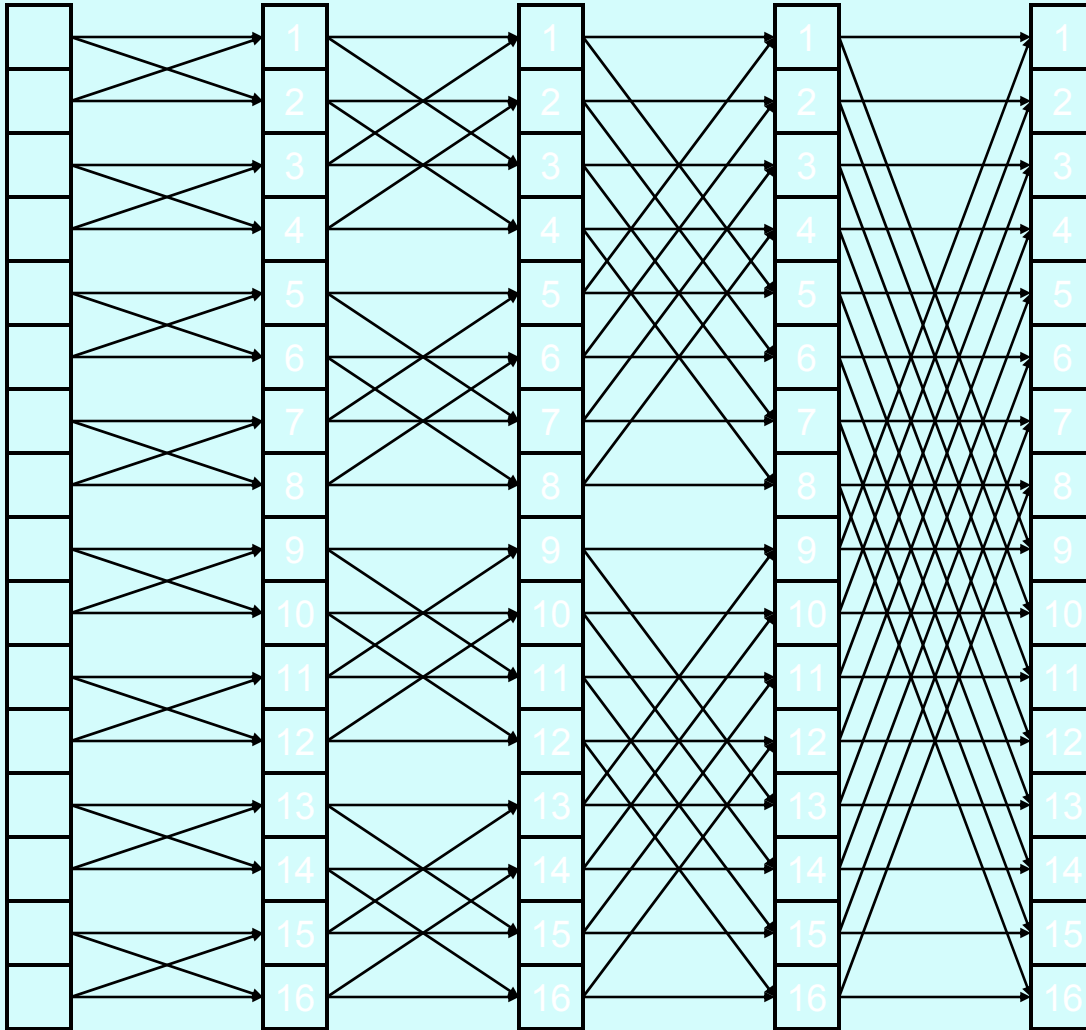


 مثالی از خط لوله در اعمال حسابی (تبدیل فوریه)



در فصل بعد با مفهوم خط لوله بیشتر آشنا خواهیم شد

خط لوله‌ای ضرب

 


FA with AND gate and latches (for a_i , intermediate sum and carry)



دانشگاه شهید بهشتی

Dr. Bahari BParhami


الگوریتم ضرب Booth

 

به جای ۱
قرار داده می شود -۱




الگوریتم ضرب Booth (ادامه...)

 

(+1 -1) (+1 -1) (+1 -1)

(+1 -1) (+1 -1)


(+1 -1)

 

طرز نخت و طر پايانی هر دو يك عدد را نشان می دهند



الگوریتم ضرب Booth (ادامه...)

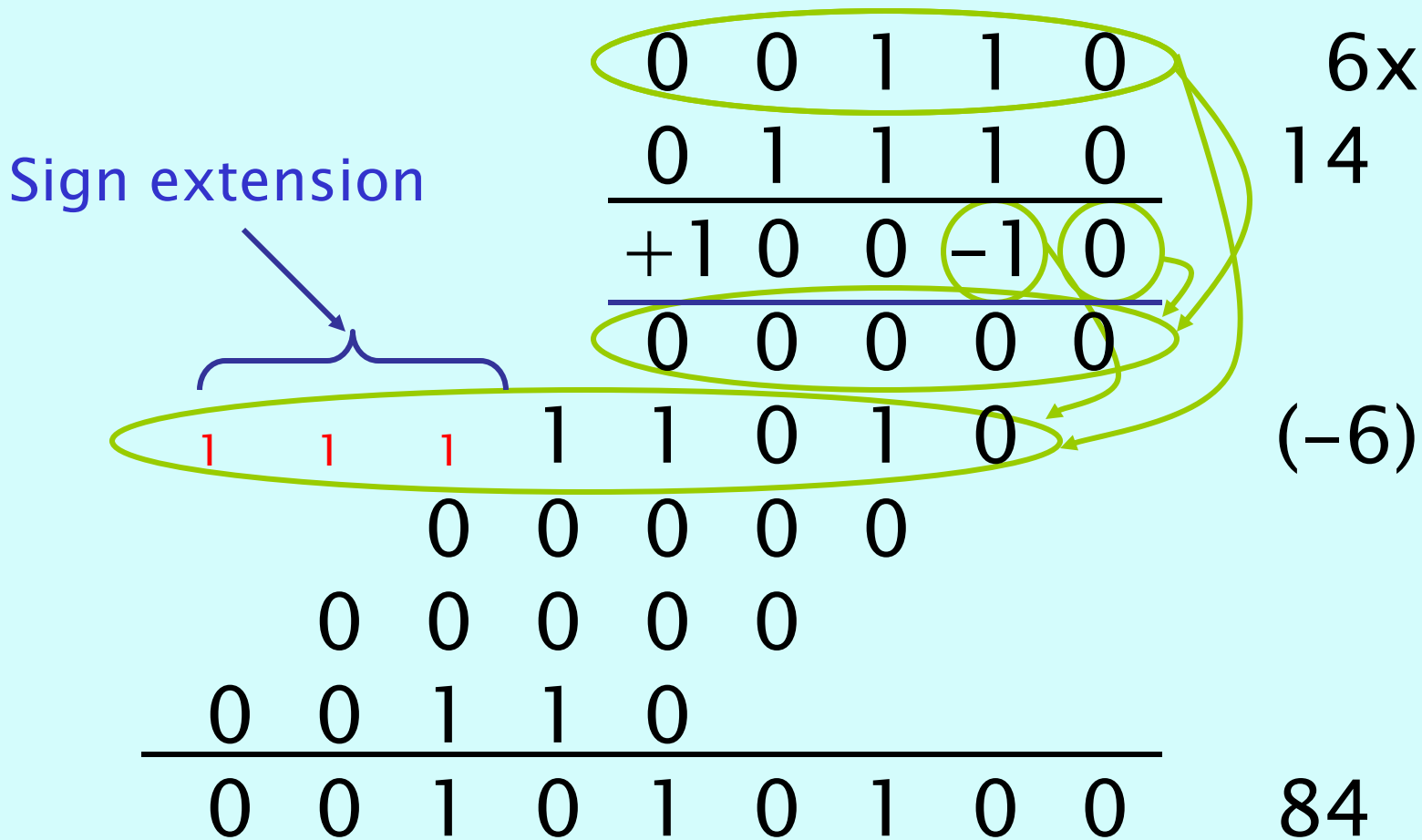

ضرب در MIPS



- دو ثبات سه‌ودو بیتی برای ضرب پیش‌بینی شده است:

- HI: most-significant 32 bits
- LO: least-significant 32-bits

– دستورات

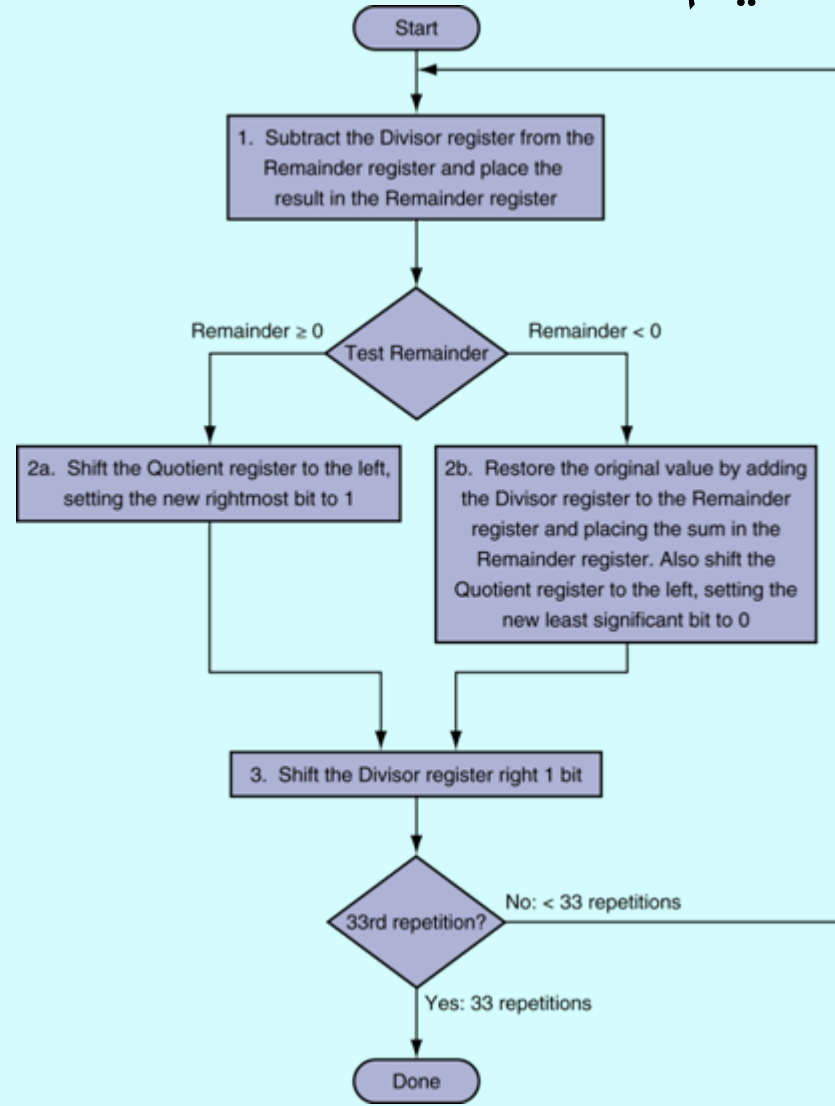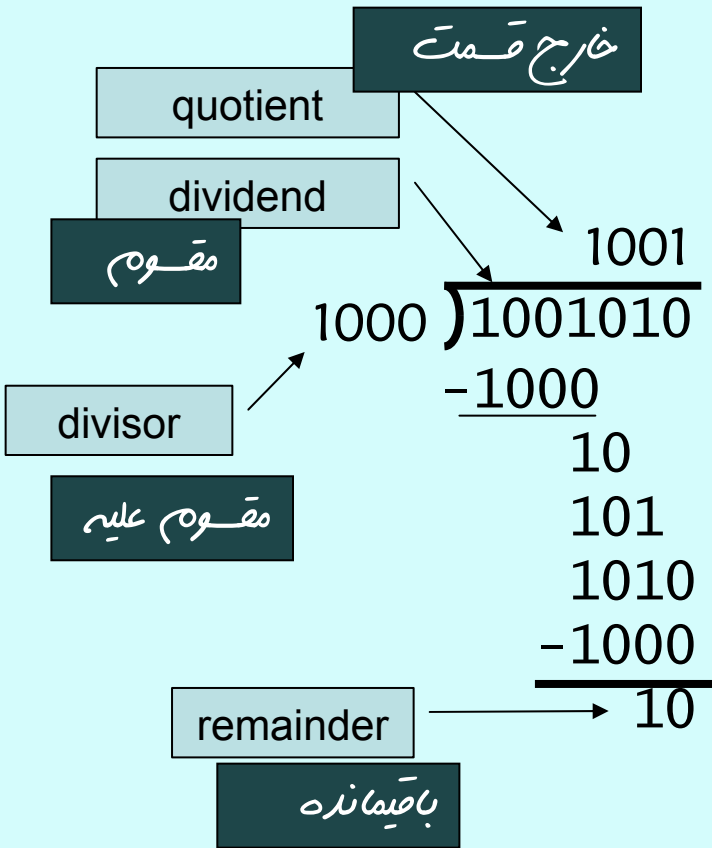- `mult rs, rt / multu rs, rt`
• انجام عملیات ضرب
- `mfhi rd / mflo rd`
• انتقال محتوای HI/LO به ثبات‌های چند منظوره
- `mul rd, rs, rt`
• انتقال قسمت چهارم به rd







$Dividend = Quotient \times Divisor + Remainder$



سفت افزار تقسیم

 

سخت افزار بهینه سازی شده

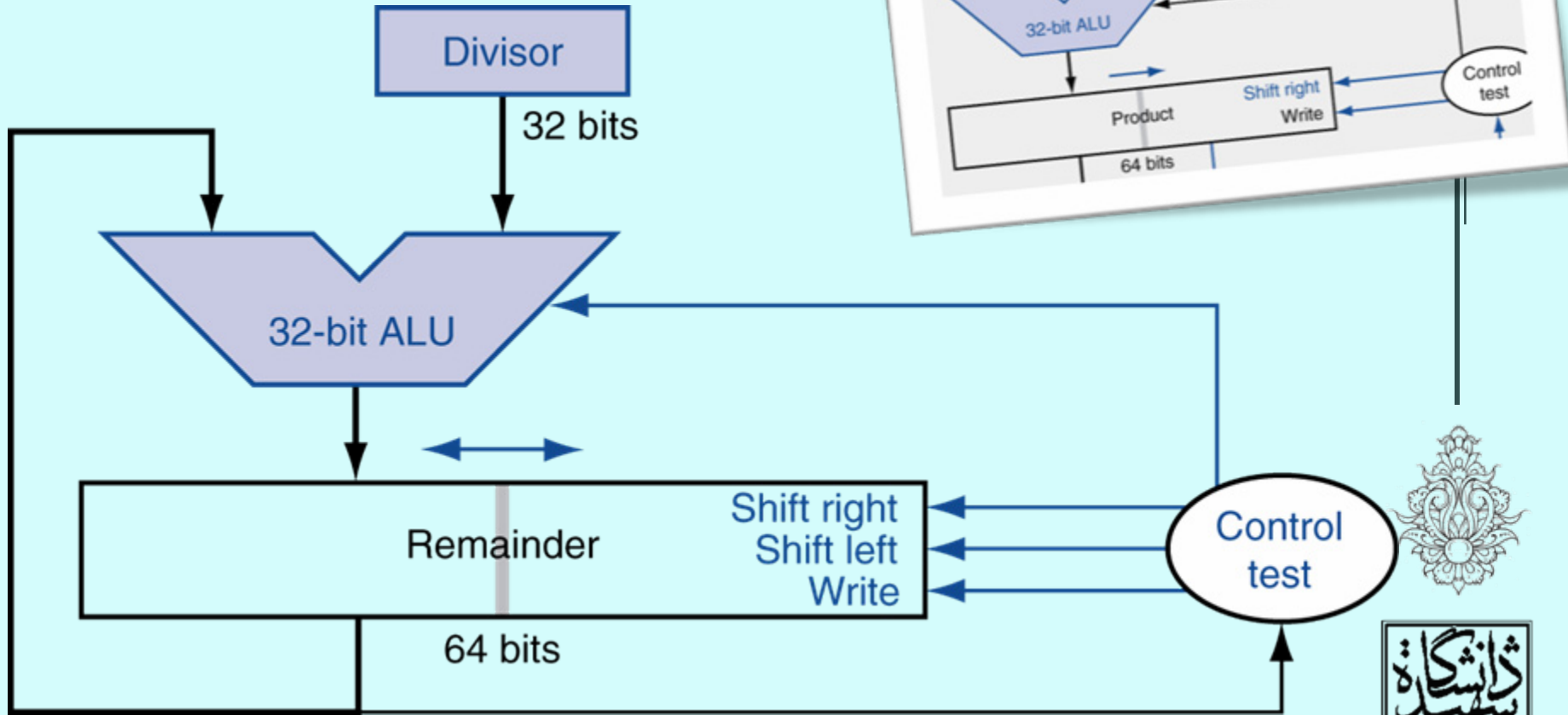

شیه به مدار ضرب نیست؟!

●●● معماری کامپیوتر (۱۳۹۱-۱۱-۱۳)

جلسه‌ی دهم



دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

بهار ۱۳۹۱

احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب


– مروری بر جلسه‌ی پیش

– تقسیمه


– ممیز شناور




مثال:

 

Carry save adder

 

a. Carry-save addition.

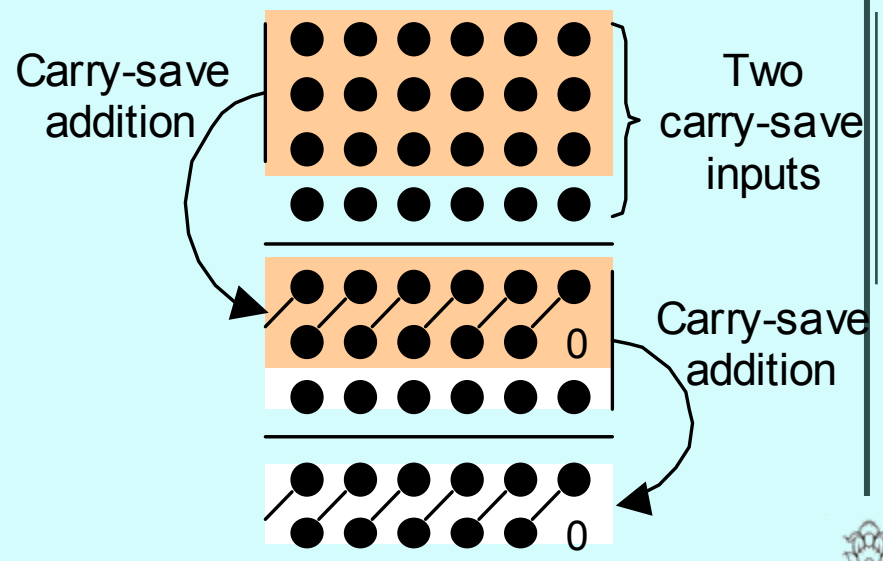



b. Adding two carry-save numbers.





B Parhami




Carry save adder

 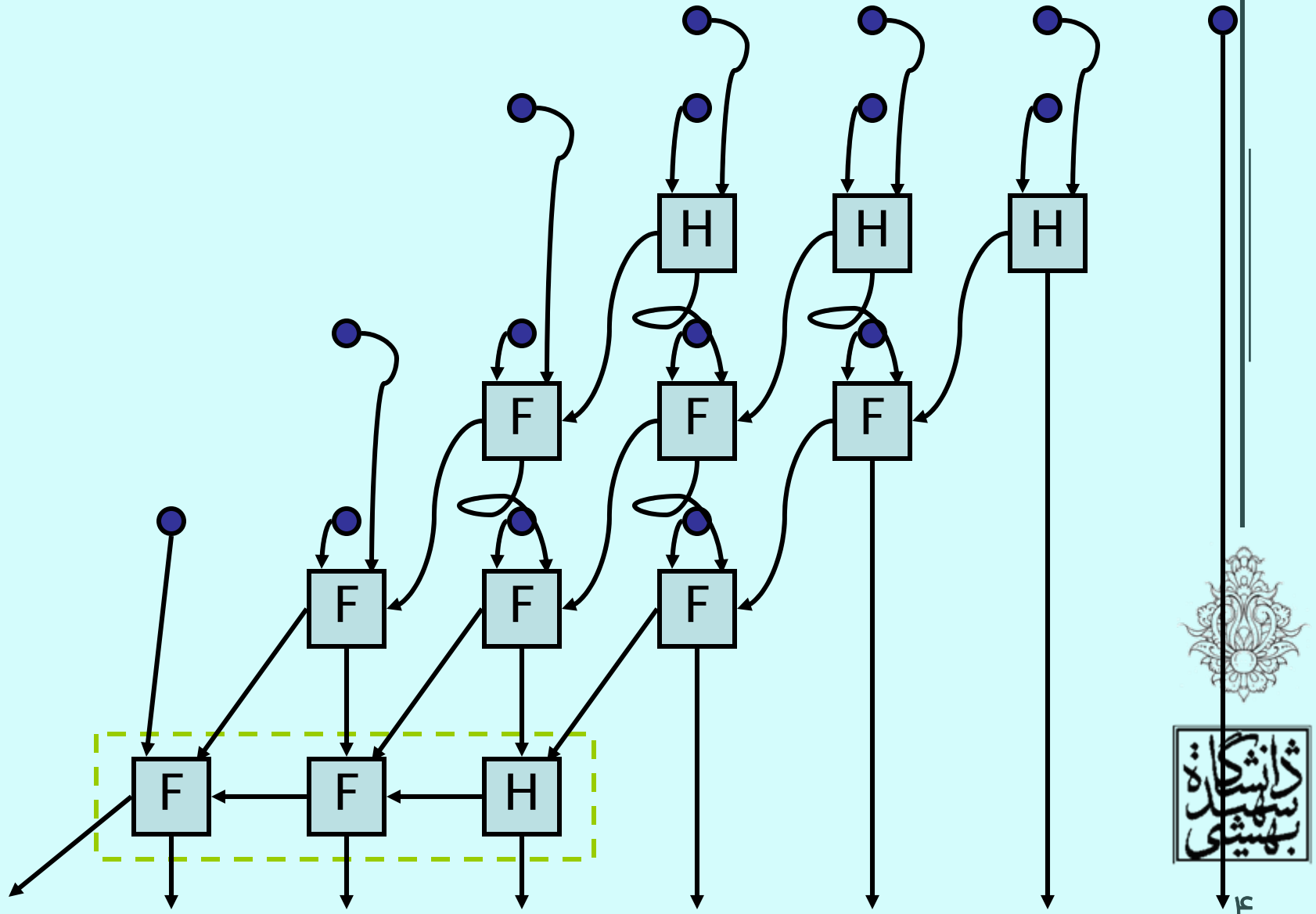

  



(a) Full-tree multiplier

 


(b) Partial-tree multiplier



ضرب‌کننده‌های آرایه‌ای (ادامه...)

  

 Our original dot-notation representing multiplication




Straightened dots to depict array multiplier to the left



ضرب‌کننده‌های آرایه‌ای


در فصل بعد با مفهوم خط لوله بیشتر آشنا خواهیم شد

خط لوله‌ای ضرب

 

Dr. Bahari
BParhami

الگوریتم ضرب Booth (ادامه...)

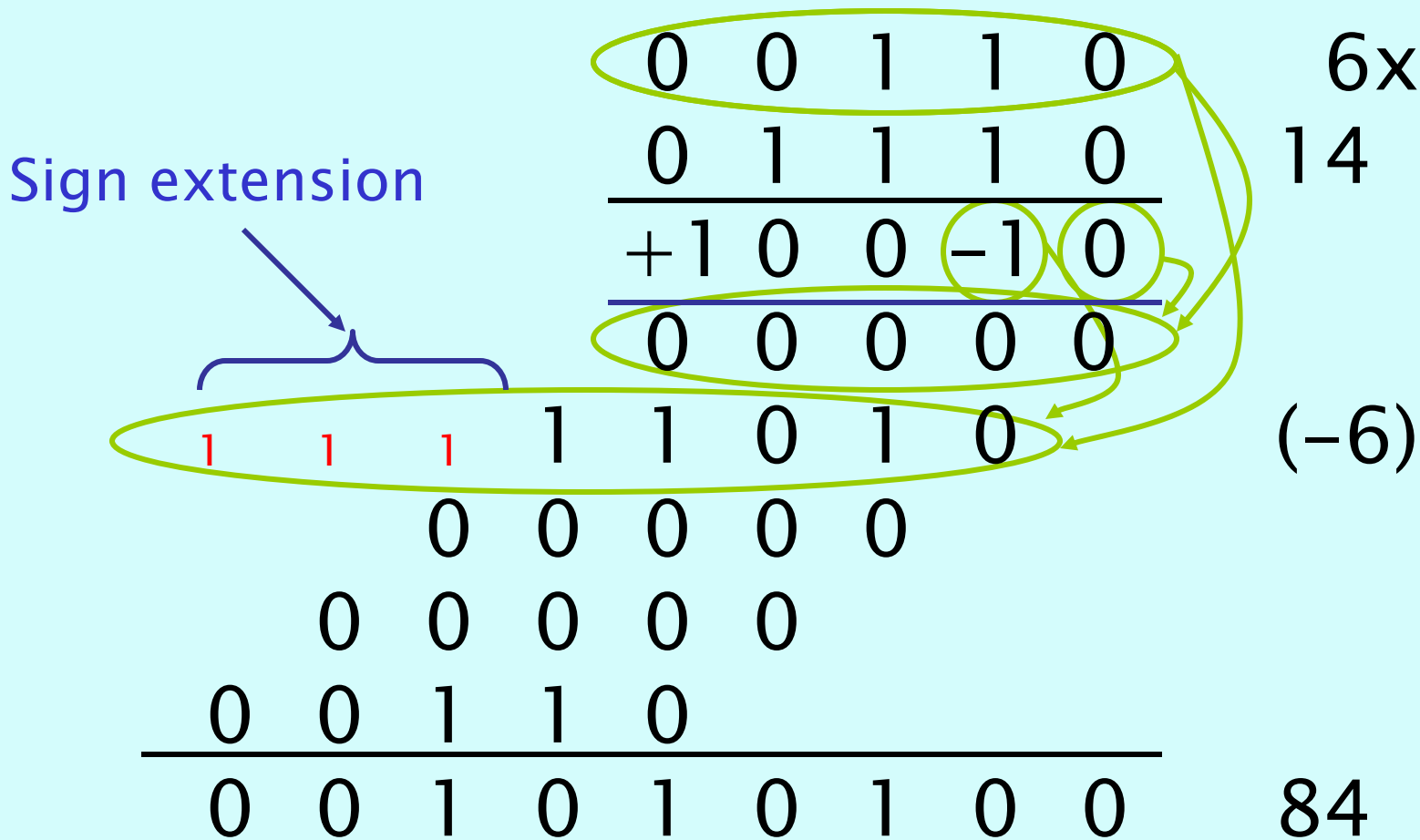

الگوریتم ضرب Booth (ادامه...)

x_i	x_{i-1}	Operation	Comments	y_i
0	0	shift only	string of zeros	0
1	1	shift only	string of ones	0
1	0	subtract and shift	beginning of a string of ones	$\bar{1}$
0	1	add and shift	end of a string of ones	1

Copyright Koren 2008

$$-6 \times 6 (1010 \times 0110) = -36$$

1111 1010	x 0	0000 0000
1111 0100	x -1	0000 1100
1110 1000	x 0	0000 0000
1101 0000	x +1	1101 0000
	Final Sum:	1101 1100 (-36)



الگوریتم ضرب Booth (ادامه...)

$$-6 \times -2 = 12$$

$$1010 \times 1110$$

1111 1010	x 0	0000 0000
1111 0100	x -1	0000 1100
1110 1000	x 0	0000 0000
1101 0000	x 0	0000 0000
	Final Sum:	0000 1100 (12)



ضرب در MIPS



• دو ثبات سه‌ودو بیتی برای ضرب پیش‌بینی شده است:

- HI: most-significant 32 bits
- LO: least-significant 32-bits

– دستورات

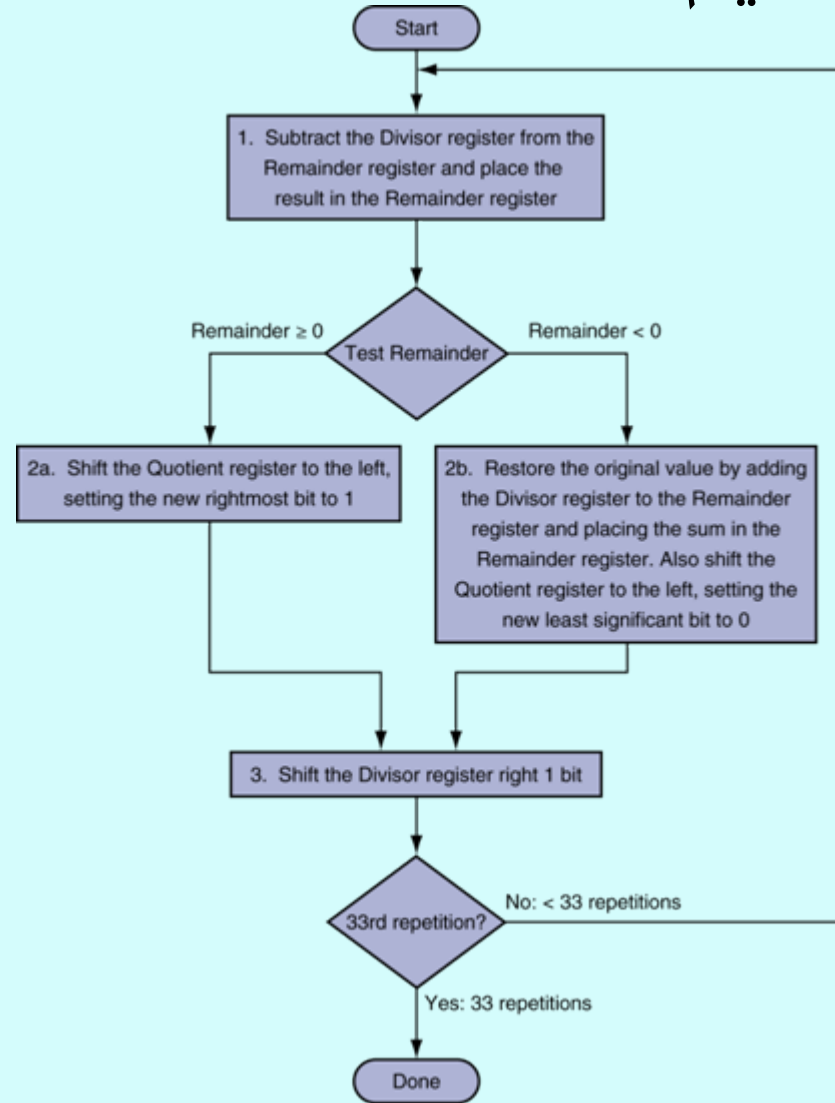 - `mult rs, rt / multu rs, rt`
• انجام عملیات ضرب
- `mfhi rd / mflo rd`
• انتقال محتوای HI/LO به ثبات‌های چند منظوره
- `mul rd, rs, rt`
• انتقال قسمت چهارم به `rd`







$Dividend = Quotient \times Divisor + Remainder$



سفت افزار تقسیم

 

سخت افزار بهینه سازی شده

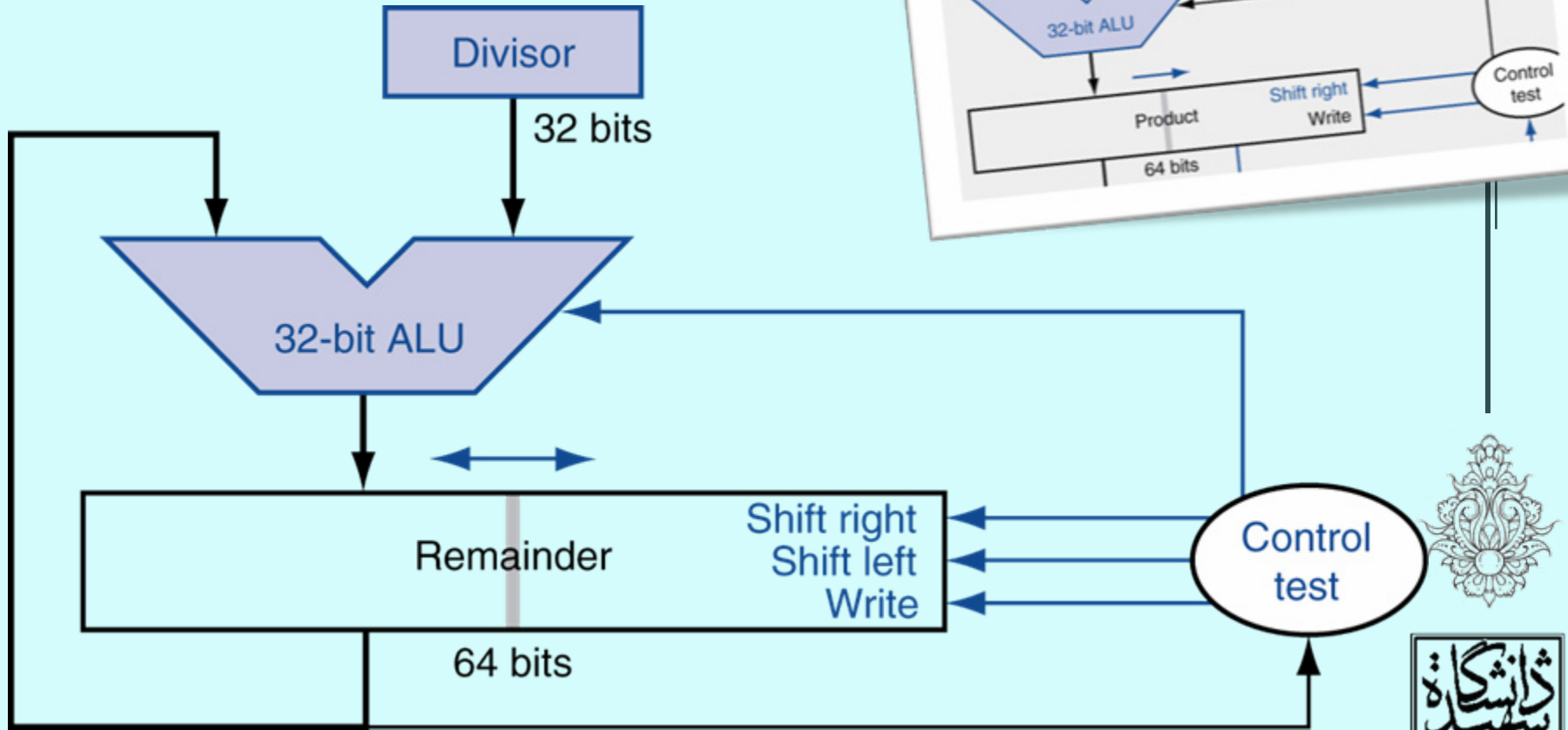

شیه به مدار ضرب نیست؟!

مدارهای تقسیم سریع

- نمی‌توان تقسیم را به صورت موازی انجام داد.
 - تفریق به صورت مشروط انجام می‌شود.
- الگوریتم‌های سریع‌تر مانند SRT در هر مرحله چندین بیت خارج قسمت تولید می‌کنند.
 - باز هم الگوریتم در گام‌های متفاوت انجام می‌شود.



تقسیم در MIPS

• برای نتیجه‌ی تقسیم از ثبات‌های HI و LO استفاده می‌شود.

- HI: 32-bit remainder
- LO: 32-bit quotient

– دستورات

– $\text{div } rs, rt$ / $\text{divu } rs, rt$

– سرریز یا تقسیم بر صفر باید به صورت نر‌ه‌افزاری چک شود.

– برای دسترسی به نتایج می‌توان از دستورات زیر استفاده کرد.

– mfhi, mflo



- برای نمایش اعداد اعشاری و اعداد بسیار بزرگ از سیستم عددی ممیز شناور استفاده می شود.

– ۳,۱۴۱۵۹۲۶۵

– ۲,۷۱۸۲۸

– ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ = 0.1×10^{-9}

Copyright 2004 Koren

	IBM/370	DEC/VAX	Cyber 70
Word length (double)	32 (64) bits	32 (64) bits	60 bits
Significand+{hidden bit}	24 (56) bits	23 + 1 (55 + 1) bits	48 bits
Exponent	7 bits	8 bits	11 bits
Bias	64	128	1024
Base	16	2	2
Range of M	$\frac{1}{16} \leq M < 1$	$\frac{1}{2} \leq M < 1$	$1 \leq M < 2$
Representation of M	Signed-magnitude	Signed-magnitude	One's complement
Approximate range	$16^{63} \approx 7 \cdot 10^{75}$	$2^{127} \approx 1.9 \cdot 10^{38}$	$2^{1023} \approx 10^{307}$
Approximate resolution	$2^{-24} \approx 10^{-7} (10^{-17})$	$2^{-24} \approx 10^{-7} (10^{-17})$	$2^{-48} \approx 10^{-14}$



ممیز شناور (ادامه...)


- در سال ۱۹۸۵ استاندارد IEEE Std 754 مطرح شد.
- این استاندارد واگرایی شیوه‌های به کار رفته برای نمایش ممیز شناور را کاهش داد.
- - بدین ترتیب برنامه‌های نوشته شده برای مقاصد علمی قابل حمل شدند.
- بر طبق این استاندارد، اعداد به دو شیوه نشان داده می‌شود:
- single
- double

single: 8 bits

double: 11 bits

single: 23 bits

double: 52 bits

 

$$x = (-1)^S \times (1 + \text{Fraction}) \times 2^{(\text{Exponent} - \text{Bias})}$$



Single: Bias = 127; Double: Bias = 1023

ممیز شناور (ادامه...)


- در سال ۱۹۸۵ استاندارد IEEE Std 754 مطرح شد.
- این استاندارد واگرایی شیوه‌های به کار رفته برای نمایش ممیز شناور را کاهش داد.
- – بدین ترتیب برنامه‌های نوشته شده برای مقاصد علمی قابل حمل شدند.
- بر طبق این استاندارد، اعداد به دو شیوه نشان داده می‌شود:
- single
- double

single: 8 bits

double: 11 bits

single: 23 bits

double: 52 bits

 

$$x = (-1)^S \times (1 + \text{Fraction}) \times 2^{(\text{Exponent} - \text{Bias})}$$



Exponent = 000...0 \Rightarrow hidden bit is 0

$$x = (-1)^s \times (0 + \text{Fraction}) \times 2^{-\text{Bias}}$$

• بدین ترتیب می‌توان اعداد کوچک‌تری را نیز نمایش داد.

• در صورتی که بخش کسری را برابر صفر قرار دهیم:

$$x = (-1)^s \times (0 + 0) \times 2^{-\text{Bias}} = \pm 0.0$$

بدین ترتیب دو نمایش برای 0 خواهیم داشت



- Exponent = 111...1, Fraction = 000...0

– $\pm\infty$

– در محاسبات بعدی نیز قابل استفاده است.

- Exponent = 111...1, Fraction \neq 000...0

– ناعدد (Not-a-Number (NaN))

– بیان‌گر محاسبات نادرست می‌باشد.

– این اعداد نیز قابلیت استفاده در محاسبات بعدی را دارند.

Single precision		Double precision		Object represented
Exponent	Fraction	Exponent	Fraction	
0	0	0	0	0
0	Nonzero	0	Nonzero	\pm denormalized number
1–254	Anything	1–2046	Anything	\pm floating-point number
255	0	2047	0	\pm infinity
255	Nonzero	2047	Nonzero	NaN (Not a Number)



●●● معماری کامپیوتر (۱۳۹۱-۱۱-۱۳۳)

جلسه یازدهم



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

بهار ۱۳۹۱

احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب

– مروری بر جلسه‌ی پیش

– ممیز شناور



- برای نمایش اعداد اعشاری و اعداد بسیار بزرگ از سیستم عددی ممیز شناور استفاده می شود.

– ۳,۱۴۱۵۹۲۶۵

– ۲,۷۱۸۲۸

– ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ = 0.1×10^{-9}

Copyright 2004 Koren

	IBM/370	DEC/VAX	Cyber 70
Word length (double)	32 (64) bits	32 (64) bits	60 bits
Significand+{hidden bit}	24 (56) bits	23 + 1 (55 + 1) bits	48 bits
Exponent	7 bits	8 bits	11 bits
Bias	64	128	1024
Base	16	2	2
Range of M	$\frac{1}{16} \leq M < 1$	$\frac{1}{2} \leq M < 1$	$1 \leq M < 2$
Representation of M	Signed-magnitude	Signed-magnitude	One's complement
Approximate range	$16^{63} \approx 7 \cdot 10^{75}$	$2^{127} \approx 1.9 \cdot 10^{38}$	$2^{1023} \approx 10^{307}$
Approximate resolution	$2^{-24} \approx 10^{-7} (10^{-17})$	$2^{-24} \approx 10^{-7} (10^{-17})$	$2^{-48} \approx 10^{-14}$



Exponential Notation

• تمام اعداد زیر نمایش عدد 1234 می‌باشند.

$$123,400.0 \times 10^{-2}$$

$$12,340.0 \times 10^{-1}$$

$$1,234.0 \times 10^0$$

$$123.4 \times 10^1$$

$$12.34 \times 10^2$$

$$1.234 \times 10^3$$

$$0.1234 \times 10^4$$

با تغییر همزمان توان و جایگاه ممیز نمایش‌های متفاوتی برای یک عدد به دست می‌آید.



ممیز شناور (ادامه...)


- در سال ۱۹۸۵ استاندارد IEEE Std 754 مطرح شد.
- این استاندارد واگرایی شیوه‌های به کار رفته برای نمایش ممیز شناور را کاهش داد.
- - بدین ترتیب برنامه‌های نوشته شده برای مقاصد علمی قابل حمل شدند.
- بر طبق این استاندارد، اعداد به دو شیوه نشان داده می‌شود:
- single
- double

single: 8 bits

double: 11 bits

single: 23 bits

double: 52 bits

 


$$x = (-1)^S \times (1 + \text{Fraction}) \times 2^{(\text{Exponent} - \text{Bias})}$$



Single: Bias = 127; Double: Bias = 1023

Single Precision Format

 

$$Value = (-1)^S 1.F \times 2^{E-127}$$



Exponent = 000...0 \Rightarrow hidden bit is 0

$$x = (-1)^s \times (0 + \text{Fraction}) \times 2^{-\text{Bias}}$$

- بدین ترتیب می‌توان اعداد کوچک‌تری را نیز نمایش داد.
- در صورتی که بخش کسری را برابر صفر قرار دهیم:

$$x = (-1)^s \times (0 + 0) \times 2^{-\text{Bias}} = \pm 0.0$$

بدین ترتیب دو نمایش برای 0 خواهیم داشت



- Exponent = 111...1, Fraction = 000...0

– $\pm\infty$

– در محاسبات بعدی نیز قابل استفاده است.

- Exponent = 111...1, Fraction \neq 000...0

– ناعدد (Not-a-Number (NaN))

– بیان‌گر محاسبات نادرست می‌باشد.

– این اعداد نیز قابلیت استفاده در محاسبات بعدی را دارند.

Single precision		Double precision		Object represented
Exponent	Fraction	Exponent	Fraction	
0	0	0	0	0
0	Nonzero	0	Nonzero	\pm denormalized number
1–254	Anything	1–2046	Anything	\pm floating-point number
255	0	2047	0	\pm infinity
255	Nonzero	2047	Nonzero	NaN (Not a Number)



معادلات مقادیر خاص

- $(+0) + (+0) = (+0) - (-0) = +0$
- $(+0) \times (+5) = +0$
- $(+0) / (-5) = -0$
- $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$
- $x - (+\infty) = -\infty$
- $(+\infty) \times x = \pm\infty$, depending on the sign of x
- $x / (+\infty) = \pm 0$, depending on the sign of x
- $\sqrt{(+\infty)} = +\infty$



نمایش در مبنای شانزده

- نمایش یک عدد ممیز شناور در مبنای شانزده معمول است:

0 10000011 010000000000000000000000
4 | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C17B0000₁₆ =

-15.6875

1 10000010 111101100000000000000000₂
S E M

↑
1 = negative
0 = positive



• محاسباتی که منجر به تولید ناعدد می‌شود:


- $(\pm 0) / (\pm 0) = \text{NaN}$
- $(+\infty) + (-\infty) = \text{NaN}$
- $(\pm 0) \times (\pm \infty) = \text{NaN}$
- $(\pm \infty) / (\pm \infty) = \text{NaN}$

• ناعدد در محاسبات و مقایسه‌ها

- | | |
|---|--|
| - $\text{NaN} + x = \text{NaN}$ | $\text{NaN} < 2 \rightarrow \text{false}$ |
| - $\text{NaN} + \text{NaN} = \text{NaN}$ | $\text{NaN} = \text{NaN} \rightarrow \text{false}$ |
| - $\text{NaN} \times 0 = \text{NaN}$ | $\text{NaN} \neq (+\infty) \rightarrow \text{true}$ |
| - $\text{NaN} \times \text{NaN} = \text{NaN}$ | $\text{NaN} \neq \text{NaN} \rightarrow \text{true}$ |



پراکندگی داده‌ها در ممیز شناور

 


$\pm 0, \pm \infty, \text{NaN}$


$1.f \times 2^e$

Denormals:


$0.f \times 2^{e_{\min}}$

 

گرد کردن

 


Number	$Trunc(x)$	Error
$X.00$	X	0
$X.01$	X	$-1/4$
$X.10$	X	$-1/2$
$X.11$	X	$-3/4$

 

Number	$Round\text{-}to\text{-}nearest(x)$	Error
$X.00$	X	0
$X.01$	X	$-1/4$
$X.10$	$X + 1$	$+1/2$
$X.11$	$X + 1$	$+1/4$



گرد کردن به نزدیکترین مقدار زوج

 

Number	$Round(x)$	Error	Number	$Round(x)$	Error
X0.00	X0.	0	X1.00	X1.	0
X0.01	X0.	-1/4	X1.01	X1.	-1/4
X0.10	X0.	-1/2	X1.10	X1. + 1	+1/2
X0.11	X1.	+1/4	X1.11	X1. + 1	+1/4



شیوه‌های گرد کردن در استاندارد IEEE754

LSB	R	S	Operation	\overline{Error}
0	0	0	+ 0	0
0	0	1	+ 0	-0.25 ulp
0	1	0	+ 0	-0.50 ulp
0	1	1	+0.5 ulp	+0.25 ulp
1	0	0	+ 0	0
1	0	1	+ 0	-0.25 ulp
1	1	0	+0.5 ulp	+0.50 ulp
1	1	1	+0.5 ulp	+0.25 ulp
			Total	0

(a) Round-to-nearest-even scheme

Sign	R	S	Operation
+	0	0	+ 0
+	0	1	+1 ulp
+	1	0	+1 ulp
+	1	1	+1 ulp
-	0	0	+ 0
-	0	1	+ 0
-	1	0	+ 0
-	1	1	+ 0

(c) Round-to-plus-infinity scheme

R	S	Operation	\overline{Error}
0	0	+ 0	0
0	1	+ 0	-0.25 ulp
1	0	+ 0	-0.50 ulp
1	1	+ 0	-0.75 ulp
		Total	-0.375 ulp

(b) Round-to-zero scheme

Sign	R	S	Operation
-	0	0	+ 0
-	0	1	+1 ulp
-	1	0	+1 ulp
-	1	1	+1 ulp
+	0	0	+ 0
+	0	1	+ 0
+	1	0	+ 0
+	1	1	+ 0

(d) Round-to-minus-infinity scheme



محدوده‌ی قابل نمایش

• کوچک‌ترین مقدار ممکن

- Exponent: 00000001
⇒ actual exponent = $1 - 127 = -126$
- Fraction: 000...00 ⇒ significand = 1.0
- $\pm 1.0 \times 2^{-126} \approx \pm 1.2 \times 10^{-38}$

• بزرگ‌ترین مقدار ممکن

- exponent: 11111110
⇒ actual exponent = $254 - 127 = +127$
- Fraction: 111...11 ⇒ significand ≈ 2.0
- $\pm 2.0 \times 2^{+127} \approx \pm 3.4 \times 10^{+38}$



محدوده‌ی قابل نمایش با دقت مضاعف

• کوچک‌ترین مقدار ممکن

- Exponent: 00000000001
⇒ actual exponent = $1 - 1023 = -1022$
- Fraction: 000...00 ⇒ significand = 1.0
- $\pm 1.0 \times 2^{-1022} \approx \pm 2.2 \times 10^{-308}$

• بزرگ‌ترین مقدار ممکن

- Exponent: 11111111110
⇒ actual exponent = $2046 - 1023 = +1023$
- Fraction: 111...11 ⇒ significand ≈ 2.0
- $\pm 2.0 \times 2^{+1023} \approx \pm 1.8 \times 10^{+308}$



دقت در ممیز شناور

- Single: approx 2^{-23}
 - Equivalent to $23 \times \log_{10}2 \approx 23 \times 0.3 \approx 6$
 - برابر با شش رقم اعشار دقت
- Double: approx 2^{-52}
 - Equivalent to $52 \times \log_{10}2 \approx 52 \times 0.3 \approx 16$
 - برابر با شانزده رقم اعشار دقت



IEEE 754 مشخصات اعداد ممیز شناور

Feature	Single/Short	Double/Long
Word width in bits	32	64
Significand in bits	23 + 1 hidden	52 + 1 hidden
Significand range	$[1, 2 - 2^{-23}]$	$[1, 2 - 2^{-52}]$
Exponent bits	8	11
Exponent bias	127	1023
Zero (± 0)	$e + \text{bias} = 0, f = 0$	$e + \text{bias} = 0, f = 0$
Denormal	$e + \text{bias} = 0, f \neq 0$ represents $\pm 0.f \times 2^{-126}$	$e + \text{bias} = 0, f \neq 0$ represents $\pm 0.f \times 2^{-1022}$
Infinity ($\pm \infty$)	$e + \text{bias} = 255, f = 0$	$e + \text{bias} = 2047, f = 0$
Not-a-number (NaN)	$e + \text{bias} = 255, f \neq 0$	$e + \text{bias} = 2047, f \neq 0$
Ordinary number	$e + \text{bias} \in [1, 254]$ $e \in [-126, 127]$ represents $1.f \times 2^e$	$e + \text{bias} \in [1, 2046]$ $e \in [-1022, 1023]$ represents $1.f \times 2^e$
<i>min</i>	$2^{-126} \cong 1.2 \times 10^{-38}$	$2^{-1022} \cong 2.2 \times 10^{-308}$
<i>max</i>	$\cong 2^{128} \cong 3.4 \times 10^{38}$	$\cong 2^{1024} \cong 1.8 \times 10^{308}$



جمع در ممیز شناور

1. ابتدا توان‌ها را یکسان می‌کنیم.

– این کار با شیف‌ت عدد کوچک‌تر به راست انجام می‌شود.

2. مقادیر اعشاری با هم جمع می‌شوند

3. حاصل به‌نجار شده و وقوع سرریز و


فروریز بررسی می‌شود.

4. حاصل گرد می‌شود.


• مجدداً به‌نجار بودن عدد بررسی

می‌شود.

نسبت به اعداد صحیح پیچیده‌تر است

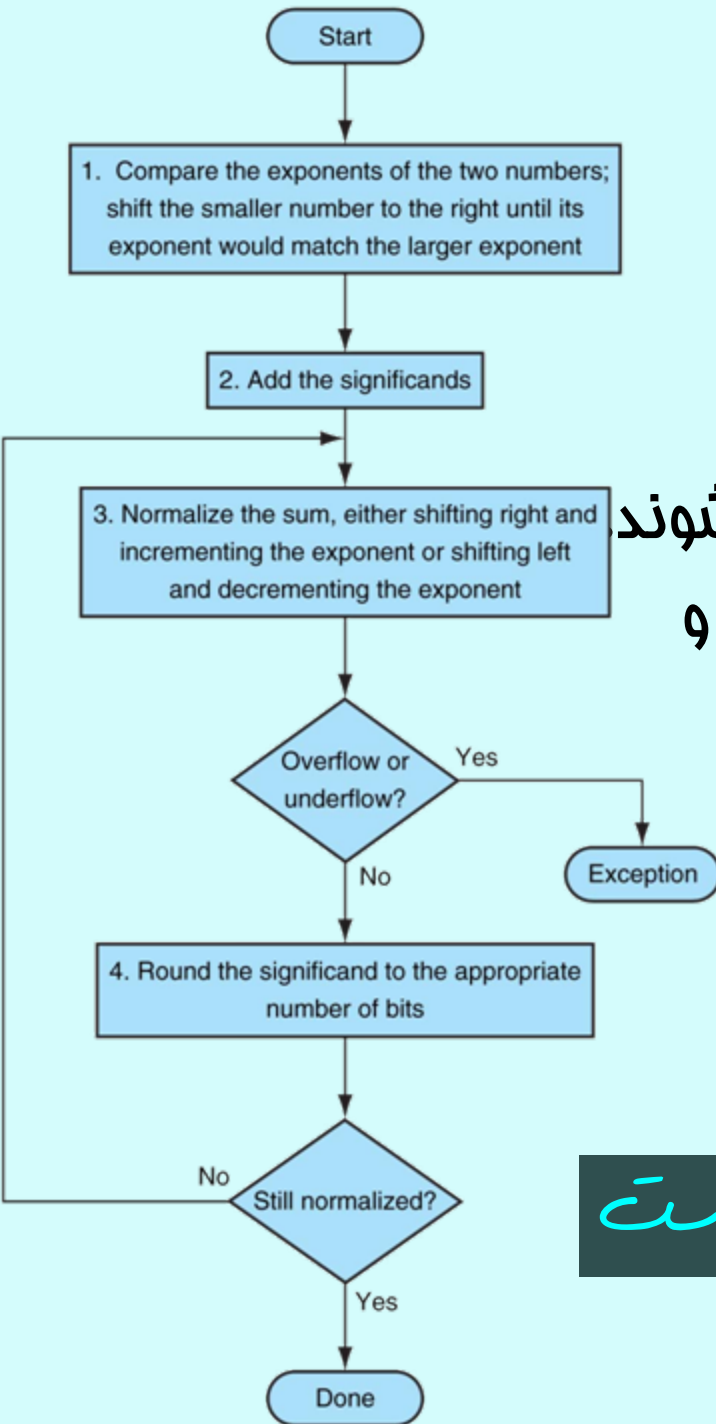

سفت افزار جمع ممیز شناور

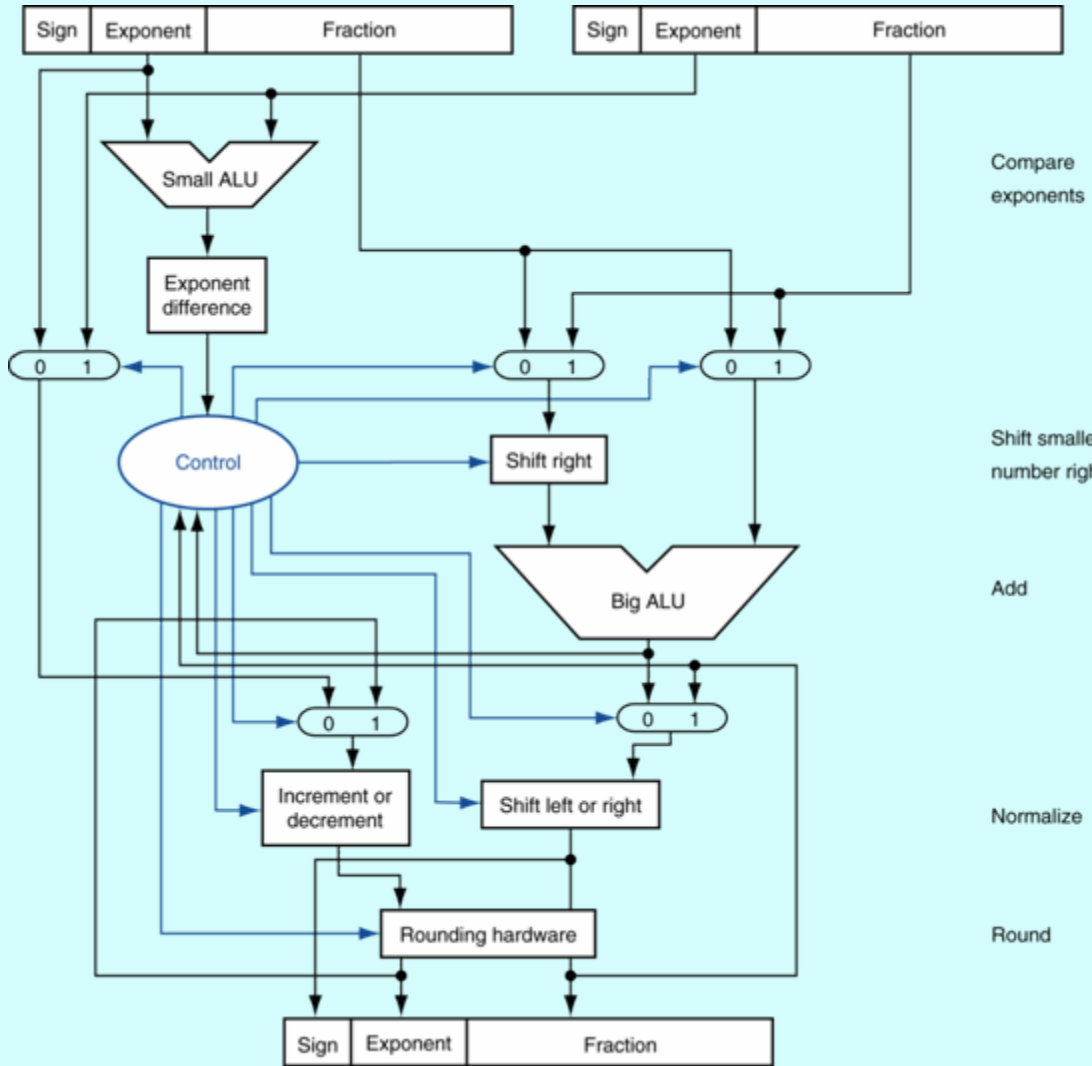

Compare exponents

۱ ه ک

Shift smaller number right

۲ ه ک

Add

۳ ه ک

Normalize


۴ ه ک

Round



ضرب ممیز شناور

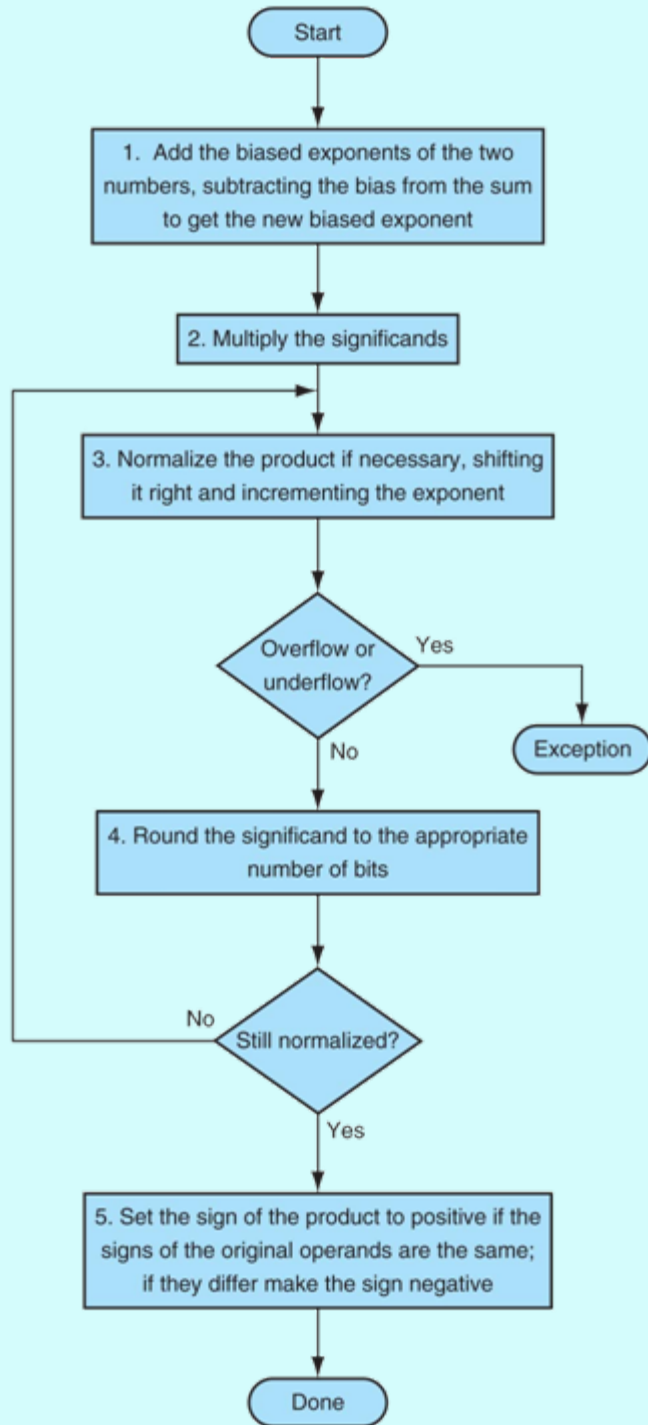
1. توان‌ها با هم جمع می‌شوند
2. significand ها در هم ضرب می‌شوند.
3. اعداد به‌نجار شده و بروز سرریز یا فروریز چک می‌شوند.
4. اعداد گرد می‌شوند و در صورت نیاز مجدد به‌نجار می‌شوند.
5. علامت عدد تعیین می‌شود.






- واحد محاسبات ممیز شناور معمولاً اعمال جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، معکوس سازی و تبدیل به صحیح را انجام می‌دهد.
- عملیات ممیز شناور به چند سیکل برای اجرا نیاز دارد.
- به صورت خط لوله نیز قابل استفاده می‌باشد.



واحد ممیز شناور

 

Coprocessor 1

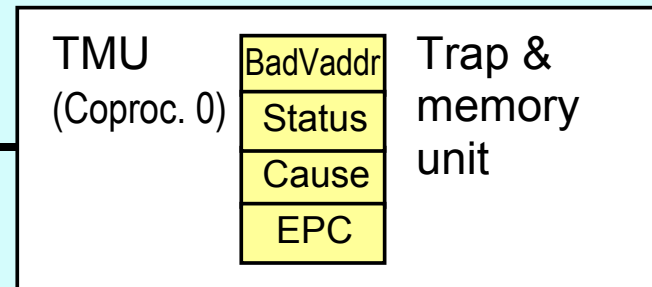 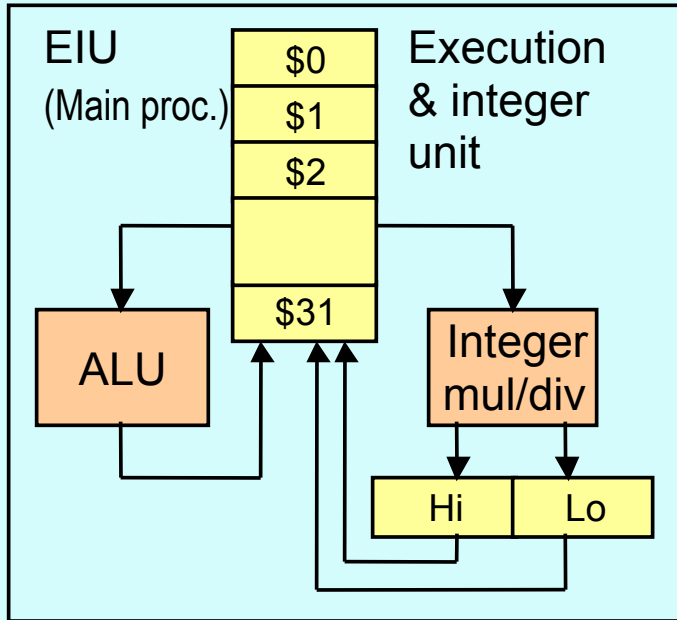

دستورالعمل‌های ممیز شناور در MIPS

- سی و دو ثبات جداگانه برای عملیات ممیز شناور وجود دارد:

– $\$f0, \$f1, \dots, \$f31$

– در صورت استفاده از دقت مضاعف این ثبات‌ها به صورت دو تایی مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- $\$f0/\$f1, \$f2/\$f3$

– نسخه‌ی ۲ MIPS، سی و دو ثبات شصت و چهار بیتی دارد.

- دستورالعمل‌های ممیز شناور تنها بر روی ثبات‌های ممیز شناور عمل می‌کنند.



دستورالعمل‌های ممیز شناور در MIPS (ادامه...)

- دستورالعمل خواندن و نوشتن

- lwc1, ldc1, swc1, sdc1

- ldc1 \$f8, 32(\$sp)

- محاسبات با دقت معمولی

- add.s, sub.s, mul.s, div.s

- add.s \$f0, \$f1, \$f6

- محاسبات با دقت مضاعف

- add.d, sub.d, mul.d, div.d

- e.g., mul.d \$f4, \$f4, \$f6



دستورالعمل‌های ممیز شناور در MIPS (ادامه...)

• دستورات مقایسه

- `c.xx.s`, `c.xx.d` (`xx` is `eq`, `lt`, `le`, ...)
- Sets or clears FP condition-code bit
 - e.g. `c.lt.s $f3, $f4`

• دستورات پرش

- `bc1t`, `bc1f`
 - e.g., `bc1t TargetLabel`



فلاصہای از دستورات ممیز شناور

	Instruction	Usage
Copy	Move s/d registers	mov.* fd, fs
	Move fm coprocessor 1	mfcl rt, rd
	Move to coprocessor 1	mtcl rd, rt
Arithmetic	Add single/double	add.* fd, fs, ft
	Subtract single/double	sub.* fd, fs, ft
	Multiply single/double	mul.* fd, fs, ft
	Divide single/double	div.* fd, fs, ft
	Negate single/double	neg.* fd, fs
	Compare equal s/d	c.eq.* fs, ft
	Compare less s/d	c.lt.* fs, ft
Conversions	Compare less or eq s/d	c.le.* fs, ft
	Convert integer to single	cvt.s.w fd, fs
	Convert integer to double	cvt.d.w fd, fs
	Convert single to double	cvt.d.s fd, fs
	Convert double to single	cvt.s.d fd, fs
	Convert single to integer	cvt.w.s fd, fs
Memory access	Convert double to integer	cvt.w.d fd, fs
	Load word coprocessor 1	lwcl ft, imm(rs)
Control transfer	Store word coprocessor 1	swcl ft, imm(rs)
	Branch coproc 1 true	bc1t L
	Branch coproc 1 false	bc1f L

* s/d for single/double



مثال تبدیل فارنهایت به سلسیوس

• کد به زبان C

```
float f2c (float fahr) {  
    return ((5.0/9.0)*(fahr - 32.0));  
}
```

```
f2c: lwc1 $f16, const5($gp)  
     lwc2 $f18, const9($gp)  
     div.s $f16, $f16, $f18  
     lwc1 $f18, const32($gp)  
     sub.s $f18, $f12, $f18  
     mul.s $f0, $f16, $f18  
     jr $ra
```

• کد C کامپایل شده



●●● معماری کامپیوتر (۱۳۰۵-۱۱-۱۳۰۳)

جلسه‌ی دوازدهم



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

بهار ۱۳۹۱

احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب

– ما کجاییم؟

– پیش‌گفتار

– نمونه‌ی اجرای یک دستورالعمل

– مسیر گذار داده





ما کجا ییم؟؟

Problems

Algorithms

Language (Program)

Programmable

Machine (ISA) Architecture

Computer Specific

Micro-architecture

Manufacturer Specific

Circuits

Devices



Performance = 1 / Execution time simplified to 1 / CPU execution time

CPU execution time = Instructions × CPI / (Clock rate)

Performance = Clock rate / (Instructions × CPI)

• کارایی یک برنامه توسط موارد زیر تعیین می‌شوند:



- Instruction count
- CPI and Cycle time
- کامپایلر و ISA موارد تأثیرگذار بر روی مورد نخست بودند که پیش‌از این مورد بررسی قرار گرفتند.
- سخت‌افزار طراحی شده برای CPU تعداد سیکل به ازای هر دستور و طول سیکل را مشخص می‌کند.



پیش‌گفتار (ادامه...)

- در این بخش یک پیاده‌سازی ساده‌سازی شده از پردازنده‌های MIPS ارائه خواهد شد. که شامل دستورات زیر می‌باشد:

  - Memory reference: lw, sw
- Arithmetic/logical: add, sub, and, or, slt
- Control transfer: beq, j



نوعی اجرای یک دستورالعمل

Fetch

- PC به آدرس خانه‌ای از حافظه اشاره می‌کند که می‌باید اجرا شود. دستور مزبور واکنشی می‌شود.

- بسته به نوع دستورالعمل، عملوندها آماده می‌شوند، به عنوان مثال محتوای ثبات‌های مورد نظر خوانده می‌شود.

- بسته به نوع دستورالعمل

– ALU برای اهداف زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد

- به دست آوردن نتیجه‌ی محاسبات

- محاسبه‌ی آدرس حافظه

- به دست آوردن آدرس دستور بعدی در دستورات پرش


– خواندن/نوشتن در حافظه

– قرار دادن آدرس دستور بعدی در PC



نمایی کلی از CPU

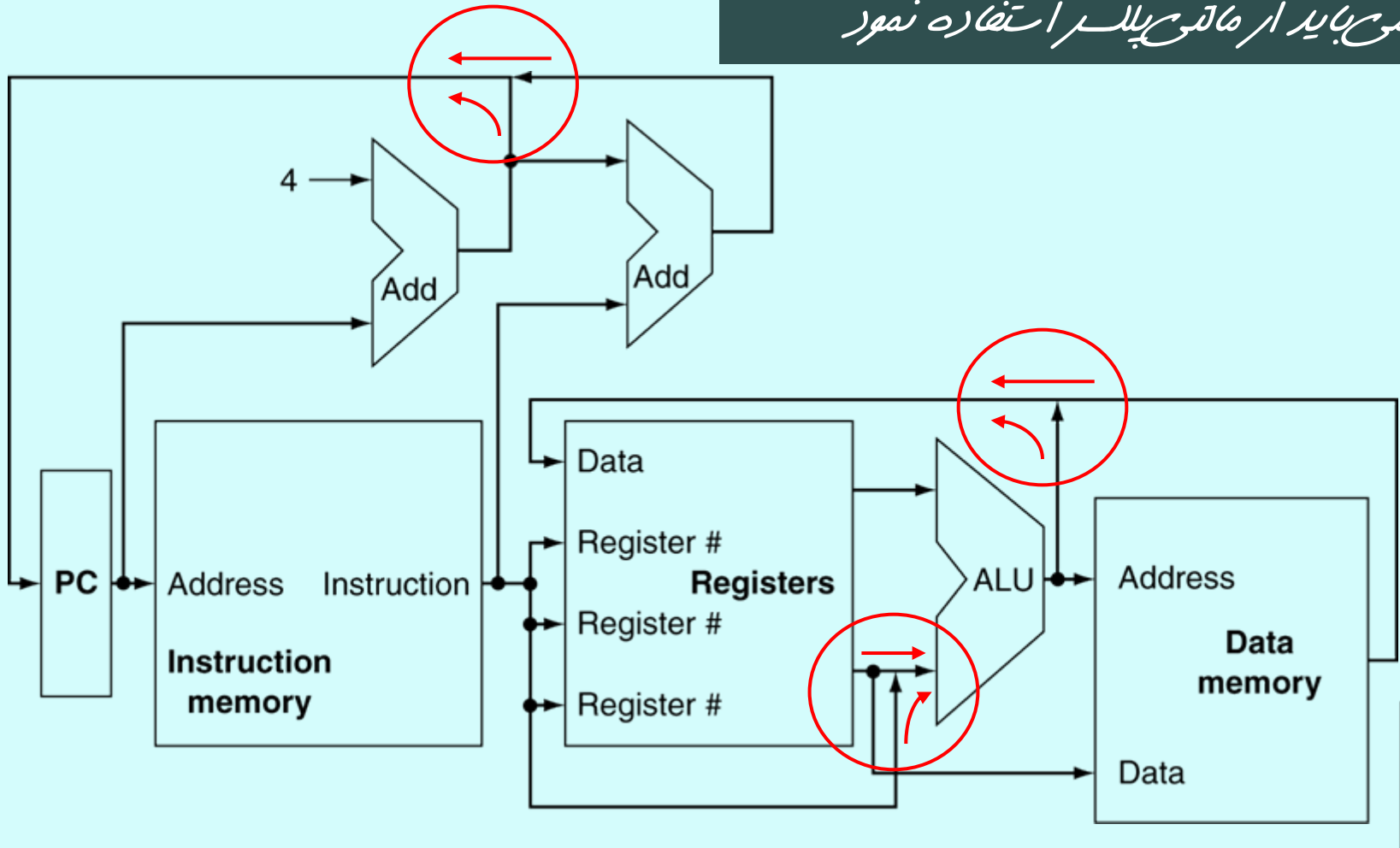
اتصال همه‌ها به یکدیگر درست نیست
موجب باید از حالتی بگذر استفاده نمود



شرکت
تسهیل
بهره‌مندی

واحد کنترل

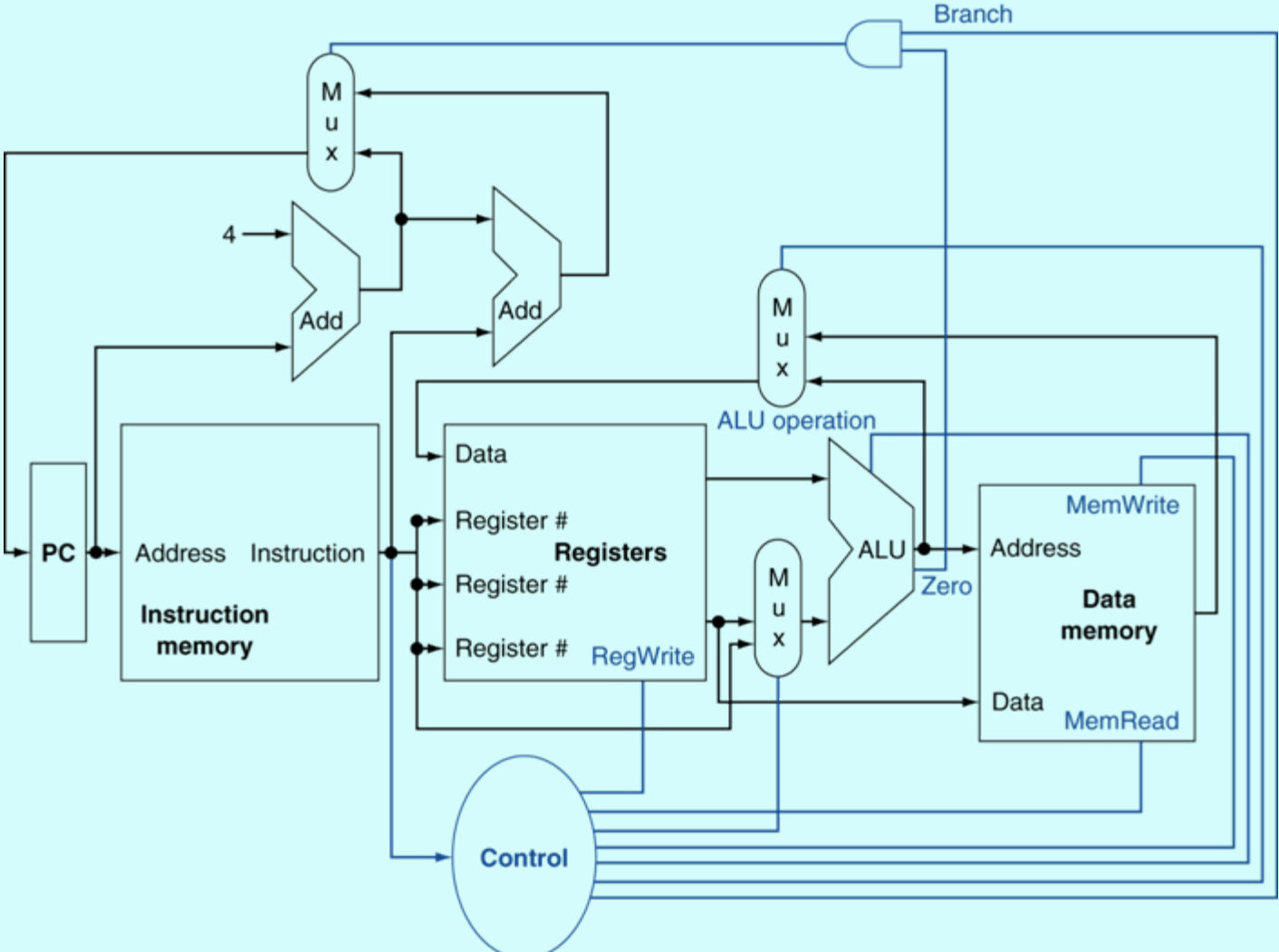- سیگنال‌های کنترلی، بر خلاف سیگنال‌های داده که شامل اطلاعاتی هستند که می‌باید مورد پردازش قرار گیرد، برای هدایت سخت‌افزارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.



مبانی طراحی دیجیتال

- داده‌های به صورت دودویی کد می‌شوند
- به ازای هر بیت، یک سیم استفاده می‌شود.
- برای داده‌های چند بیتی از یک دسته سیم که گذرگاه نامیده می‌شود، استفاده می‌شود.

multi-wire buses

- مدارها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

– مدارهای ترکیبی


– مدارهای ترتیبی



المان‌های ترکیبی


• جمع‌کننده

$$- Y = A + B$$

 


• Arithmetic/Logic Unit

$$- Y = F(A, B)$$

 


• گیت AND

$$- Y = A \& B$$


 


• مالتی‌پلکسر


$$- Y = S ? I1 : I0$$

 

المان‌های ترتیبی

  

 • چرا از پالس ساعت مساس به لبه استفاده می‌شود؟




- Datapath در برخی منابع فارسی به «مسیر گذار داده» ترجمه شده است.
- کار این واحد، پردازش، انتقال و ذخیره‌ی داده‌های CPU است و شامل ALU، جمع‌کننده‌ها، مالتی‌پلکسرها، ثبات‌ها و گذرگاه داده می‌باشد.
- در ادامه با واحد محاسباتی MIPS به تدریج آشنا خواهیم شد.



Instruction Fetch

واکنشی دستورات


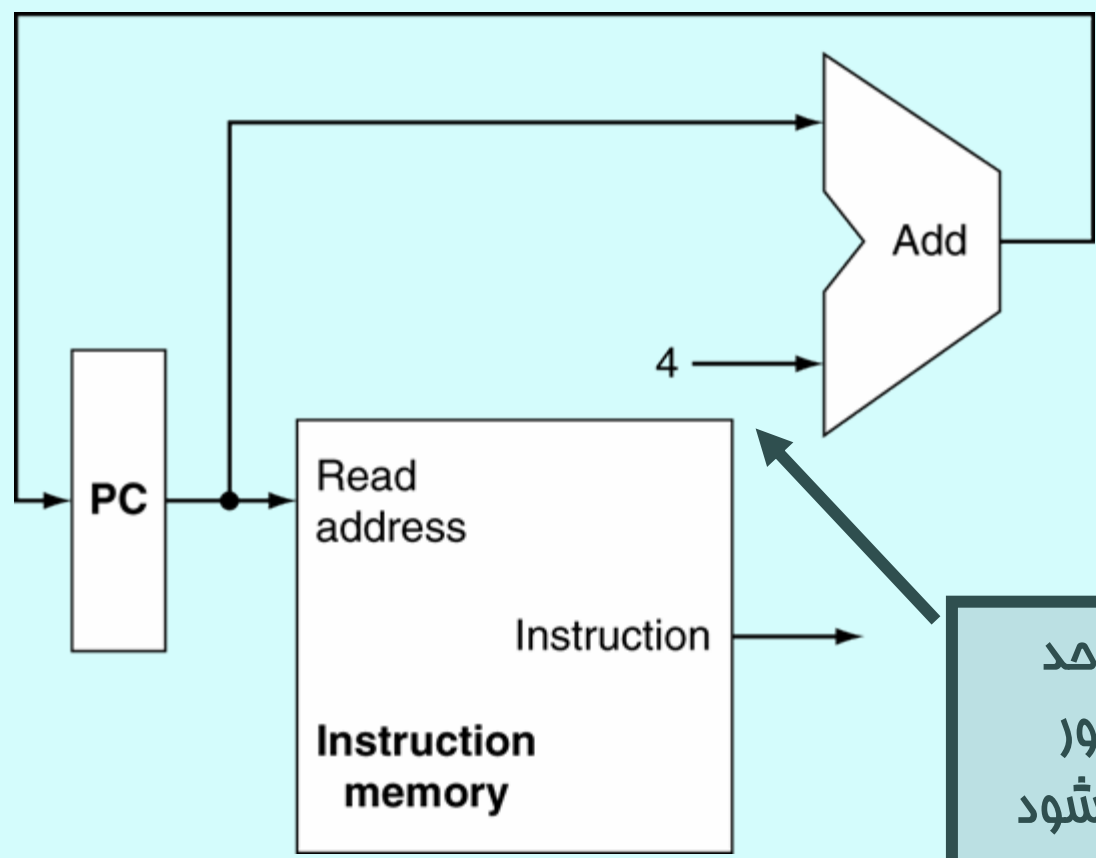


با افزودن چهار واحد برای واکنشی دستور بعدی آماده می‌شود



Arithmetic-logical instruction

دستورهای نوع R

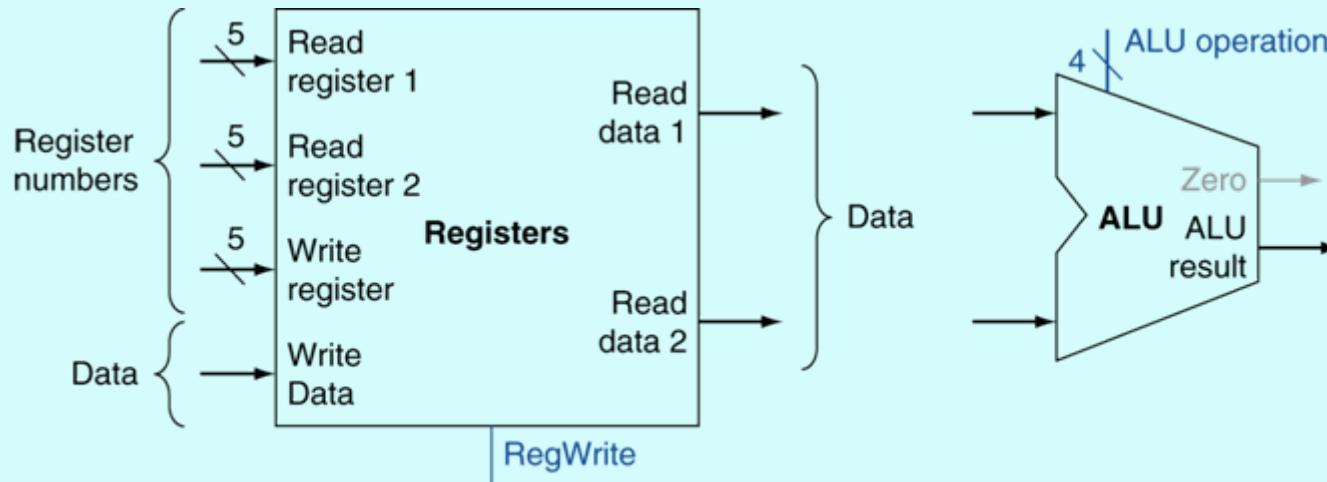 

a. Registers

b. ALU


register file

واحدی شامل همبندی ثبات‌ها که با انتخاب شماره‌ی ثبات، می‌توان در ثبات‌های خاص داده‌ی مورد نظر را خواند و یا نوشت




داده‌گذر همراه با واحد کنترل

 
- با توجه به قالب دستور، می‌توان برچسب برخی سیگنال‌های داده و کنترلی را مشخص نمود:



دستورات خواندن و نوشتن در حافظه

 


 - با افزودن رجیستر پایه به بخش ثابت آدرس خانه‌ی مورد نظر در حافظه به دست می‌آید.
- پیش از افزودن عدد ثابت به ثبات پایه **لازم است** بیت علامت گسترش یابد



دستورات پرش شرطی

 
- محتوای ثبات‌ها را می‌خواند
- مقایسه می‌کند
 - با استفاده از ALU و خروجی صفر
- آدرس مقصد را به دست می‌آورد
 - علامت آدرس جابجایی را گسترش می‌دهد
 - دو واحد به سمت چپ شیفت می‌دهد
 - حاصل را به $PC+4$ اضافه می‌کند



دستورات پرش شرطی (ادامه...)

چگونه می‌توان سخت‌افزار گترش
علامت و شیفت را طراحی کرد؟

کافیست تنها
سیم‌بندی را
عوض کنیم!

 

کافیست تنها از بیت
علامت چند انشعاب
بگیریم!



●●● معماری کامپیوتر (۱۳۹۱-۱۱-۱۳)

جلسه‌ی سیزدهم



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

بهار ۱۳۹۱

احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب


- مروری بر جلسه‌ی پیش
 - نحوه‌ی اجرای یک دستورالعمل
 - مسیر گذار داده
- واحد کنترل



پیش‌گفتار (ادامه...)


- در این بخش یک پیاده‌سازی ساده‌سازی شده از پردازنده‌های MIPS ارائه خواهد شد. که شامل دستورات زیر می‌باشد:

 - Memory reference: lw, sw
- Arithmetic/logical: add, sub, and, or, slt
- Control transfer: beq, j



داده‌گذر همراه با واحد کنترل

 - با توجه به قالب دستور، می‌توان برچسب برخی سیگنال‌های داده و کنترلی را مشخص نمود:




ترکیب اجزا

- با ترکیب اجزای مختلف، که برای دستوره‌های متنوع لازم هستند، یک «مسیر گذار داده» ساخته خواهد شد، که برای دستوره‌های مختلف توسط واحد کنترل هدایت می‌شود.
- ساده‌ترین داده گذر تمام دستورات را در یک سیکل اجرا خواهد کرد، در این صورت هیچ منبعی را نمی‌توان دوبار استفاده کرد.
- در این حالت باید از برخی منابع چند نسخه قرار داد.
- جاهایی که بیش از یک ورودی داریم، برای انتخاب از مالتی‌پلکسر استفاده می‌کنیم.




 ترکیب داده‌گذر دستورات حسابی و منطقی و دستورات حافظه



داده‌گذر کامل شده

سخت‌افزار مورد نیاز برای اجرای دستورالعمل‌ها آماده است، تنها بخشی که باقی می‌ماند، آماده کردن سیگنال‌های کنترلی است

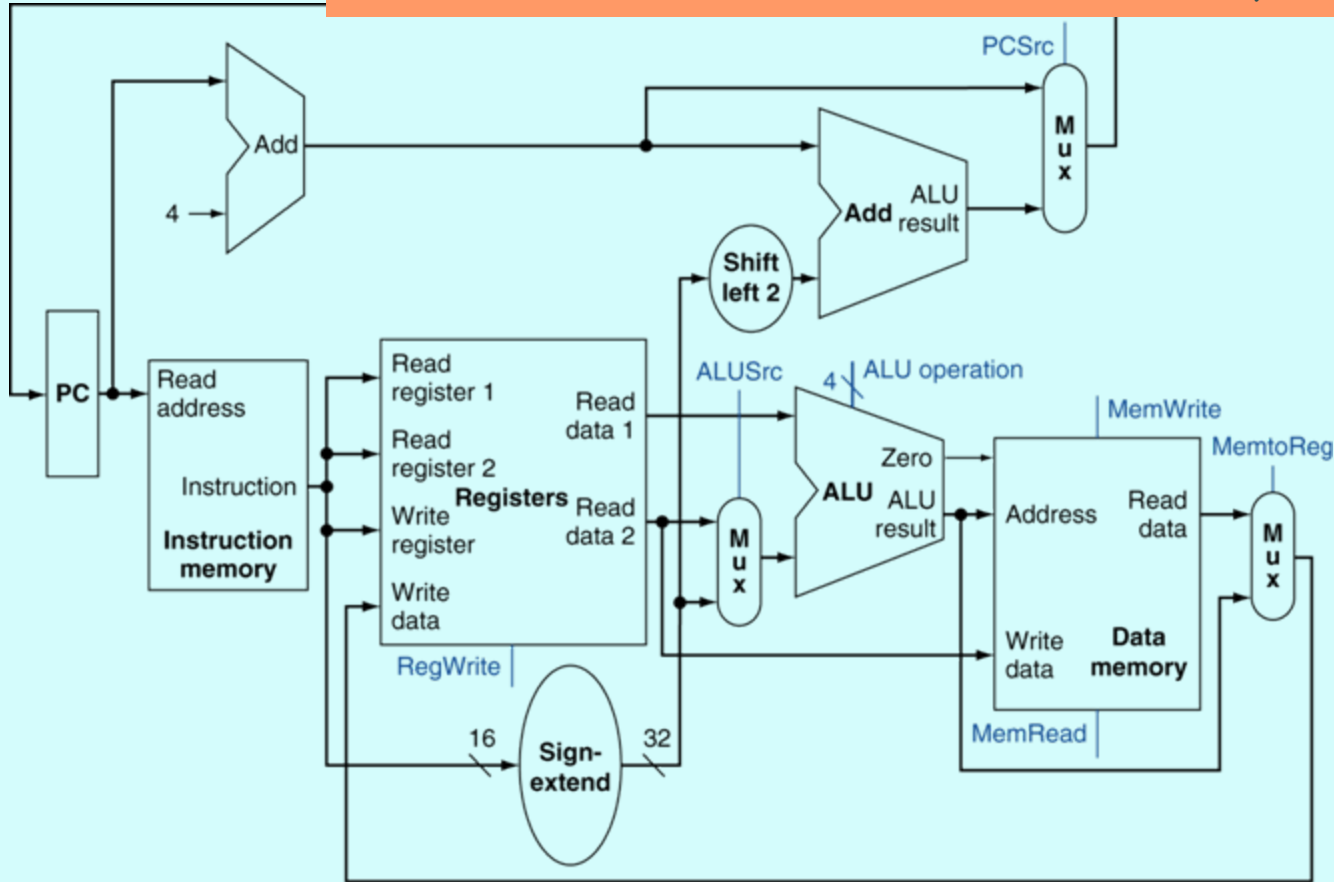

سؤال ۱: هر کدام از این سیگنال‌ها، برای چه دستوراتی می‌باید فعال باشند؟

سؤال ۲: چرا باید از دو حافظه‌ی متقل استفاده کنیم؟؟




واحد کنترل ALU

- در ادامه زیربخش کوچکی از دستورهای پردازنده‌ی MIPS را پیاده‌سازی خواهیم کرد.
- به داده‌گذر معرفی شده در بخش قبل، یک واحد کنترل برای اجرای دستورات زیر اضافه می‌کنیم:
- lw, sw
- beq
- arithmetic-logical instruction
 - add, sub, AND, OR, set on less than
- در ادامه، «دستور ل» را هم به این طرح ساده خواهیم افزود.



ALU خطوط کنترلی

ALU control	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set-on-less-than
1100	NOR

 

برای دستورات مختلف از خطوط کنترل ALU استفاده می‌کنیم:

- Load/Store: F = add
- Branch: F = subtract
- R-type: F depends on funct field



واحد کنترل ALU

- ورودی‌های واحد کنترل ALU:
 - دو بیت ورودی به نام ALUOp دارد
 - بخش funct دستورالعمل‌های نوع R

opcode	ALUOp	Operation	funct	ALU function	ALU control
lw	00	load word	XXXXXX	add	0010
sw	00	store word	XXXXXX	add	0010
beq	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
		subtract	100010	subtract	0110
		AND	100100	AND	0000
		OR	100101	OR	0001
		set-on-less-than	101010	set-on-less-than	0111





- استفاده از «واحد کنترل چندسطحی»، باعث کوچک شدن واحد کنترل اصلی می‌شود.
- چنین کاری می‌تواند باعث افزایش سرعت واحد کنترل شود.
- سرعت واحد کنترل در تعیین سرعت پالس ساعت سیستم اهمیت دارد.
- در گام بعد، واحد کنترل ALU ساخته خواهد شد. به نظر شما بهترین شیوهی پیاده‌سازی چیست؟



جدول درستی واحد کنترل ALU

Instruction opcode	ALUOp	Instruction operation	Func field	Desired ALU action	ALU control input
LW	00	load word	XXXXXX	add	0010
SW	00	store word	XXXXXX	add	0010
Branch equal	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
R-type	10	subtract	100010	subtract	0110
R-type	10	AND	100100	AND	0000
R-type	10	OR	100101	OR	0001
R-type	10	set on less than	101010	set on less than	0111

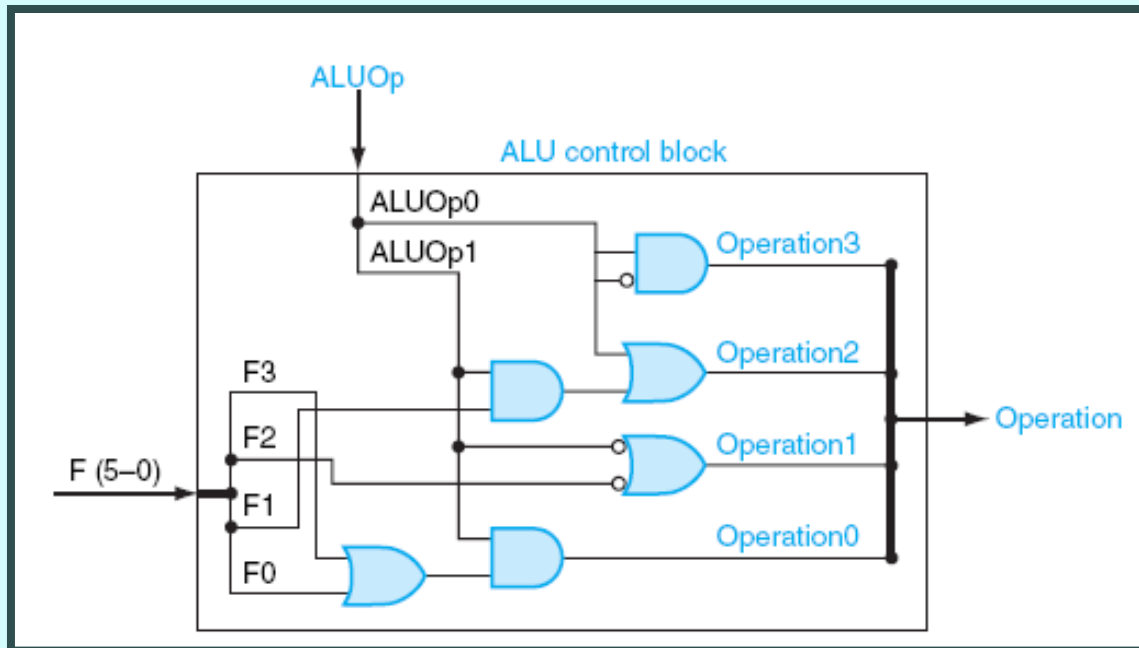 

واحد کنترل اصلی

- در ادامه، واحد کنترل اصلی شرح داده خواهد شد.
- سیگنال‌های کنترلی که از دستورالعمل گرفته می‌شوند:

0	rs	rt	rd	shamt	funct
---	----	----	----	-------	-------

31:26 25:21 20:16 15:11 10:6 5:0

دستورات نوع R

35 or 43	rs	rt	address
----------	----	----	---------

31:26 25:21 20:16 15:0

خواندن و نوشتن در حافظه

4	rs	rt	address
---	----	----	---------

31:26 25:21 20:16 15:0

پرش شرطی

opcode

ثبات منبع (همیشه)

ثبات منبع به جز دستور Load


ثبات مقصد برای دستورات نوع Load و R

محتوای این قسمت پس از گترش علامت جمع می‌شود



مسیر گذار داده همراه با واحد کنترل

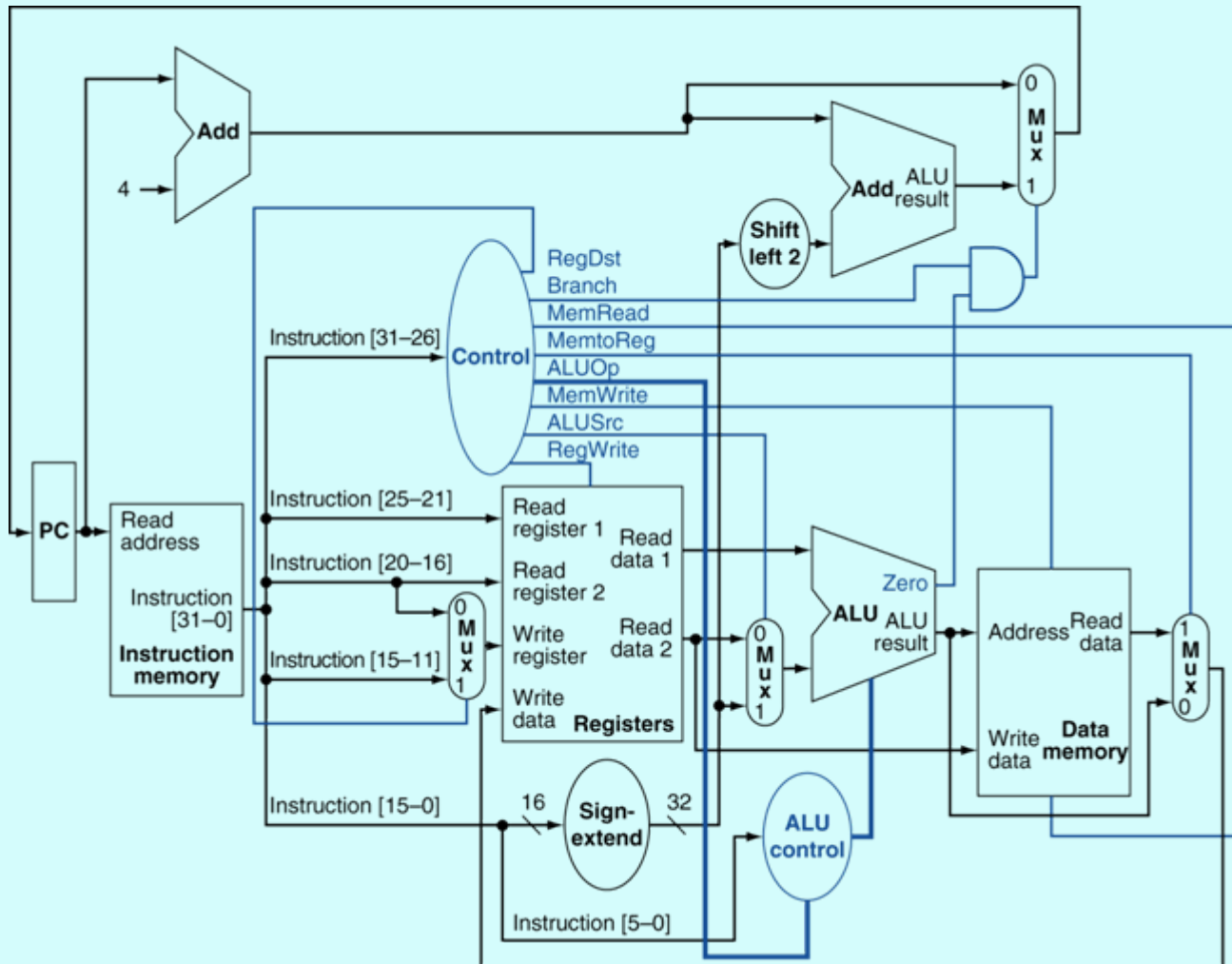- با توجه به قالب دستور، می‌توان برچسب برخی سیگنال‌های داده و کنترلی را مشخص نمود:




سیگنال‌های کنترلی

- سایر سیگنال‌های کنترلی، با توجه به opcode تعیین می‌شود.
- تنها PCSrc استثناست که به نتیجه‌ی ALU وابسته است.

Signal name	Effect when deasserted	Effect when asserted
RegDst	The register destination number for the Write register comes from the rt field (bits 20:16).	The register destination number for the Write register comes from the rd field (bits 15:11).
RegWrite	None.	The register on the Write register input is written with the value on the Write data input.
ALUSrc	The second ALU operand comes from the second register file output (Read data 2).	The second ALU operand is the sign-extended, lower 16 bits of the instruction.
PCSrc	The PC is replaced by the output of the adder that computes the value of PC + 4.	The PC is replaced by the output of the adder that computes the branch target.
MemRead	None.	Data memory contents designated by the address input are put on the Read data output.
MemWrite	None.	Data memory contents designated by the address input are replaced by the value on the Write data input.
MemtoReg	The value fed to the register Write data input comes from the ALU.	The value fed to the register Write data input comes from the data memory.



نوعی اجرای دستورات نوع R

 

شرکت
سپهر
بهشتی

نوعی اجرای دستورات نوع R (ادامه...)


- هرچند تمامی دستورها در یک گام اجرا می‌شوند، می‌توان مراحل اجرای یک دستور را در چهار گام تصور نمود:

```
add $t1, $t2, $t3
```

- واکنشی دستور و افزایش مقدار PC
- خواندن ثبات‌های $t2$ و $t3$ از بانک ثبات
- واحد کنترل ALU از روی بیت‌های funct خطوط کنترلی را برای انتخاب عمل مناسب انتخاب می‌کند.
- نتیجه‌ی محاسبات در ثبات مقصد ($t1$) نوشته می‌شود.



 
نمونه اجرای دستورات خواندن (نوشتن) از (در) حافظه




اجرای دستورات خواندن از حافظه (ادامه...)

`lw $t1, offset($t2)`

 
- واکنشی دستور و افزایش مقدار PC
- خواندن ثبات $t2$ از بانک ثبات
- ALU محتوای ثبات را با `offset` جمع می‌کند.
- حاصل به عنوان آدرس حافظه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- داده‌ی خوانده شد در حافظه در ثبات مقصد ($t1$) نوشته می‌شود.



نمونه‌ی اجرای دستورات پرش شرطی

 

نقشه اجرای دستورات پرتش شرطی (ادامه...)

 

شرکت
سپهر
بهشتی

نمونه‌ی اجرای دستورات پرش شرطی (ادامه...)

```
beq $t1,$t2,offset
```

- واکنشی دستور و افزایش مقدار PC
- خواندن ثبات‌های \$t1 و \$t2 از بانک ثبات
- ALU عمل تفریق را انجام می‌دهد، بخش ثابت پس از گسترش علامت و شیفت به چپ به PC+4 اضافه می‌شود
- بر اساس خروجی zero در ALU در مورد این آدرس PC چه باشد، تصمیم‌گیری می‌شود.



واحد کنترل اصلی


- خروجی واحد کنترل، سیگنال‌های کنترلی هستند.
- شش بیت opcode، ورودی واحد کنترل محسوب می‌شوند.

Instruction	RegDst	ALUSrc	Memto-Reg	Reg-Write	Mem-Read	Mem-Write	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R-format	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1



واحد کنترل اصلی (ادامه...)

Input or output	Signal name	R-format	lw	sw	beq
Inputs	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Outputs	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1

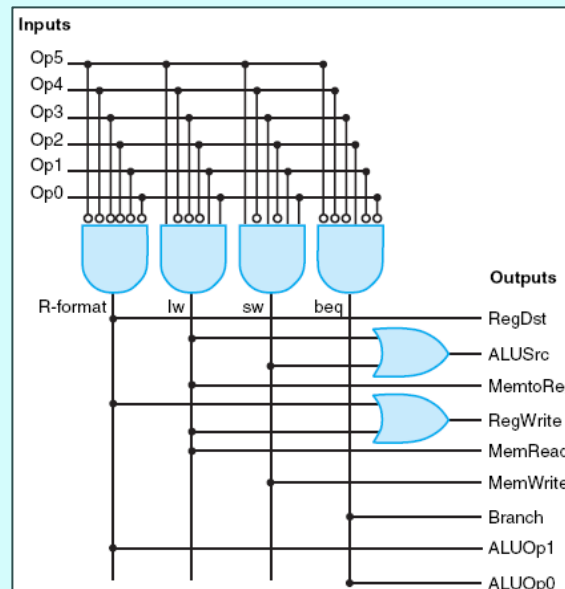

افزودن دستور پرش (Jump)

Jump

2

address


31:26

25:0

- چهار بیت پرارش آدرس از $PC+4$ گرفته می‌شود.
- در دو بیت که ارزش 00 قرار می‌گیرد.
- بیست و شش بیت دیگر از بخش آدرس دستور العمل گرفته می‌شود.



افزودن دستور پرش (ادامه...)

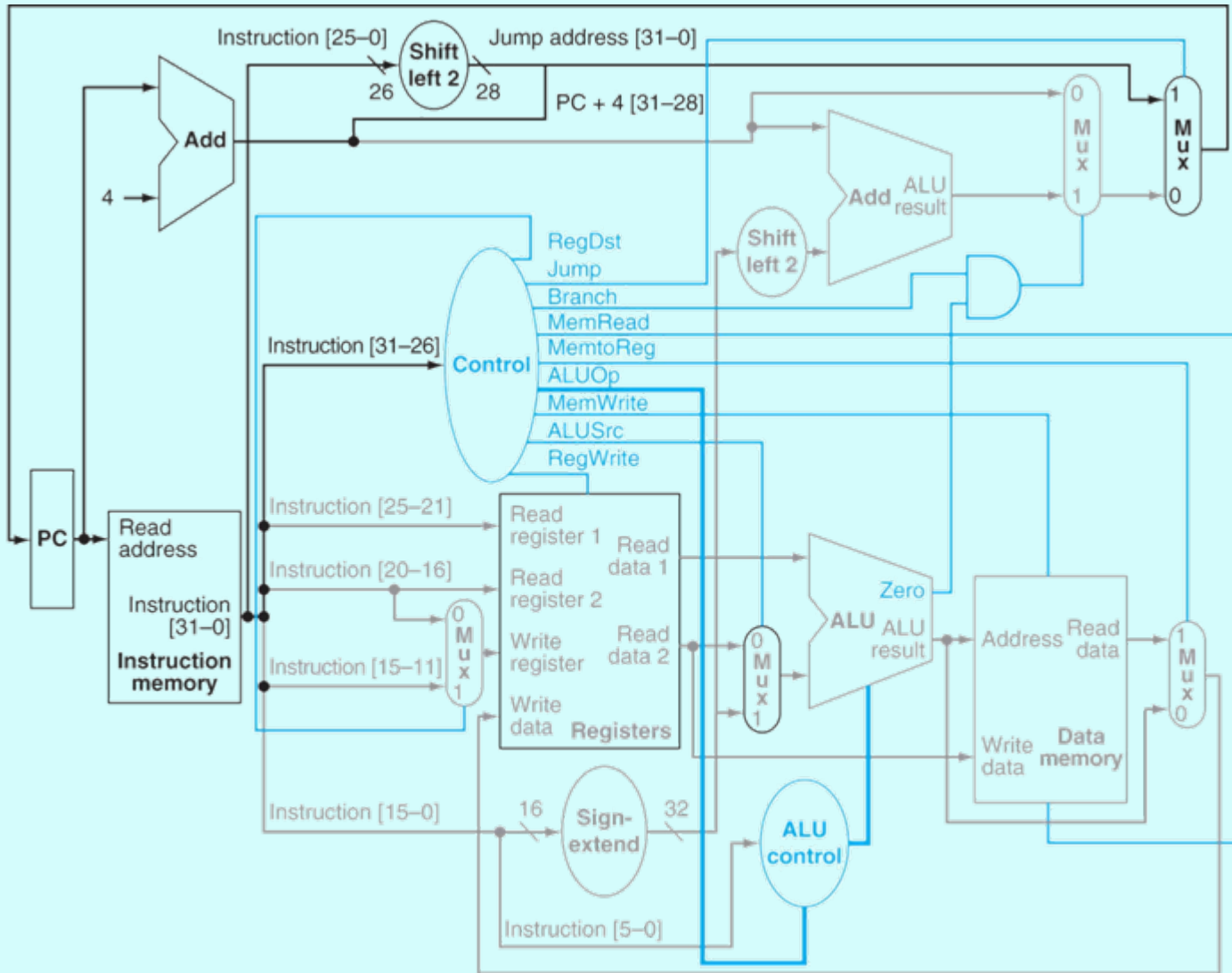

معایب اجرای همه‌ی دستورها در یک سیکل

- کامپیوترهای اولیه از چنین ساختار تبعیت می‌کردند.

- طول سیکل ساعت باید با توجه به کندترین دستور انتخاب شود.

Making the common case fast

- این مسأله با اصول طراحی در تناقض است.

- در بخش بعدی شیوه‌ای دیگر، به نام خط لوله را بررسی خواهیم کرد.



●●● معماری کامپیوتر (۱۳۰۵-۱۱-۱۳۰۰)

جلسه‌ی چهاردهم



دانشگاه شهید بهشتی


دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

بهار ۱۳۹۱



احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب

 - مروری بر جلسه‌ی پیش
- مراحل اجرای دستورالعمل‌ها
- اجرای دستور در چند سیکل
- خط لوله



مسیر گذار داده

 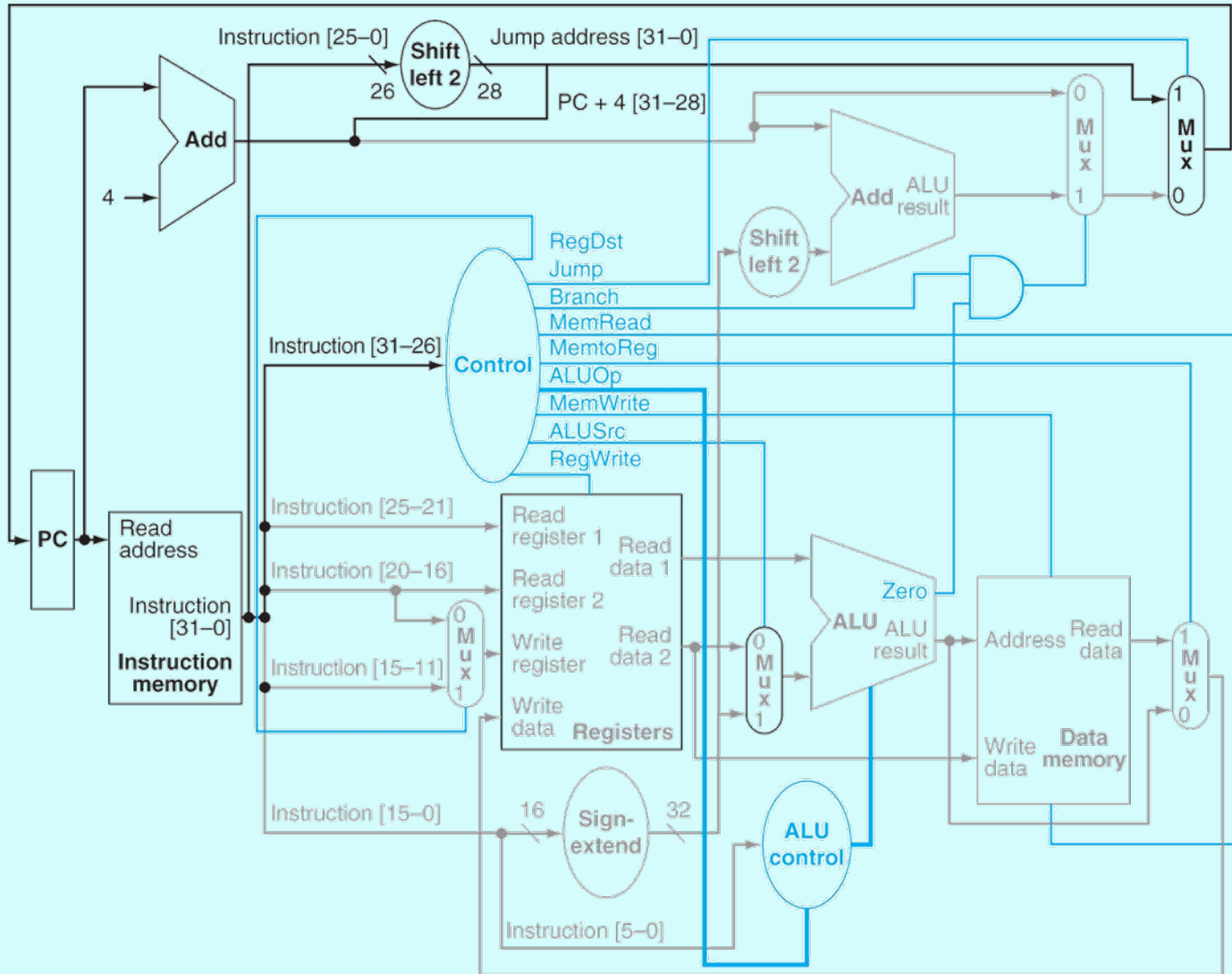

تراشگاه
سپهر
بهشتی

مراحل اجرای دستورالعمل در MIPS

- در پردازنده‌های MIPS برای اجرای دستورات به صورت خط لوله، هر دستور در پنج گام انجام می‌شود.

– واکنشی دستورات **IF: Instruction fetch**

– خواندن محتوای ثبات‌ها و کدگشایی دستورالعمل (قالب منظم MIPS چنین امکانی را مهیا می‌سازد)

ID: Instruction decode & register read

– اجرای دستورالعمل-محاسبه‌ی آدرس


– دستیابی به حافظه

– نوشتن پاسخ در ثبات

EX: Execute operation or calculate address


MEM: Access memory operand

WB: Write result back to register

 


کارایی مسیر گذار داده‌ی تک سیکلی

 - فرض می‌کنیم زمان مورد نیاز برای هر کدام از بخش‌های پردازنده به صورت زیر باشد:
 - برای نوشتن در ثبات 100ps
 - دستیابی به حافظه و محاسباتی و ... 200ps
- در معماری یک سیکلی، باید طول پالس را برابر با طول کندترین دستوالعمل در نظر گرفت.



Instr	Instr fetch	Register read	ALU op	Memory access	Register write	Total time
lw	200ps	100 ps	200ps	200ps	100 ps	800ps
sw	200ps	100 ps	200ps	200ps		700ps
R-format	200ps	100 ps	200ps		100 ps	600ps
beq	200ps	100 ps	200ps			500ps


 
اجرای هر دستورالعمل در چند سیکل (در برابر اجرا در یک سیکل)





اجرا در یک
سیکل




اجرا در چند
سیکل

  

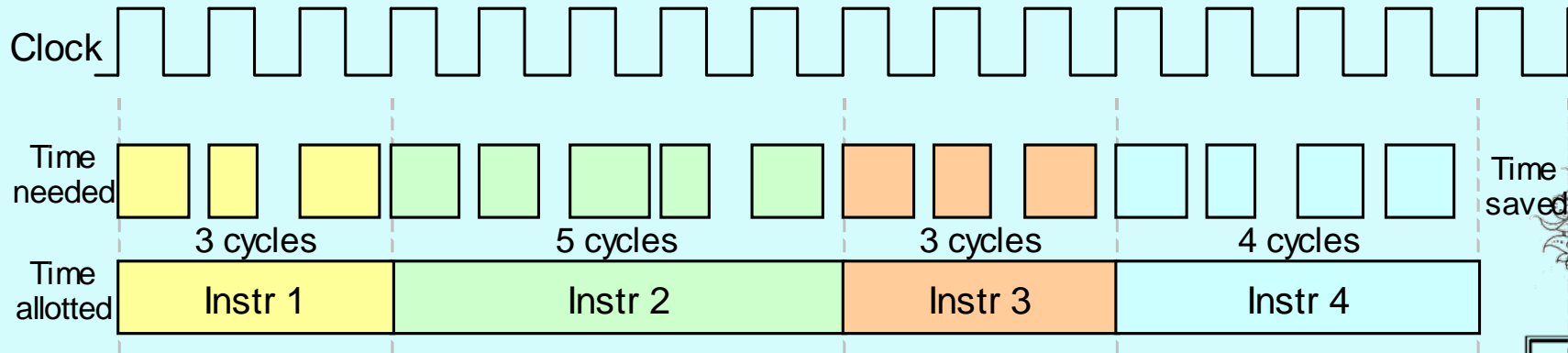 اجرای هر دستورالعمل در چند سیکل (در برابر اجرا در یک سیکل)



مسیر گذار داده‌ی چند سیکلی

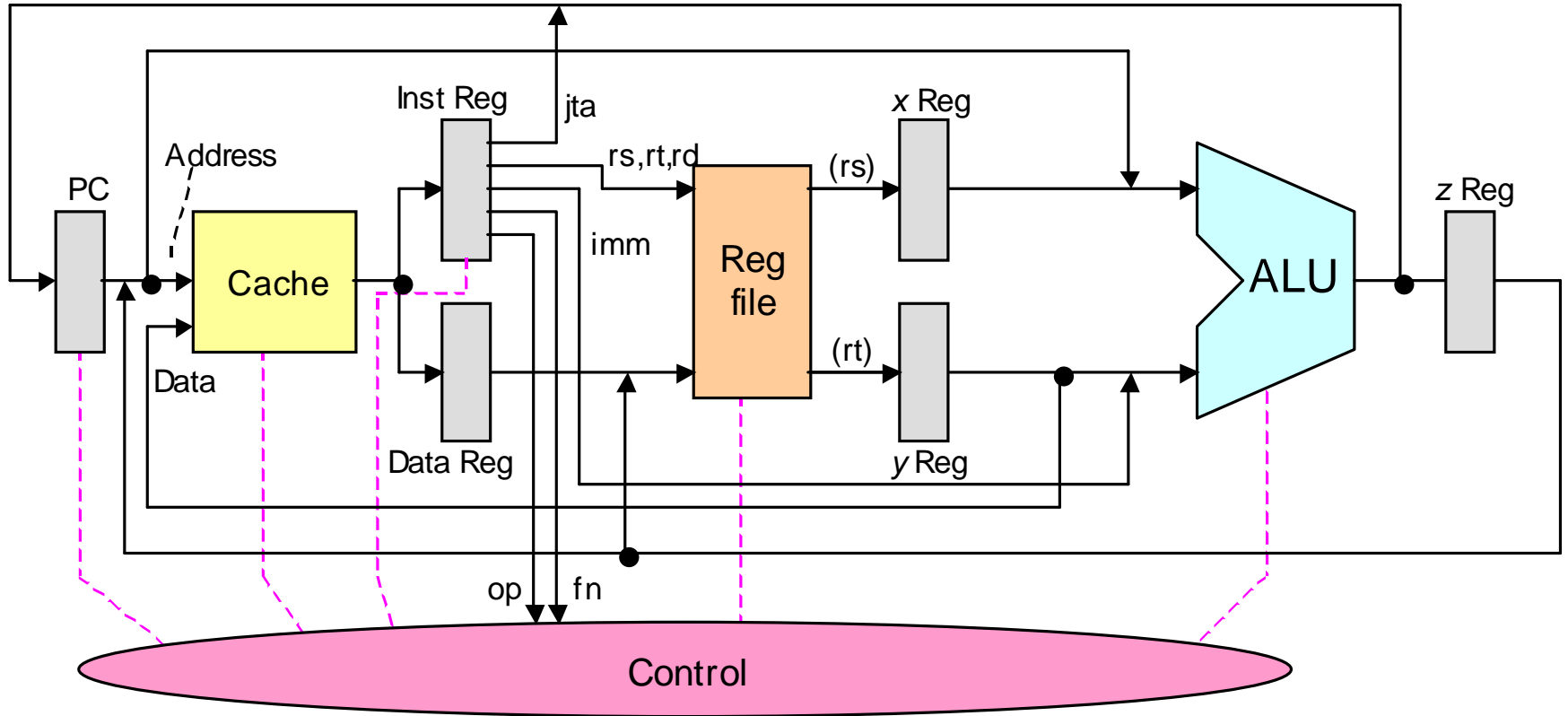

داده گذر در حالت چند سیگلی



به تفاوت عمده با حالت تک سیگلی دارد

واحد ALU وظیفه محاسبه را دارد
آدرس دستور بعدی را هم دارد

حافظه برنامه و داده یکی شده است


تعدادی ثبات برای عملیات میانی افزوده شده است

Corrections are shown in red

 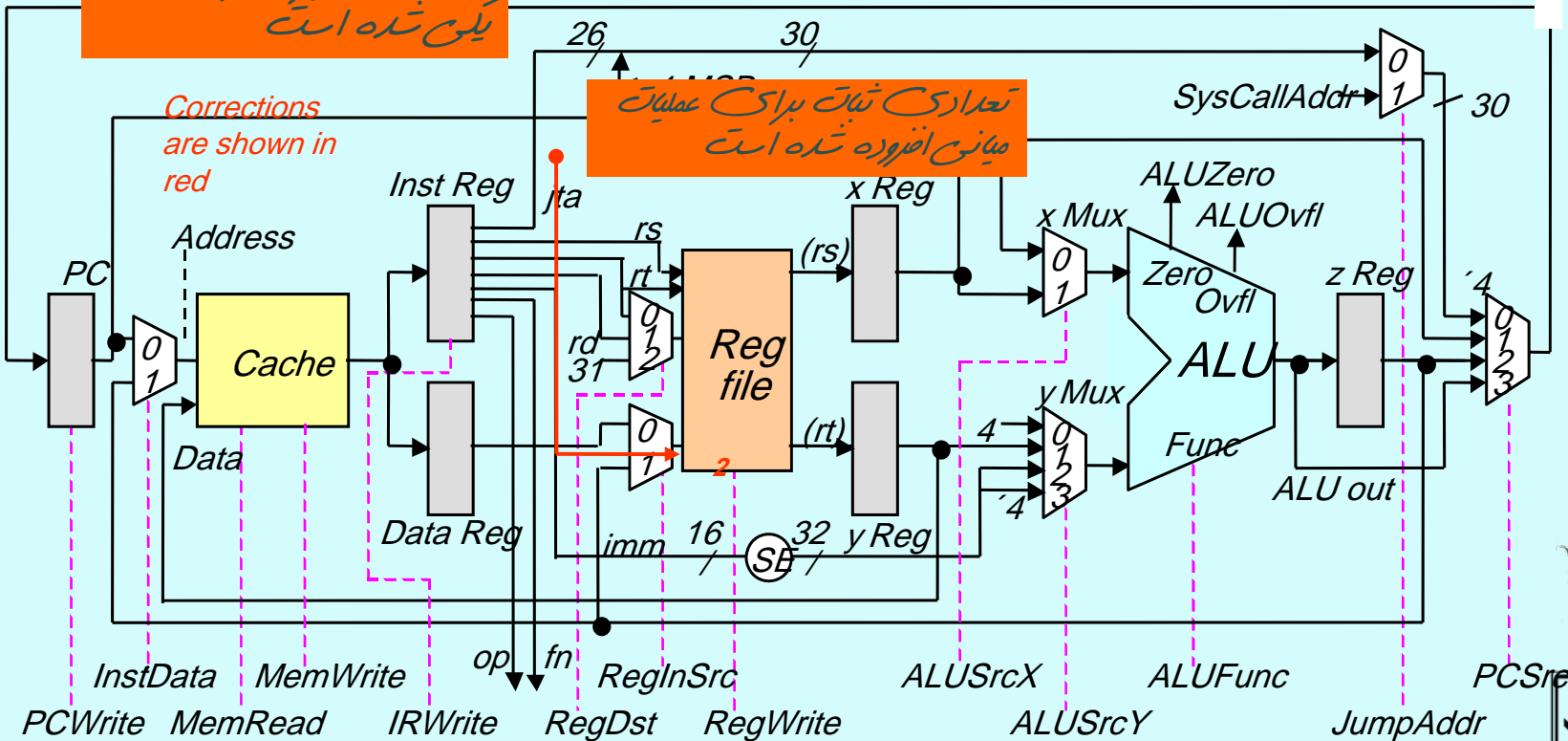


دانشگاه شهید بهشتی


ماشین حالت واحد کنترل

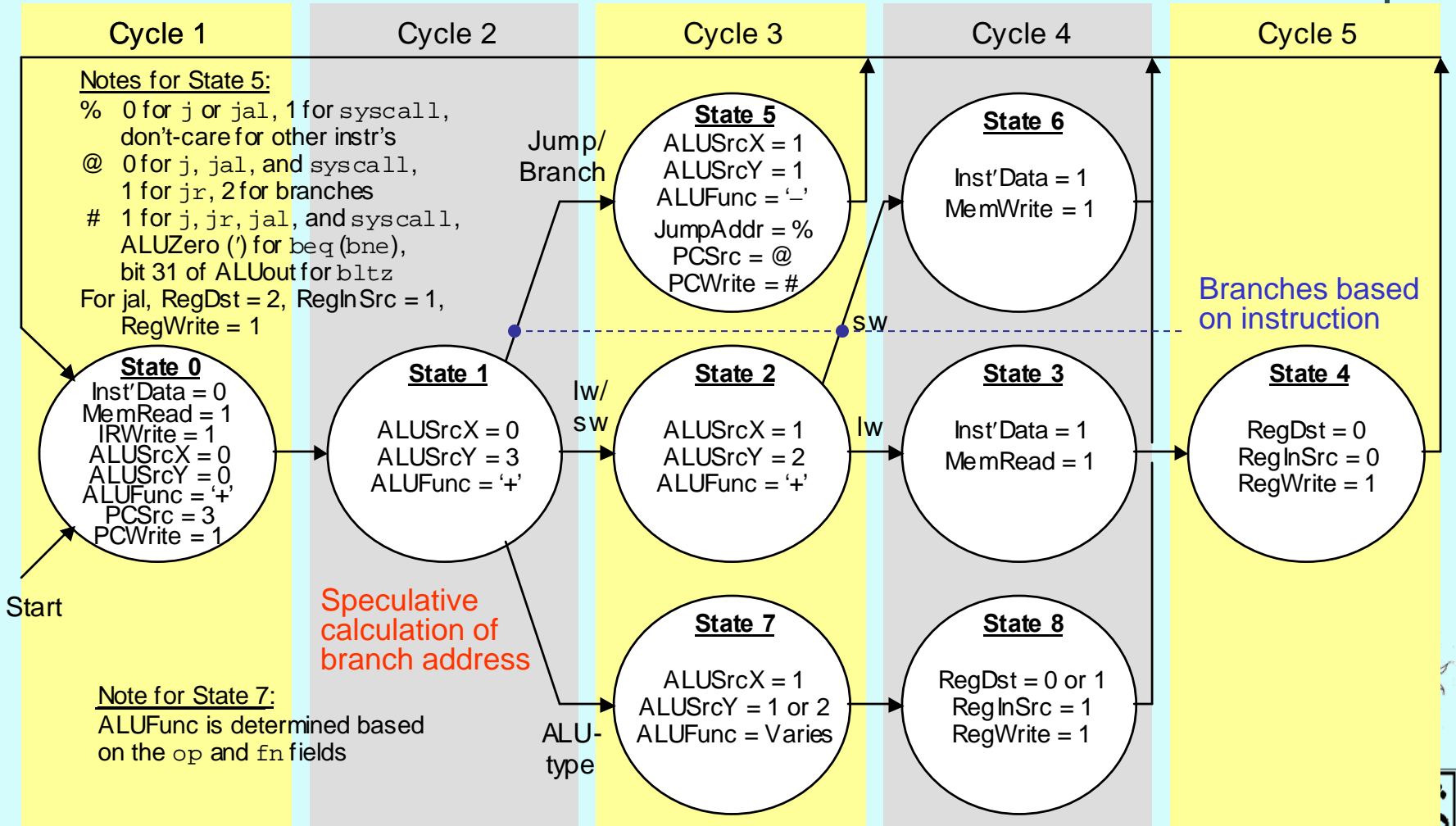



رمزگشایی دستورالعمل‌ها در گام‌های مختلف

 



ریز برنامه

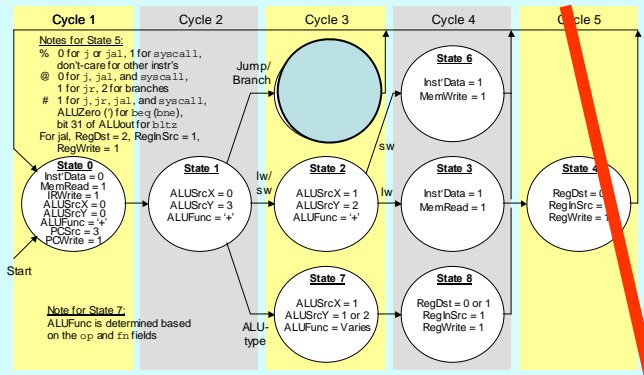

  ماشین حالت استفاده شده
برای خطوط کنترلی، خود شبیه به
یک برنامه است!



ریزبرنامه (ادامه...)

 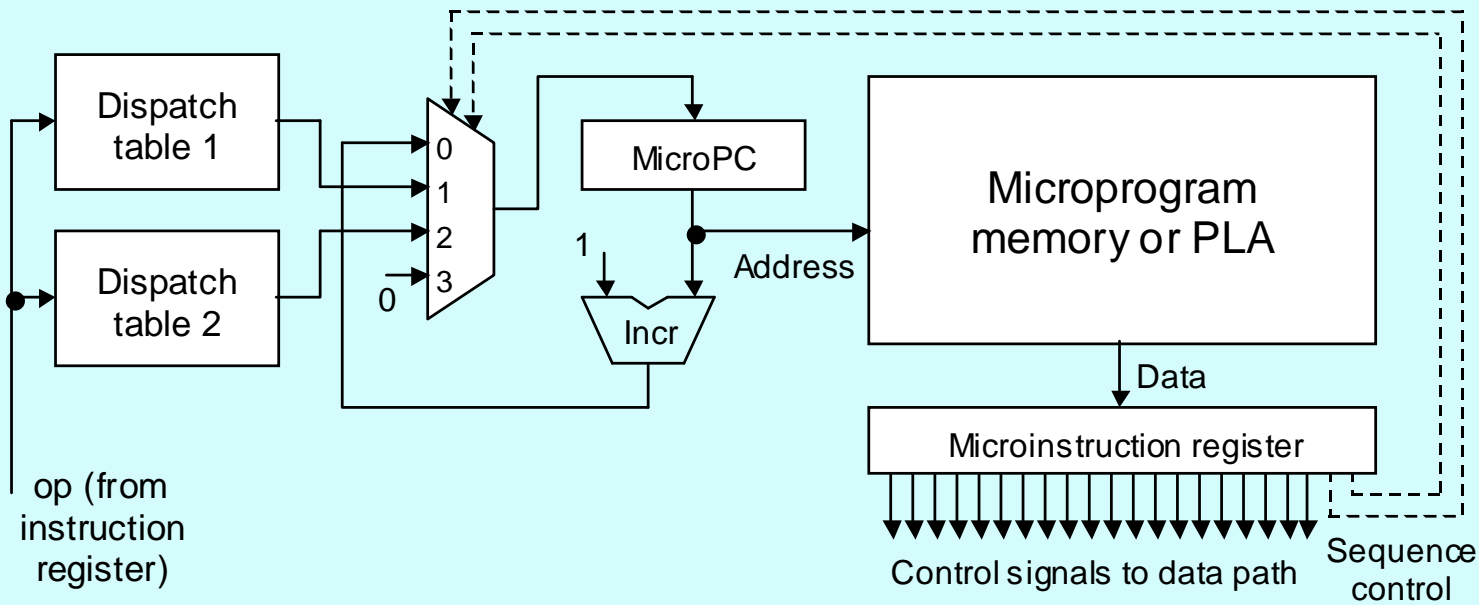


RISC در مقابل CISC

RISC

- تعداد دستورات کم
- طول دستورات ثابت
- زمان اجرای ثابت
- هزینهی پایین
- تنها دستورات خواندن و نوشتن به حافظه دسترسی دارند
- همه‌ی عملوندها ثبات‌های پردازنده هستند
- مودهای آدرس محدود
- واحد کنترل به صورت سیم‌بندی



- دارای دستورات پیچیده و متنوع
- - حتی دستوراتی که کم‌تر به کار می‌روند
- طول دستورات متغیر
- میکروکدهای پیچیده
- بیشتر دستورات به حافظه دسترسی دارند
- مودهای آدرس‌دهی بسیار متنوع هستند

CISC

 


CISC در مقابل RISC (ادامه...)

  - در عمل مرزهای بین این دو در حال محو شدن هستند.
- پردازنده‌های جدید از خصوصیات هر دو بهره می‌گیرند.
- با این وجود، برای سیستم‌های درون‌کار (توکار) پردازنده‌ی RISC ترجیح داده می‌شوند.




مروری بر خط لوله

 
- در یک سیستم خط لوله، اجرای چندین دستورالعمل دارای همپوشانی است.
- پایهی خط لوله شبیه خط تولید کارخانه‌هاست.
- تقریباً در تمامی پردازنده‌های موجود از این تکنیک استفاده می‌شود.




مثالی از خط لوله (در رقتشویفانه)

 

 - در صورتی که کارها را با همپوشانی انجام دهیم، کارایی افزایش چشمگیری خواهد داشت




$$\text{Speedup} = 8 / 3.5 = 2.3$$


 


کارایی خط لوله (ادامه...)

Single-cycle ($T_c = 800\text{ps}$)

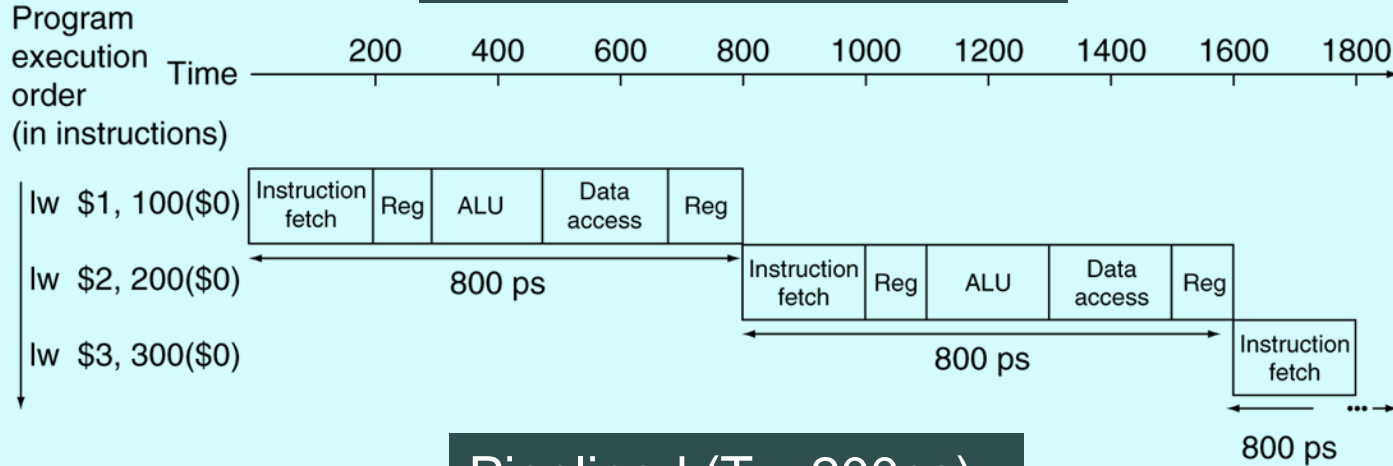

Pipelined ($T_c = 200\text{ps}$)

 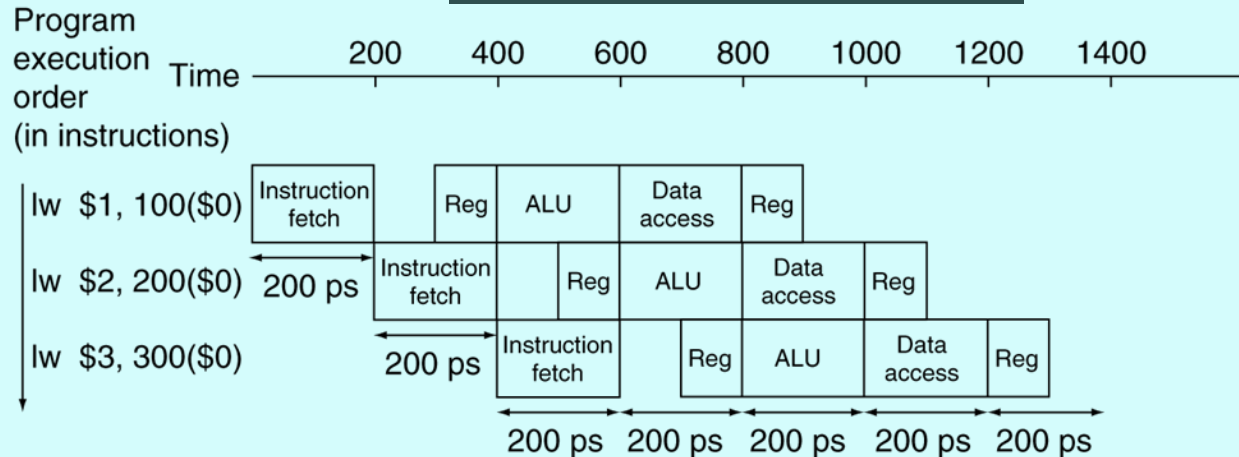


کارایی خط لوله (ادامه...)

- اگر تمامی مراحل متعادل (balanced) باشند؛ تمام مراحل زمان یکسانی صرف کنند

$$\text{Time between instructions}_{\text{pipelined}} = \frac{\text{Time between instructions}_{\text{nonpipelined}}}{\text{Number of stages}}$$

 - در صورتی که خط لوله پر باشد، کارایی با تعداد گام‌ها خواهد بود؛ با یک خط لوله‌ی پنج مرحله‌ای سرعت پنج برابر می‌شود



که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل با


کارایی خط لوله (ادامه...)

- زمانی که هر واحد خط لوله نیاز دارد، یکسان نیست
- افزون بر این، استفاده از خط لوله به سیستم مقداری سربار هم تحمیل خواهد کرد.
- در مثال قبلی، زمان اجرای سه دستور به $1400ps$ رسید. اگر تعداد دستورات را 1000000 در نظر بگیریم، افزایش سرعت تقریباً چهار برابر می‌شود.

$$1,000,000 \times 800ps + 2400$$

$$\frac{800002400ps}{200001400ps} \approx \frac{800ps}{200ps} \approx 4.00$$

$$1,000,000 \times 200ps + 1400ps$$

 

کارایی خط لوله (ادامه...)

• با استفاده از خط لوله،

– زمان اجرای یک دستورالعمل افزایش می‌یابد.

– توان عملیاتی افزایش می‌یابد.

Latency

throughput

Single-cycle:

Clock rate = 125 MHz

$CPI = 1$

Pipelined:


Clock rate = 500 MHz

$CPI \cong 1$

Multicycle:

Clock rate = 500 MHz

$CPI \cong 4$

 

●●● معماری کامپیوتر (۱۳۹۱-۱۱-۱۳۳)

جلسه پنزدهم



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

بهار ۱۳۹۱

احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب

- **مروری بر جلسه‌ی پیش**


- مراحل اجرای دستورالعمل‌ها

- اجرای دستور در چند سیکل

- **خط لوله**

- **مخاطرات خط لوله**



- انواع مخاطرات

 

معماری Von Neumann


- در این معماری دستورالعمل‌ها و داده‌ها در یک حافظه ذخیره می‌شوند.
- بدین ترتیب امکان خواندن همزمان داده و دستورالعمل از حافظه وجود ندارد، چنین مسأله‌ای به تنگنای معماری **Von Neumann** شهرت دارد.

Von Neumann bottleneck

  

معماری Harvard


- در معماری Harvard، برای داده‌ها و دستورالعمل‌ها، حافظه و گذرگاه داده‌ی جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. این نام در پی سافت کامپیوتر **Harvard Mark I** که از حافظه‌های جداگانه برای داده‌ها و دستورالعمل‌ها استفاده می‌کرد، به این معماری اطلاق شده است.
- در اغلب کامپیوترهای امروزه از معماری تعدیل شده‌ی هاروارد (**Modified Harvard Architecture**) استفاده می‌شود.
- در این شیوه حافظه‌ی نهان مربوط به دستورالعمل و داده‌ها جداگانه هستند، به نوعی می‌توان این شیوه را ترکیبی از دو نوع معماری فوق دانست، چنین شیوه‌ای در پردازنده‌های **x86**، **ARM**، **PowerPc** و **MIPS** مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

اجرای دستورات به صورت سری

		Stages					
		S1	S2	S3	S4	S5	S6
Cycles	1	I-1					
	2		I-1				
	3			I-1			
	4				I-1		
	5					I-1	
	6						I-1
	7	I-2					
	8		I-2				
	9			I-2			
	10				I-2		
	11					I-2	
	12						I-2

 تا پیش از پردازنده‌های ۸۰۴۸۶، اجرای دستورات به صورت ترتیبی در شش مرحله صورت می‌پذیرفت. در پردازنده‌های ۸۰۴۸۶ این شش مرحله به صورت خط لوله در آمد.




خط لوله (pipeline)

- «خط لوله یک شگرد پیاده‌سازی است که در آن چندین دستورالعمل به طور هم‌پوشان (overlapped) به اجرا در می‌آید. در پردازنده‌های خانواده‌ی X86 نخستین بار در ۱۹۸۶ از خط لوله استفاده شد.

		Stages					
		S1	S2	S3	S4	S5	S6
Cycles	1	I-1					
	2	I-2	I-1				
	3		I-2	I-1			
	4			I-2	I-1		
	5				I-2	I-1	
	6					I-2	I-1
	7						I-2

در یک خط لوله‌ی k مرحله‌ای، برای انجام n دستور چند چرخ ساعت زمان لازم است؟

$$k + (n - 1)$$

 


خط لوله (ادامه...)

- اگر زمانی که گام‌های مختلف خط لوله نیاز دارند یکسان نباشد، «ظرفیت گزردهی» چه تفاوتی خواهد کرد؟ فرض کنید گام چهارم به دو سیکل نیاز داشته باشد؟

Throughput

		Stages					
		S1	S2	S3	S4	S5	S6
Cycles	1	I-1					
	2	I-2	I-1				
	3	I-3	I-2	I-1			
	4		I-3	I-2	I-1		
	5			I-3	I-1		
	6				I-2	I-1	
	7				I-2		I-1
	8				I-3	I-2	
	9				I-3		I-2
	10					I-3	
	11						I-3

 

در چنین حالی، اجرای n دستور چند سیکل زمان لازم است؟


$$k + (2n - 1)$$

Slides prepared by Kip R. Irvine

طراحی ISA برای خط لوله


• تمام دستورات تمام دستورات MIPS طول یکسانی دارند. مرحله‌ی واکنشی به سادگی انجام می‌شود.

 • قالب دستورها مشابه هستند. بدین ترتیب کدگشایی ساده‌تر خواهد بود. کدگشایی دستور و خواندن محتوای ثبات در یک گام صورت می‌پذیرد. این که ثبات منبع جای مشخصی دارد، پیش از تمام شدن کدگشایی دستور محتوای ثبات خوانده می‌شود. وگرنه، گام‌های خط‌لوله به شش گام می‌رسید.




طراحی ISA برای خط لوله (ادامه...)

 • در مجموعه دستورات MIPS، دسترسی به حافظه فقط در دستورهای lw/sw امکان پذیر می باشد. در صورتی که در دستورهای محاسباتی استفاده از عملوند حافظه مجاز بود، گاه سوم و چهارم به گاه های یافتن آدرس، خواندن حافظه و اجرای دستور گسترش می یافت.




به نقل از ترجمه‌ی آقای دکتر ملکیان

 - گاهی اوقات در مسیر خط لوله شرایطی پیش می‌آید که دستورالعمل بعدی را نمی‌توان در سیکل ساعت بعدی اجرا کرد. به چنین رخدادهایی اصطلاحاً «**فطرات نافواسته**» یا به عبارت بهتر «**مفادرات و موانع سدّ راه در خط لوله**» گفته می‌شود و با سه نوع مختلف از آن مواجه خواهیم بود.



 این شکل مراحل مختلف یک خط لوله، برای دستور add را نشان می‌دهد، شکل‌هایی که سایه نخورده‌اند، در این دستور مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بخش‌هایی که در سمت راست (چپ) سایه خورده‌اند، بیانگر خواندن (نوشتن) داده از (در) حافظه می‌باشد



Pipeline Hazard

مخاطرات خط لوله!!

Structural Hazard

– مخاطرات ساختاری

• یکی از منابع مورد نیاز مشغول است

– مخاطرات داده‌ای


• به داده‌ای نیاز است که توسط دستور قبلی آماده نشده است

Data Hazard

– مخاطرات کنترلی

• چنانچه دستورات کنترلی بخواهند بر اساس اجرای دستور قبلی تصمیم‌گیری کنند.

Control Hazard

 

مفاهیم ساختاری

- اولین مانع در خط لوله به **مفاهیم ساختاری** شهرت دارد و بدین معناست که سخت‌افزار می‌تواند قادر به پشتیبانی ترکیبی خاص از دستورالعمل‌هایی که می‌خواهیم در یک سیکل واحد آنها را اجرا کنیم نیست.


- تعارض در هنگام استفاده از منابع مشترک

- در MIPS با یک حافظه برای دستورالعمل‌ها و داده‌ها
- دستورات خواندن و نوشتن به حافظه امتیاج دارند

- در این صورت برای واکنش دستورات بعدی، تعلیق می‌شود.


– در چنین حالاتی به جای دستورات بعدی ماب و وارد خط لوله می‌شود.

 - خط لوله‌ی داده‌گذر (datapath) به دو حافظه‌ی داده و دستور نیاز دارد.




stall

Bubble

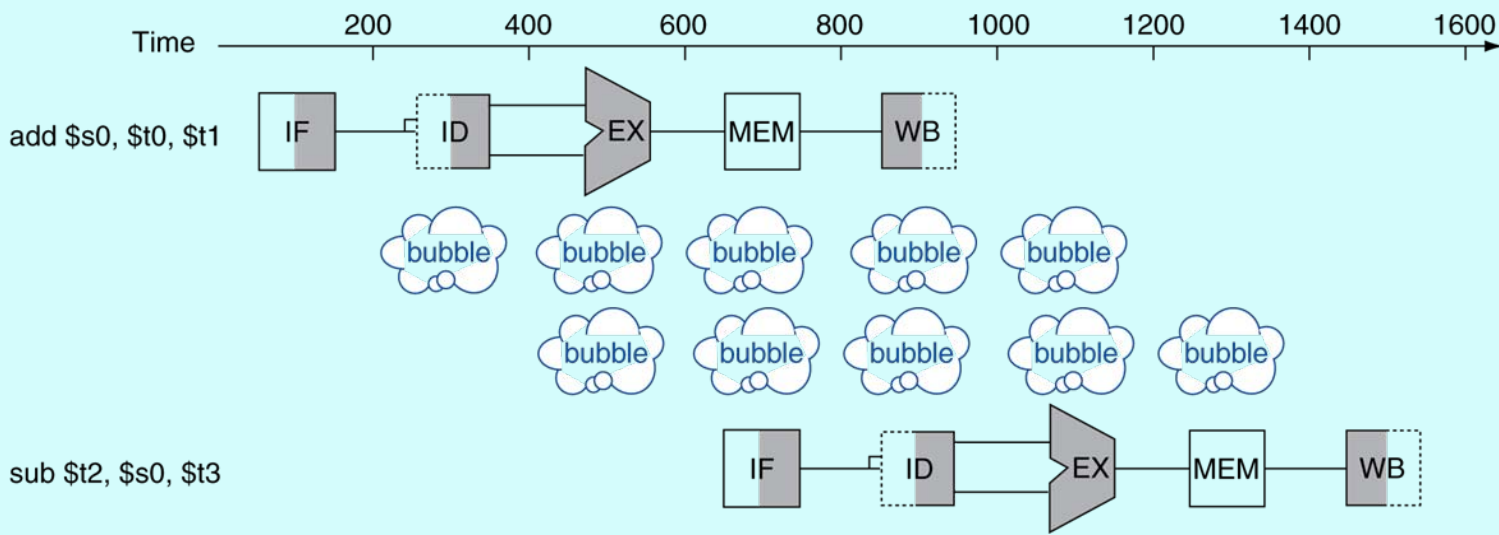

 این شکل یکی از مفاهیم بسیار با اهمیت در ایجاد خط لوله را به تصویر کشیده است که اگرچه عنوان رسمی «تعليق خط لوله» دارد ولیکن اغلب اوقات از این پدیده با نام ساده‌تر «مباب» یاد می‌شود. در ادامه‌ی بحث به موانع منجر به «تعليق» در بخش‌های دیگری از خط لوله خواهیم پرداخت.





به نقل از ترجمه‌ی آقای دکتر ملکیان

مخاطرات داده‌ای

- مخاطرات و موانع ناشی از **داده** موقعی رخ خواهد داد که خط لوله باید در انتظار تکمیل یکی از مراحل قبلی از حرکت باز داشته شود

 
 
```
add $s0, $t0, $t1  
sub $t2, $s0, $t3
```





مفادرات داده‌ای

- یک دستورالعمل به داده‌ای نیاز دارد، که در دستور قبلی مشغول آماده کردن آن است
  
```
add $s0, $t0, $t1  
sub $t2, $s0, $t3
```



  - در حالتی که **مخاطره‌ی داده** رخ می‌دهد، پس از انجام دستورالعمل و آماده شدن داده، نتیجه به دست آمده پیش از ذخیره در ثبت، در دستور بعدی استفاده می‌شود.
- چنین حالتی، نیاز به اتصالات بیشتری در داده‌گذر (datapath) دارد.



●●● معماری کامپیوتر (۱۳۹۱-۱۱-۱۳۳)

جلسه‌ی شانزدهم



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

بهار ۱۳۹۱

احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب


- مروری بر جلسه‌ی پیش

- مخاطرات خط لوله

- تعلیق و مباب

- مخاطرات کنترلی


- مسیر گذار داده

 


Pipeline Hazard

به نقل از ترجمه‌ی آقای دکتر ملکیان

 - گاهی اوقات در مسیر خط لوله شرایطی پیش می‌آید که دستورالعمل بعدی را نمی‌توان در سیکل ساعت بعدی اجرا کرد. به چنین رخدادهایی اصطلاحاً «**فطرات نافواسته**» یا به عبارت بهتر «**مفاطرات و موانع سدّ راه در خط لوله**» گفته می‌شود و با سه نوع مختلف از آن مواجه خواهیم بود.



 این شکل مراحل مختلف یک خط لوله، برای دستور add را نشان می‌دهد، شکل‌هایی که سایه زخورده‌اند، در این دستور مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بخش‌هایی که در سمت راست (چپ) سایه زخورده‌اند، بیانگر خواندن (نوشتن) داده از (در) حافظه می‌باشد



مفاهیم خط لوله!!

– مفاهیم ساختاری


- یکی از منابع مورد نیاز مشغول است

– مفاهیم داده‌ای

- به داده‌ای نیاز است که توسط دستور قبلی آماده نشده است

– مفاهیم کنترلی

 - چنانچه دستورات کنترلی بخواهند بر اساس اجرای دستور قبلی تصمیم‌گیری کنند.



Pipeline Hazard

Structural Hazard

Data Hazard

Control Hazard

مفادرات سافتاری

- اولین مانع در خط لوله به **مفادرات سافتاری** شهرت دارد و بدین معناست که سخت‌افزار نمی‌تواند به پشتیبانی ترکیبی خاص از دستورالعمل‌هایی که می‌خواهیم در یک سیکل واحد آنها را اجرا کنیم نیست.

- تعارض در هنگام استفاده از منابع مشترک


– در MIPS با یک حافظه برای دستورالعمل‌ها و داده‌ها

- دستورات خواندن و نوشتن به حافظه احتیاج دارند

- در این صورت برای واکنشی دستورات بعدی، تعلیق می‌شود.


– در چنین حالاتی به جای دستورات بعدی جابجایی وارد خط لوله می‌شود.

 - خط لوله‌ی داده‌گذر (datapath) به دو حافظه‌ی داده و دستور نیاز دارد **Bubble**




stall

تعليق

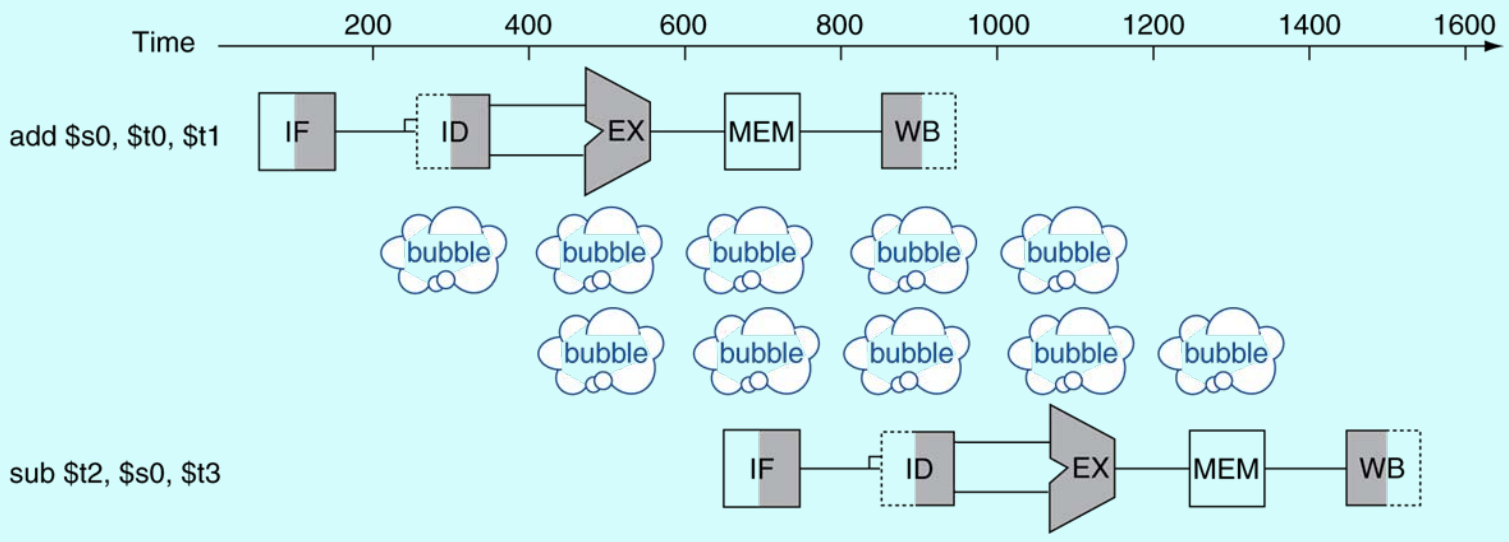

 این شکل یکی از مفاهیم بسیار با اهمیت در ایجاد خط لوله را به تصویر کشیده است که اگرچه عنوان رسمی «تعليق خط لوله» دارد ولیکن اغلب اوقات از این پدیده با نام ساده‌تر «جواب» یاد می‌شود. در ادامه‌ی بحث به موانع منجر به «تعليق» در بخش‌های دیگری از خط لوله خواهیم پرداخت.



به نقل از ترجمه‌ی آقای دکتر ملکیان



معماری کامپیوتر

مفادرات داده‌ای

- مفادرات و موانع ناشی از داده موقعی رخ خواهد داد که خط لوله باید در انتظار تکمیل یکی از مراحل قبلی از حرکت باز داشته شود.

```

  add $s0, $t0, $t1
sub $t2, $s0, $t3
    
```





مفاهیم داده‌ای

- یک دستورالعمل به داده‌ای نیاز دارد، که در دستور قبلی مشغول آماده کردن آن است

```

 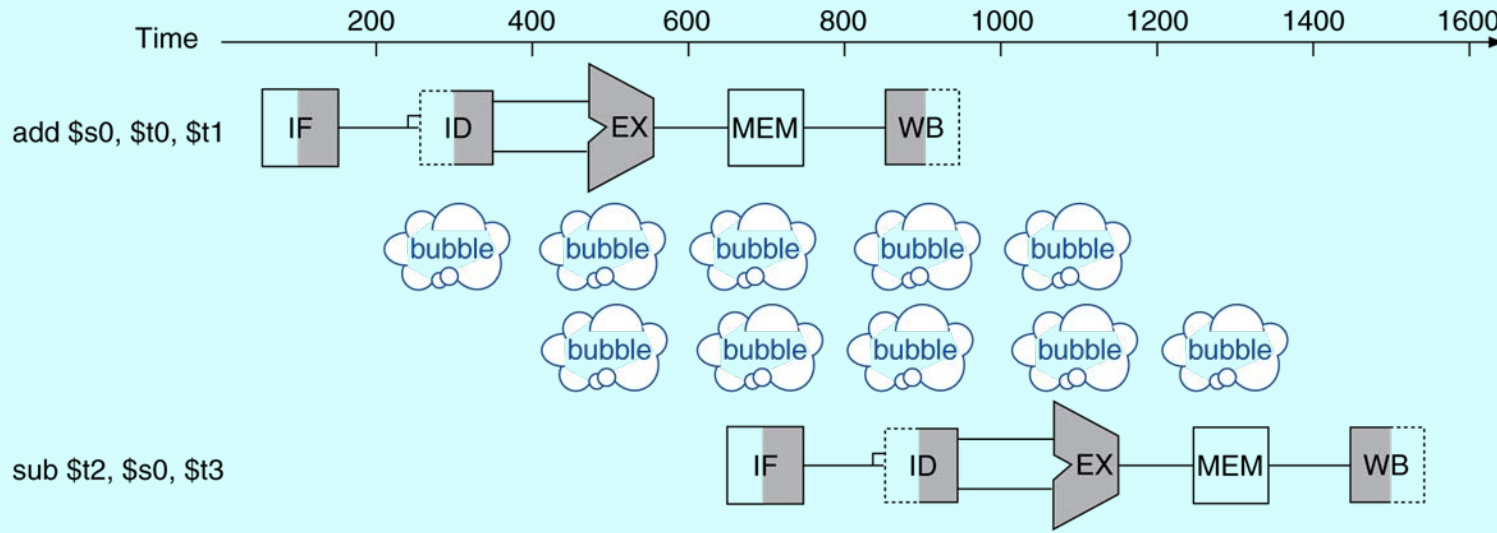add $s0, $t0, $t1
sub $t2, $s0, $t3
    
```





Forwarding or Bypassing

(هدایت رو به جلو)

شگرد پیش فرستادن

 
 
- در حالتی که **مفاظره‌ی داده** رخ می‌دهد، پس از انجام دستورالعمل و آماده شدن داده، نتیجه به دست آمده پیش از ذخیره در ثبات، در دستور بعدی استفاده می‌شود.
- چنین حالتی، نیاز به اتصالات بیشتری در داده‌گذر (datapath) دارد.



استفاده از داده‌ی در حال بارگذاری

- نوع خاصی از مخاطره‌ی داده‌ای است که در آن داده‌ای در خواندن از حافظه است، هنوز برای استفاده در دستور بعدی آماده نیست.

 
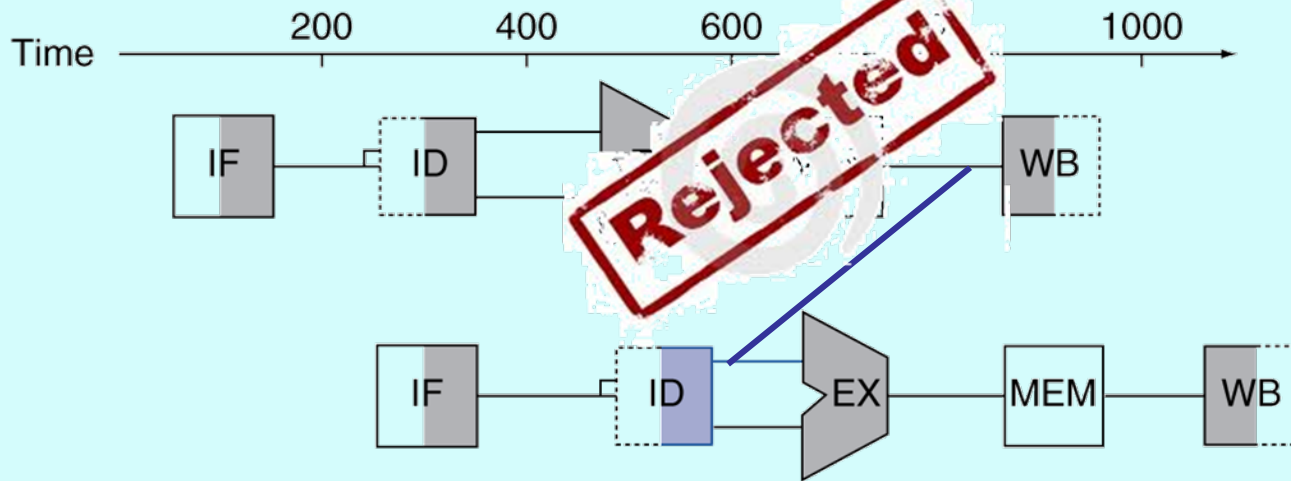
```
lw $s0, 20($t1)
sub $t2, $s0, $t3
```



استفاده از داده‌ی در حال بارگذاری (ادامه...)

– با پیش‌فرستادن نمی‌توان از وقوع تعلیق اجتناب کرد.



– نمی‌توان در زمان سفر کرد !!

 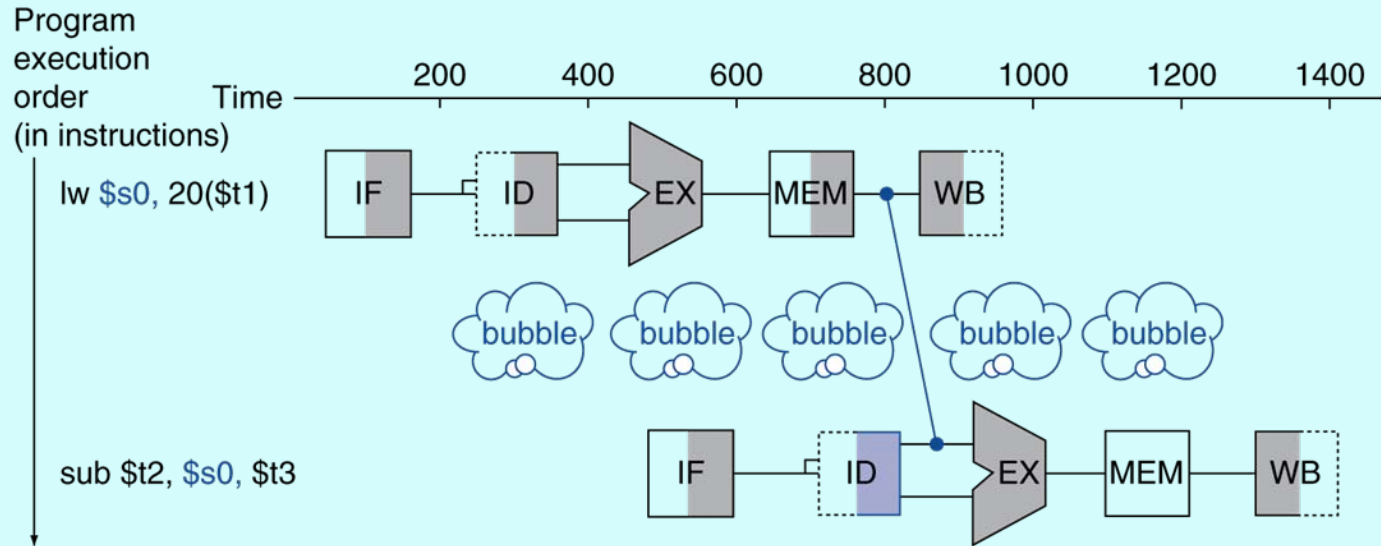

استفاده از داده‌ی در حال بارگذاری (ادامه...)

- در صورت عدم استفاده از پیش‌فرستادن چند مباب وارد خط لوله می‌شود؟


 
 
```
lw    $s0, 20($t1)
sub   $t2, $s0, $t3
```




استفاده از داده‌ی در حال بارگذاری (ادامه...)

- در صورت عدم استفاده از پیش‌فرستادن چند مباب وارد خط لوله می‌شود؟
   
```
lw    $s0, 20($t1)
sub   $t2, $s0, $t3
```



خواندن از $s0$

 

تغییر ترتیب برنامه

- با جابجا کردن کد می‌توان طول اجرای برنامه را کاهش داد. (از پیش‌فرستادن استفاده می‌شود.)

```
A = B + E;  
C = B + F;
```

```
lw $t1, 0($t0)  
lw $t2, 4($t0)  
add $t3, $t1, $t2  
sw $t3, 12($t0)  
lw $t4, 8($t0)  
add $t5, $t1, $t4  
sw $t5, 16($t0)
```


13 cycles

```
lw $t1, 0($t0)  
lw $t2, 4($t0)  
lw $t4, 8($t0)  
add $t3, $t1, $t2  
sw $t3, 12($t0)  
add $t5, $t1, $t4  
sw $t5, 16($t0)
```

11 cycles

stall

stall

 



- در مواقعی که یک دستور پرش پرش شرطی وجود دارد، ادامه‌ی دستورهایی که باید توسط پردازنده اجرا شوند وابسته به تصمیمی است که در این دستور گرفته می‌شود.

Stall on Branch

چرا راه حل پیشنهاد می‌دهید؟

• تحلیل؟؟

  - در MIPS می‌توان با افزودن سخت‌افزار اضافی در گام ID، نتیجه‌ی شرط را زودتر به دست آورد.




مفاطره‌ی کنترلی (ادامه...)


- برای خط لوله‌های که دارای تعداد گام بالا هستند، دستیابی سریع‌تر به نتیجه‌ی به سادگی امکان‌پذیر نیست.

– در چنین حالاتی زیان ناشی تعلیق، پذیرفتنی نیست.

 
• در صورتی که از تعلیق برای رفع مشکل مفاطره‌ی کنترلی استفاده شود، تأثیر دستورات پرش شرطی بر CPI چه خواهد بود؟



 
- استفاده از پیش‌بینی: یک راه ساده این است که همیشه فرض کنیم نتیجه شرط درست (نادرست) خواهد بود.
- در صورتی که پیش‌بینی ما درست باشد، خط لوله کار خود را به درستی انجام داده است.
- در غیر این صورت خط لوله دچار تحلیق می‌شود. ضمناً در چنین حالاتی باید مطمئن شویم که دستوراتی که به اشتباه وارد خط لوله شده‌اند، تأثیری از خود به جای نخواهند گذاشت



مفاهیمی کنترلی (ادامه...)

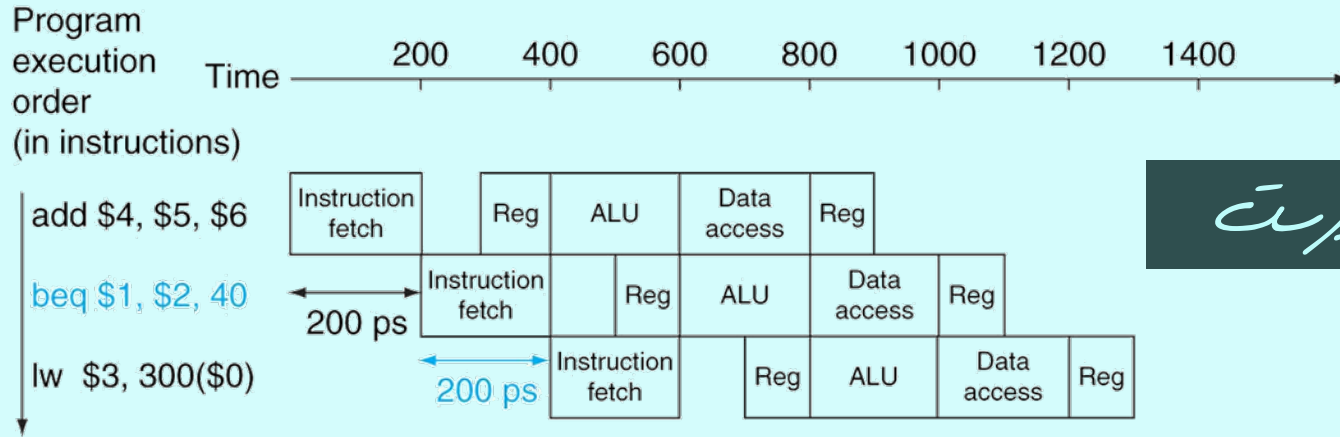

پیش بینی درست

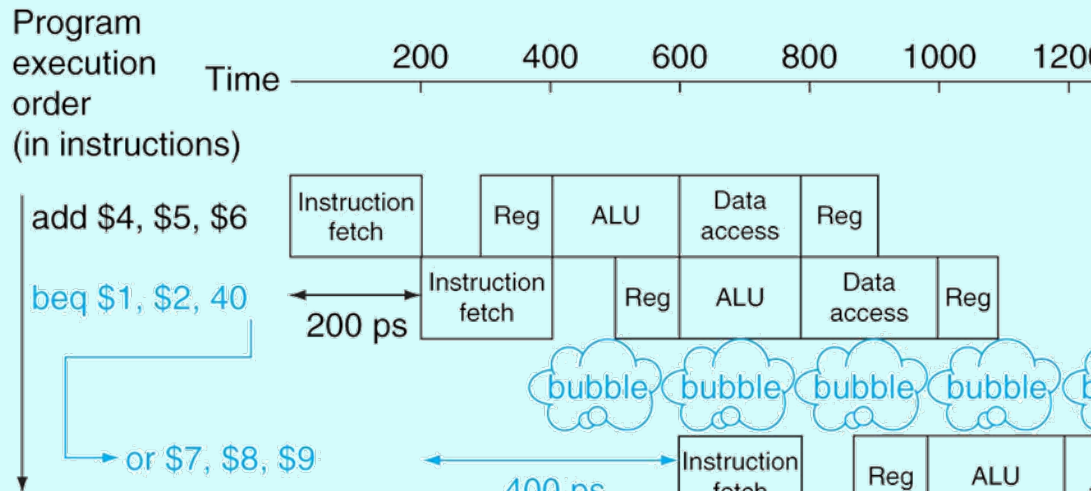

پیش بینی نادرست



- یک راه پیچیده‌تر، استفاده از پیش‌بینی واقع‌گرایانه‌تر است.


Predict backward branches taken

- مثلاً در حلقه‌ها پیش‌بینی می‌شود، که شرط برقرار است.
- در پیش‌بینی پویا، سخت‌افزاری برای پیش‌بینی عملکرد شرط در نظر گرفته می‌شود.

Dynamic branch prediction

- به عنوان مثال، می‌توان تاریخچه‌ای از رفتار شرط ذخیره نمود.
- راه سومی هم هست که در راه سومی هم هست که در MIPS مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن این است که اسمبلر دستوراتی را که در شرط مؤثر نیستند، به بعد از دستور پرش منتقل می‌کند.


Delayed decision

 

جریان داده از راست به چپ
منجر به بروز مخاطره می شود

مسیر گذار داده‌ی مجهز به فلوله

 IF: Instruction fetch ID: Instruction decode/ register file read EX: Execute/ address calculation MEM: Memory access WB: Write back




مخاطره‌ی کشوری

MEM

WB

مخاطره‌ی داده‌ای

 



تراشگاه
سپهر
بهشتی

گذرداده‌ی مجهز به فطلوله (ادامه...)

- چنانچه ملاحظه شد، مخاطره‌ی خط لوله دو سرچشمه دارد، که در هر دو جریان داده از سمت راست به چپ می‌باشد:



– مرحله‌ی WB (مخاطره‌ی داده‌ای)

– انتخاب آدرس بعدی (مخاطره‌ی کنترلی)

 
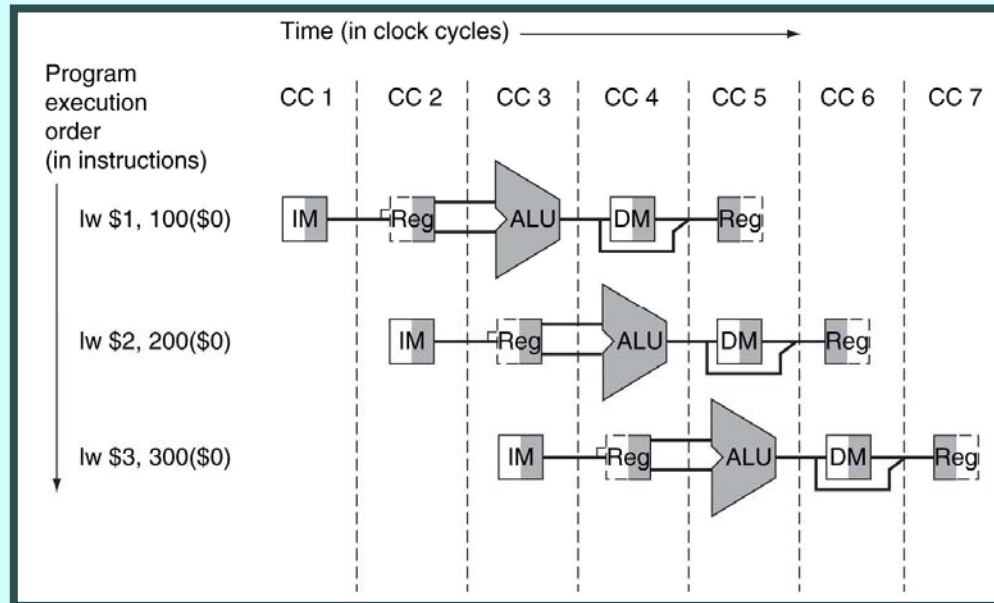


ثبات‌های خط لوله

 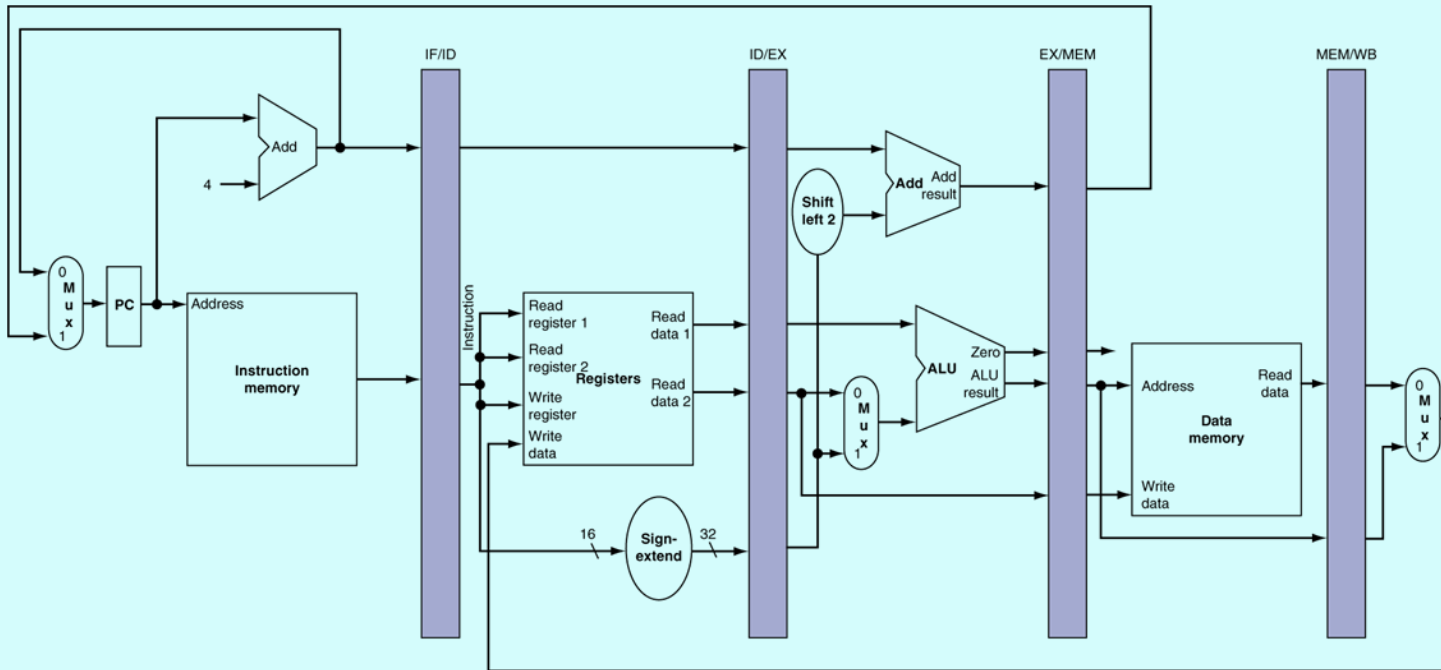- برای این که داده‌ی تولید شده در هر گام حفظ شود، می‌باید بین گام‌های مختلف خط لوله از ثبات استفاده شود.





دستورات نوشتن و خواندن حافظه IF

 
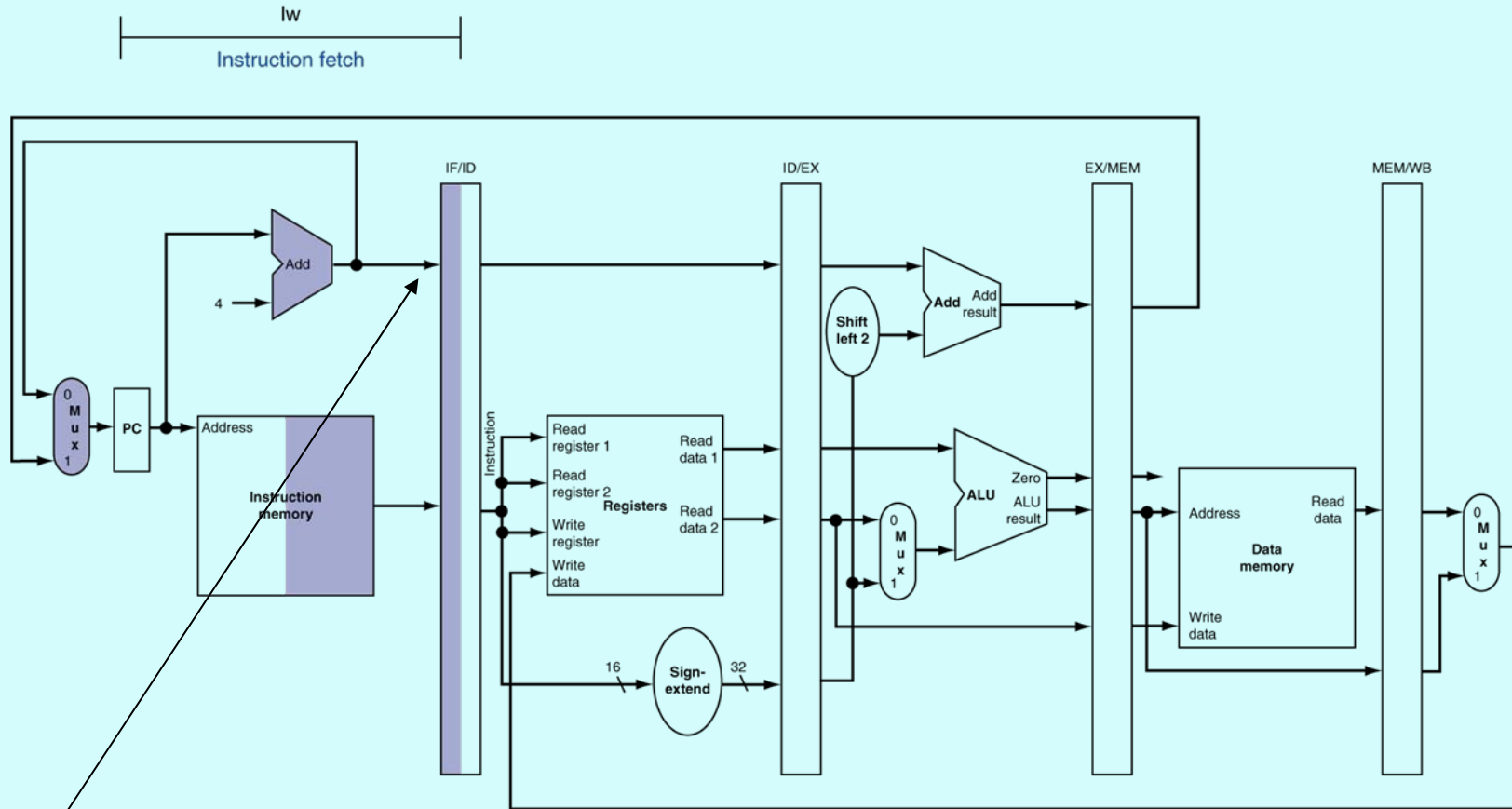


در صورتی که دستور پیش شرطی باشد، به این آدرس نیز خواهیم داشت
معماری کامپیوتر



دستورات نوشتن و خواندن حافظه ID

 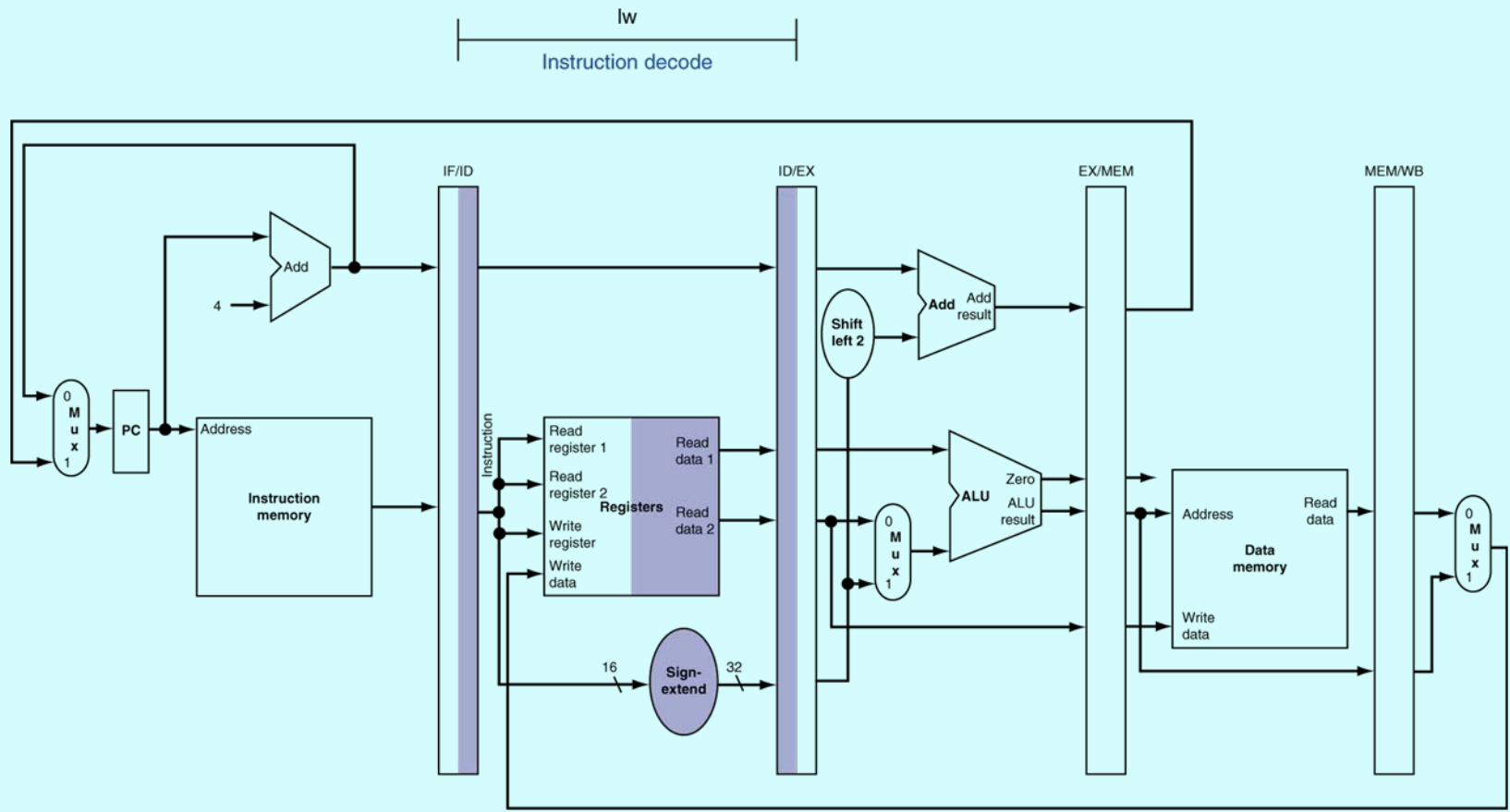


دستور خواندن حافظه EX

  


MEM دستور خواندن حافظه

 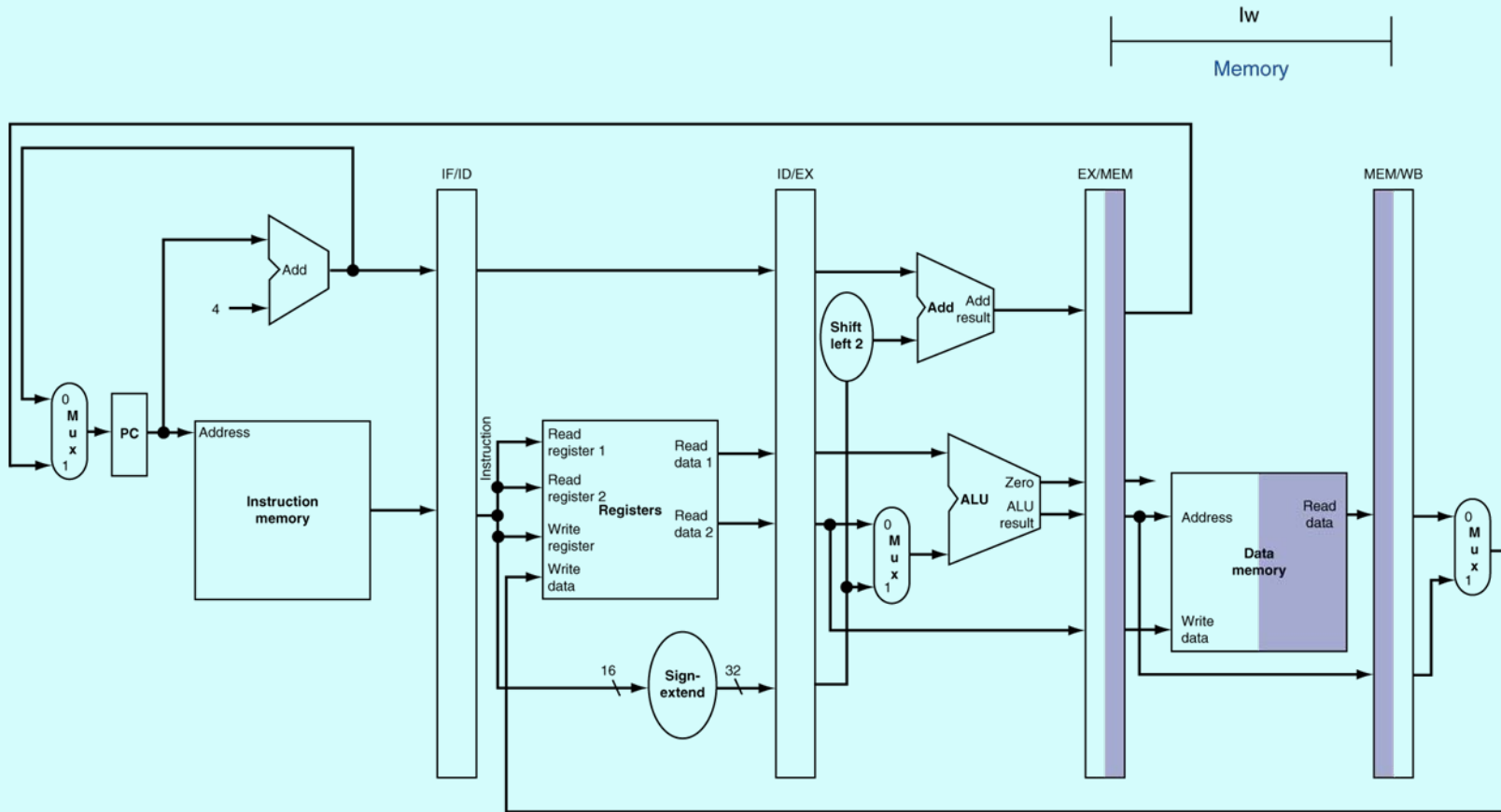



دستور خواندن حافظه WB

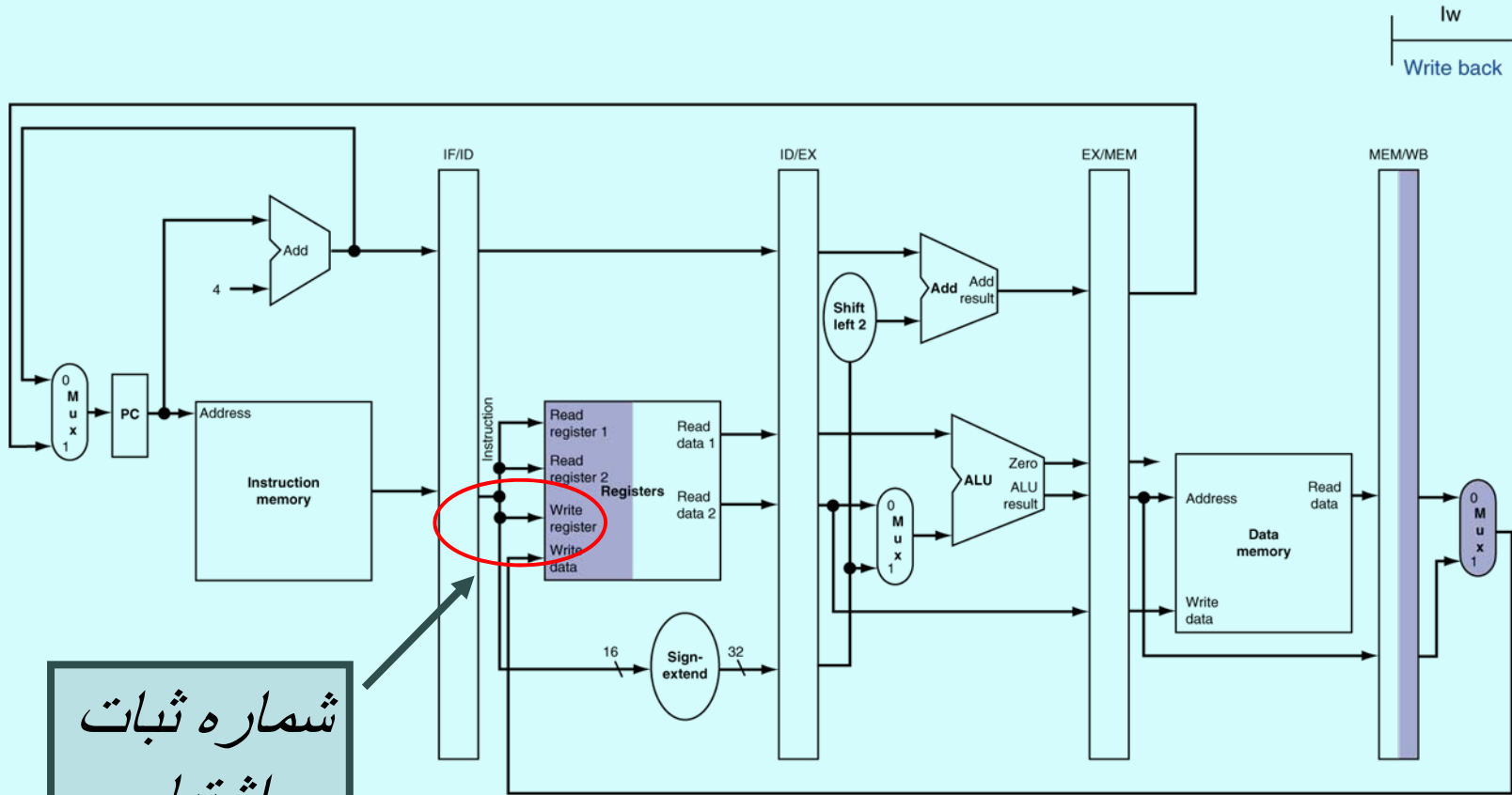



شماره ثبات اشتباه

 



داده‌گذر اصلاح شده برای دستور خواندن

 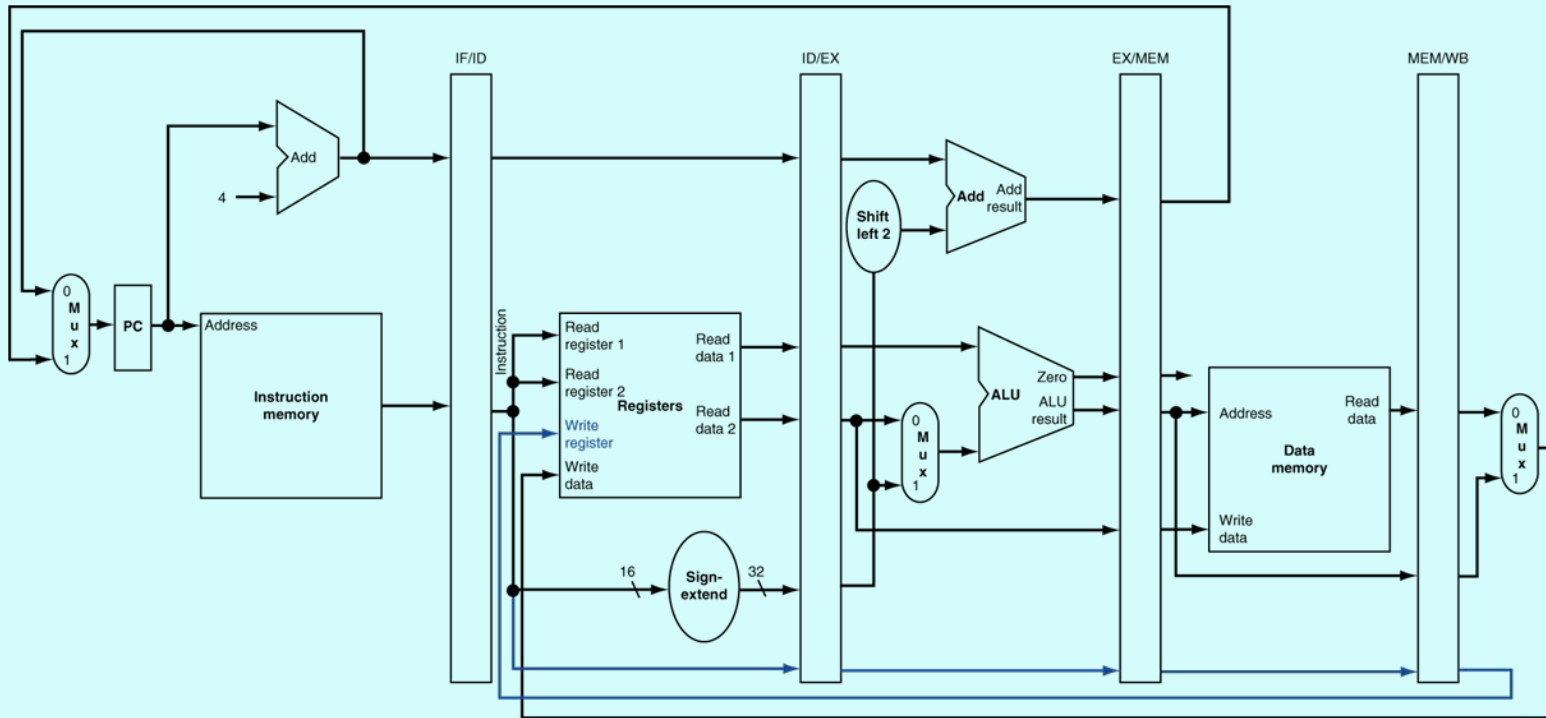



دستور نوشتن در حافظه EX

  

MEM دستور نوشتن در حافظه MEM

 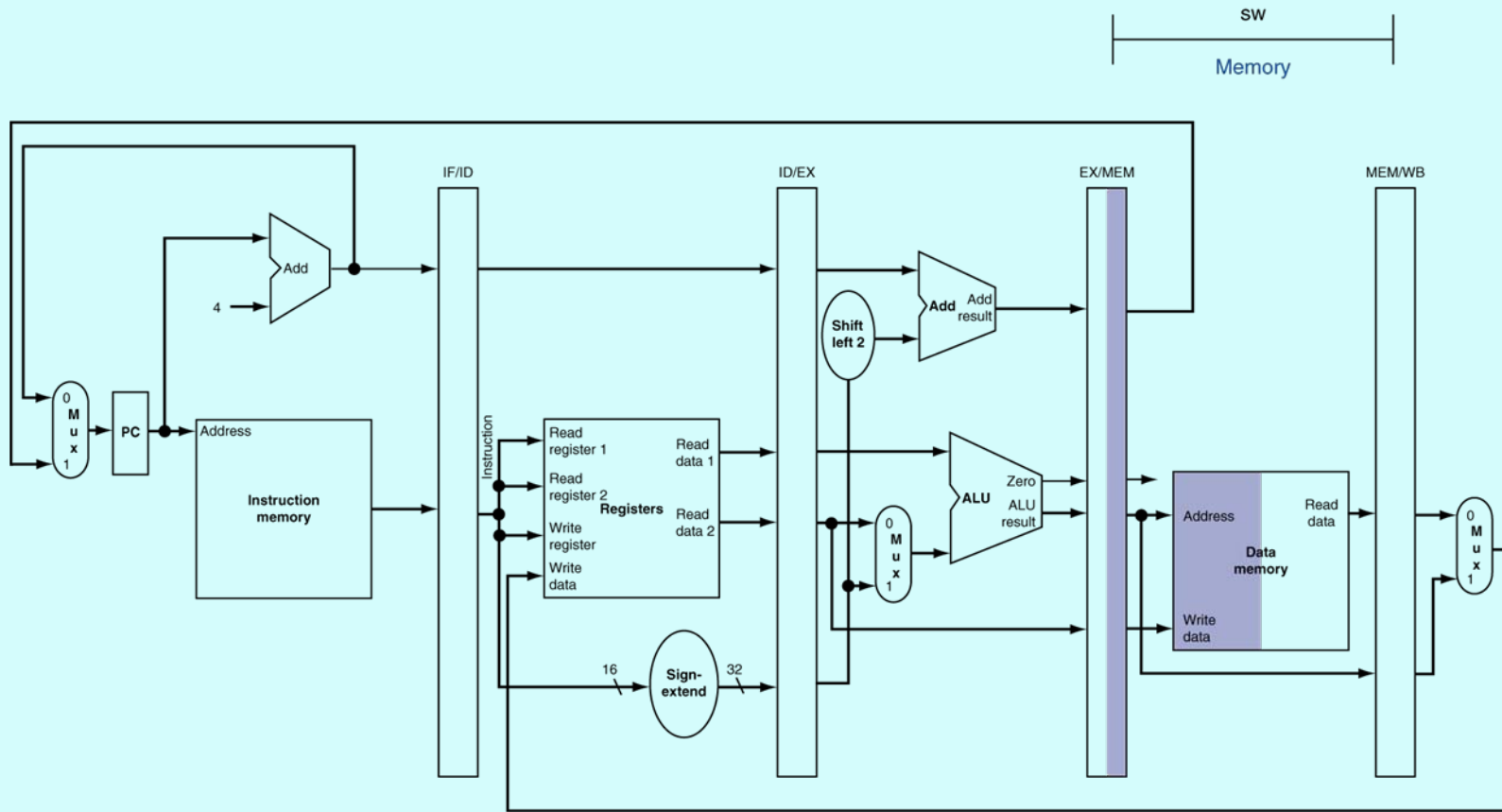

WB دستور نوشتن در حافظه WB

 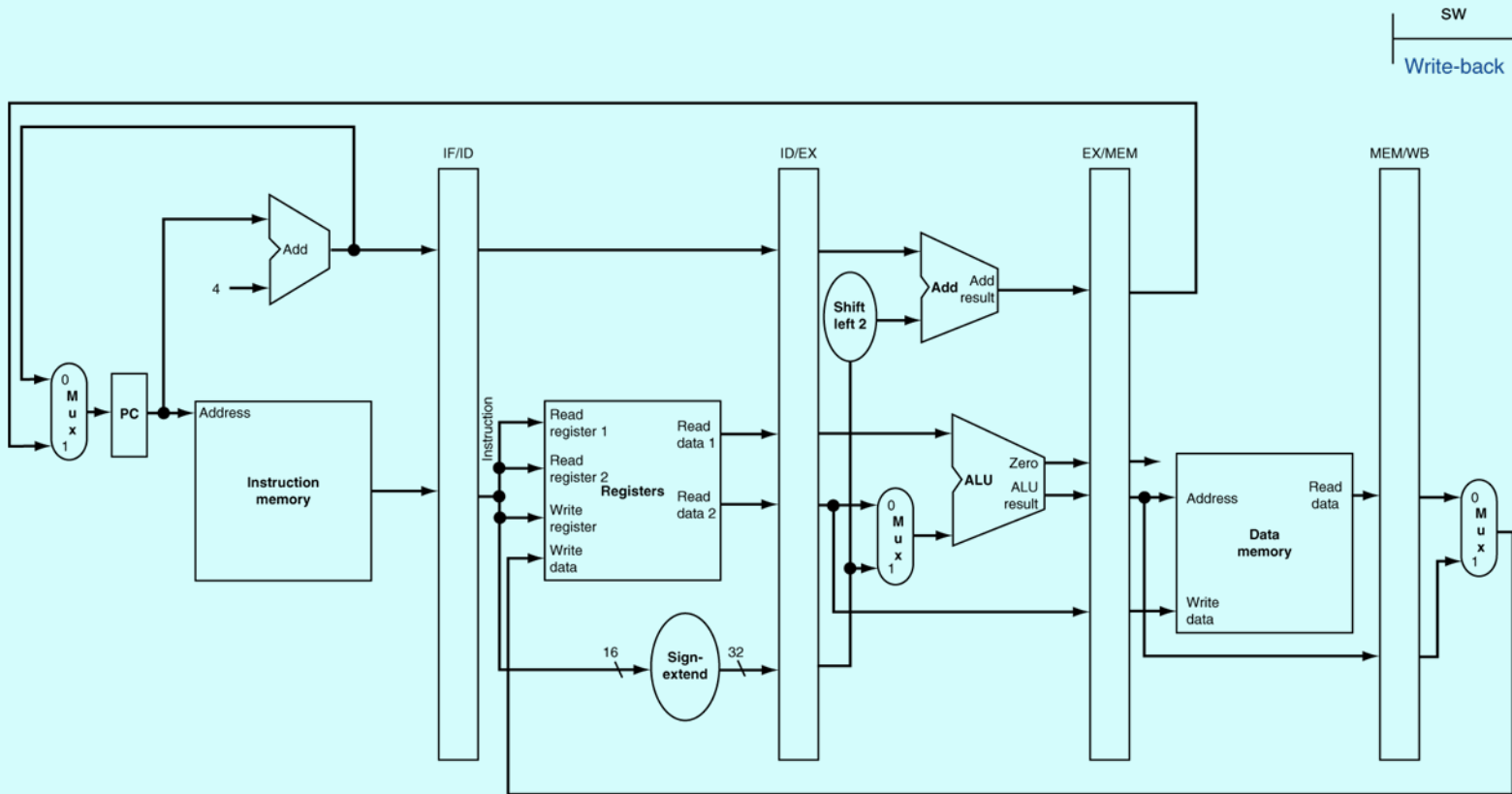

نمودار خط لوله به صورت چندسیکلی

- در این شیوه به کارگیری منابع نشان داده شده است

